
12 分布定数回路(2)

<u>多重反射の重畳による有限長線路での電圧・</u> <u>電流</u>

分布定数回路では線路端に特性インピーダンスと等しいインピーダンスで終端しない限り、反射を生じる。有限長線路の片端で発生した反射は、線路を伝搬して、反対側の端に到達する。ここでも整合が取れていないなら、反射を起こし、逆方向への伝搬を起こす。これが無限回繰り返されることで、線路上の電圧・電流が決まる。

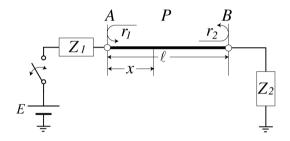ここで、特性インピーダンス Z_0 を持つ長さ ℓ の分布定数線路の入力側 A は入力インピーダンス Z_I を持つ電源 Eで駆動され、出力側 B はインピーダンス Z_2 で終端されているとしよう。



スイッチをいれて、駆動し始めると、まず 最初は伝搬する信号にはこの線路が有限長で あることは判らないから、駆動点インピーダ

ンスは
$$Z_0$$
であり、電圧 $v_i = E \frac{Z_0}{Z_0 + Z_I}$ の信号

が点Aから点Bに向けて伝搬する。点Bでは、

反射係数
$$r_2 = \frac{Z_2 - Z_0}{Z_2 + Z_0}$$
で反射し、点 A に向か

って進む。点 A に達すると、反射係数

$$r_{I} = \frac{Z_{I} - Z_{0}}{Z_{I} + Z_{0}}$$
で反射し再び点 B に向かって進

む。これが無限に繰り返される。無損失線路 で考えると、線路を伝搬している時は、同じ 振幅を保つ。

$$r_{1} = \frac{Z_{1} - Z_{0}}{Z_{1} + Z_{0}} \qquad r_{2} = \frac{Z_{2} - Z_{0}}{Z_{2} + Z_{0}}$$

$$0 \qquad x \qquad \ell \qquad x$$

$$\frac{2\ell}{v_{p}} \qquad vir_{2} \qquad vir_{1}r_{2}$$

$$\frac{4\ell}{v_{p}} \qquad vir_{1}^{2}r_{2}^{2} \qquad vir_{1}^{2}r_{2}^{2}$$

ここで、時間が充分経った時の線路上の電 圧を計算すると無限公比数列になり、

$$v_P = v_i \{1 + r_2 + r_1 r_2 + r_1 r_2^2 + \cdots \}$$

$$= v_i \{ \sum_{n=0}^{\infty} (r_1 r_2)^n + r_2 \sum_{n=0}^{\infty} (r_1 r_2)^n \}$$

$$= E \frac{Z_0}{Z_0 + Z_1} (1 + r_2) \frac{1 - (r_1 r_2)^n}{1 - r_1 r_2} \bigg|_{n=\infty}$$
となり、 $|r_1 r_2| < 1$ ならば収束する。

基礎方程式による有限長線路での電圧・電流 基礎方程式の解は

$$V(x,s) = A \exp(-\gamma x) + B \exp(\gamma x)$$

$$I(x,s) = \frac{1}{Z_0} (A \exp(-\gamma x) - B \exp(\gamma x))$$

であった。境界条件をいれてこの形を解けば、 やはり同じ答えが出せる。駆動電源をE(s)と すると、

$$x = 0 \ \ \ \ V(0,s) = A + B$$

$$I(0,s) = \frac{1}{Z_0} (A - B) \ resp.$$

 $V(0,s) = E(s) - Z_I I(0,s)$ $\uparrow s \circ \mathcal{C}$,

$$A + B = E(s) - \frac{Z_l}{Z_0}(A - B)$$

$$A(\frac{Z_0 + Z_l}{Z_0}) = E(s) + \frac{Z_l - Z_0}{Z_0}B$$

$$A = \frac{Z_0 E(s) + (Z_1 - Z_0) B}{Z_0 + Z_1}$$

$$= E(s) \frac{Z_0}{Z_0 + Z_1} + r_1 B$$

$$x = \ell \circ V(\ell, s) = A \exp(-\gamma \ell) + B \exp(\gamma \ell)$$

$$I(\ell, s) = \frac{1}{Z_0} (A \exp(-\gamma \ell) - B \exp(\gamma \ell))$$

$$V(\ell, s) = I(\ell, s) Z_2 \circ \circ \circ \circ$$

$$A \exp(-\gamma \ell) + B \exp(\gamma \ell)$$

$$= \frac{Z_2}{Z_0} (A \exp(-\gamma \ell) - B \exp(\gamma \ell))$$

$$B \exp(2\gamma \ell) (\frac{Z_0 + Z_2}{Z_0}) = A \frac{Z_2 - Z_0}{Z_0}$$

$$B \exp(2\gamma \ell) = A \frac{Z_2 - Z_0}{Z_0 + Z_2} = Ar_2$$
両方会わせて
$$B \exp(2\gamma \ell) = (E(s) \frac{Z_0}{Z_0 + Z_1} + r_1 B) r_2$$

$$B \frac{1 - r_1 r_2 \exp(-2\gamma \ell)}{\exp(-2\gamma \ell)} = \frac{E(s) Z_0 r_2}{Z_0 + Z_1}$$

$$B = \frac{E(s) Z_0 r_2}{Z_0 + Z_1} \frac{\exp(-2\gamma \ell)}{(1 - r_1 r_2 \exp(-2\gamma \ell))}$$

$$A = \frac{E(s) Z_0}{Z_0 + Z_1} \frac{1}{(1 - r_1 r_2 \exp(-2\gamma \ell))}$$

$$V(x, s)$$

$$= \frac{E(s) Z_0}{Z_0 + Z_1} \frac{\exp(-\gamma x) + r_2 \exp(-\gamma (2\ell - x))}{(1 - r_1 r_2 \exp(-2\gamma \ell))}$$

$$= \frac{E(s) Z_0}{Z_0 + Z_1} \sum_{n=0}^{\infty} (r_1 r_2)^n (e^{-\gamma (2n\ell + x)} + r_2 e^{-\gamma (2n\ell + 2\ell - x)})$$

となり、 $\gamma=0$ とすれば先と同じ形となる。無損失で、波の速度が無限大に相当するので、定常状態の1変形とも言える。なお、分母に γ からsの指数項が入ると逆フーリエ出来ないので、先とは逆に公比数列の和の形に戻している。

ここで、無損失線路の場合に、


$$Z_{l} = 0$$
, $Z_{2} = \infty$ 、ステップ電圧源 $E(s) = \frac{E}{s}$ と考えた例をラプラス変換で示そう。 $r_{l} = -1$ 、 $r_{2} = 1$ 、 $\gamma = \frac{s}{v_{p}}$ になる。
$$V(x,s) = \frac{E}{s} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n} \left(e^{-\gamma(2n\ell+x)} + e^{-\gamma(2n\ell+2\ell-x)} \right)$$

$$= \frac{E}{s} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{-\frac{s}{v_{p}} (4n\ell+x)}{+e^{-v_{p}} (4n\ell+2\ell-x)} + e^{-\frac{s}{v_{p}} (4n\ell+2\ell-x)} - \frac{s}{e^{-\frac{s}{v_{p}}} (4n\ell+2\ell-x)} - \frac{s}{e^{-\frac{s}$$

逆変換は

$$v(x,t) = E \sum_{n=0}^{\infty} \left[u(t - \frac{4n\ell + x}{v_p}) + u(t - \frac{4n\ell + 2\ell - x}{v_p}) - u(t - \frac{4n\ell + 2\ell + x}{v_p}) - u(t - \frac{4n\ell + 4\ell - x}{v_p}) \right]$$

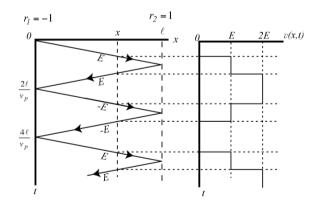となり、電圧は時間に対して $\frac{4\ell}{v_p}$ を周期として、 公比の絶対値が 1 になるので収束せず、振動を繰り返す。電流も同様である。



散乱行列

ここまで見てきた様に、分布定数線路内の 動きは、

$$V(x,s) = A \exp(-\gamma x) + B \exp(\gamma x)$$

$$I(x,s) = \frac{1}{Z_0} (A \exp(-\gamma x) - B \exp(\gamma x))$$

という基礎方程式の解を解いて係数を出して 考えていったが、この *A、B*の二つの係数は、 x の正の方向に進む進行波と x の負の方向に 進む進行波という物理的なイメージがある。 そこで、進行波の大きさを電圧・電流に変わ るパラメータとして、二端子回路対網の形と して考えるのが散乱行列である。

X の正方向にすすむ進行波は入射波と呼ば れるが、位置xでの入射波の電圧の大きさは

$$A \exp(-\gamma x) = \frac{V(x,s) + Z_0 I(x,s)}{2} \, \mathfrak{C},$$

電流は
$$\frac{Aexp(-\gamma x)}{Z_0} = \frac{V(x,s) + Z_0 I(x,s)}{2Z_0}$$
 で 計算できる。電流と電圧の積から出てくるの

は電力であり、

$$\frac{\left|V(x,s)+Z_0I(x,s)\right|^2}{4Z_0}$$
となる。そこで電力の

平方根の形で入射波の振幅 aを表すこととす ると、 $a = \frac{V(x,s) + Z_0 I(x,s)}{2\sqrt{Z_0}}$ という大きさ

になる。同様に X の負の方向にすすむ進行波 である反射波の振幅bは、

$$b = \frac{V(x,s) - Z_0 I(x,s)}{2\sqrt{Z_0}} \quad \text{a.s.} \quad \text{3} \quad \text{3}$$

$$V(x,s) = \sqrt{Z_0} (a+b), \quad I(x,s) = \frac{a-b}{\sqrt{Z_0}} \ge$$
, fi

単にこの二つの振幅から進行波の和による電 圧・電流を出すことができる。

入射波、反射波の変化を二端子対回路対網 として考えよう。



この様に入出力を入射波・反射波の振幅で定

義して、
$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

乱行列である。

ここで、通常には外側は特性インピーダン スの等しい分布定数回路で繋がっていると考 えれば良い。

もしも、単純に特性インピーダンスの等し

い分布定数回路が繋がっていたとしよう。こ の散乱行列は、長さをℓとすると、 $b_2 = a_1 \exp(-\gamma \ell), b_1 = a_2 \exp(-\gamma \ell)$ であり、

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & exp(-\gamma\ell) \\ exp(-\gamma\ell) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \ge$$

次にあるところで分布定数回路が切れてい たとしよう。両方の側から見ても開放になっ ているとしても良い。

この部分のみを散乱行列で表そうとすると

電流が 0 になるので、
$$\frac{a_1-b_1}{\sqrt{Z_0}}=0$$
、 $\frac{a_2-b_2}{\sqrt{Z_0}}=0$

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$
 \(\frac{1}{2} \) \(\frac{1}{2


電圧が 0 になるので、 $\sqrt{Z_0}(a_1+b_1)=0$ 、

$$\sqrt{Z_0} (a_2 + b_2) = 0$$

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

となる。

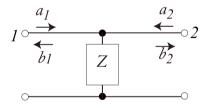電圧と電流の形にして、特性インピーダン スを(関係なくても良いので)仮定すれば、 集中定数回路も散乱行列で扱える。例えば、2 本の線路の間にインピーダンス Zがアースと の間に入っているとしよう。



散乱行列を作ると、電圧は両側で等しいの

$$\sqrt{Z_0}(a_1+b_1) = \sqrt{Z_0}(a_2+b_2)$$

二つの流れ込む電流の和が、インピーダンス
 Z に 流 れ る 電 流 な の で 、
$$\sqrt{Z_0}(a_1+b_1) = Z(\frac{a_1-b_1}{\sqrt{Z_0}} + \frac{a_2-b_2}{\sqrt{Z_0}})$$

整理して、 $a_1 \ge a_2 \circ b_1 \ge b_2$ を表せばよい。

$$b_2 = a_1 + b_1 - a_2$$

$$a_1 + b_1 = \frac{Z}{Z_0}(a_1 + a_2 - b_1 - b_2) = \frac{Z}{Z_0}(2a_2 - 2b_1)$$

同様にして
$$b_2 = \frac{2Za_1 - Z_0a_2}{2Z + Z_0}$$

散乱行列は
$$\frac{1}{2Z+Z_0}$$
 $\begin{pmatrix} -Z_0 & 2Z \\ 2Z & -Z_0 \end{pmatrix}$ となる。

散乱行列は2端子対回路を表すZ行列やY行列などに変換することが出来る。