
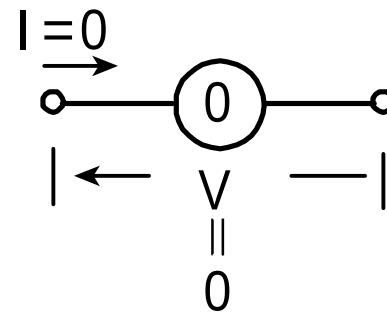



差動増幅回路の大信号特性と OTA(電圧制御電流源回路)

バイポーラ差動増幅回路の大信号特性

バイポーラトランジスタのモデル(大信号モデル)

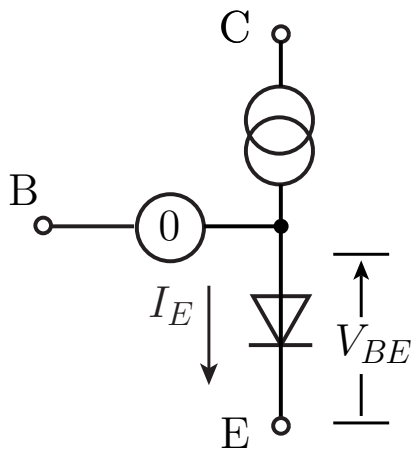

(a) ナレータ

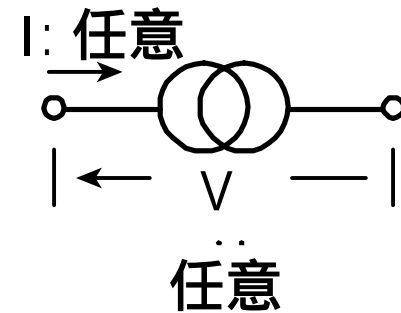


(b) ノレータ

$$I_E = I_{ES} \exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right)$$

$$I_C = I_E$$

バイポーラ差動増幅回路

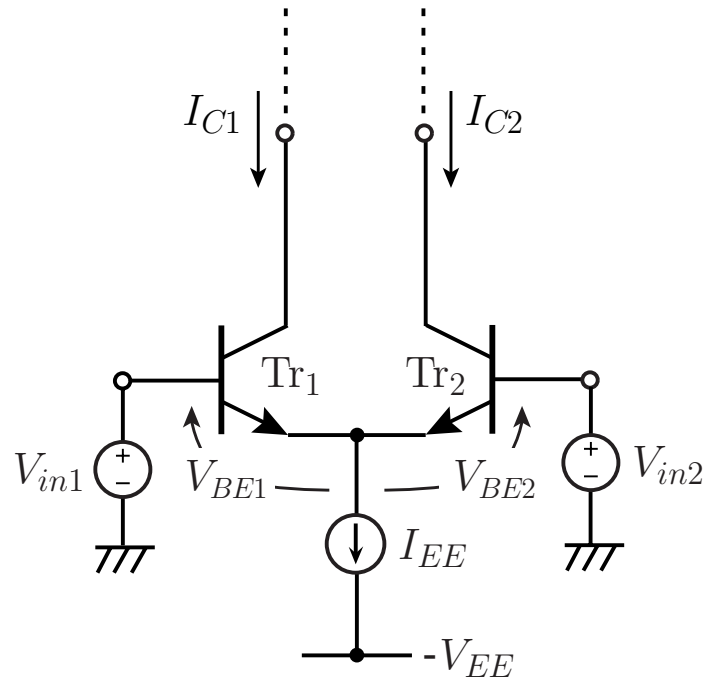

$$V_{in1} - V_{BE1} + V_{BE2} - V_{in2} = 0$$


$$\Delta V_{in} = V_{in1} - V_{in2} = V_{BE1} - V_{BE2}$$

$$V_{BEi} = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{I_{Ei}}{I_{ES}}\right)$$

$$\Delta V_{in} = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{I_{E1}}{I_{ES}}\right) - \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{I_{E2}}{I_{ES}}\right)$$

$$I_{Ci} = I_{Ei}$$
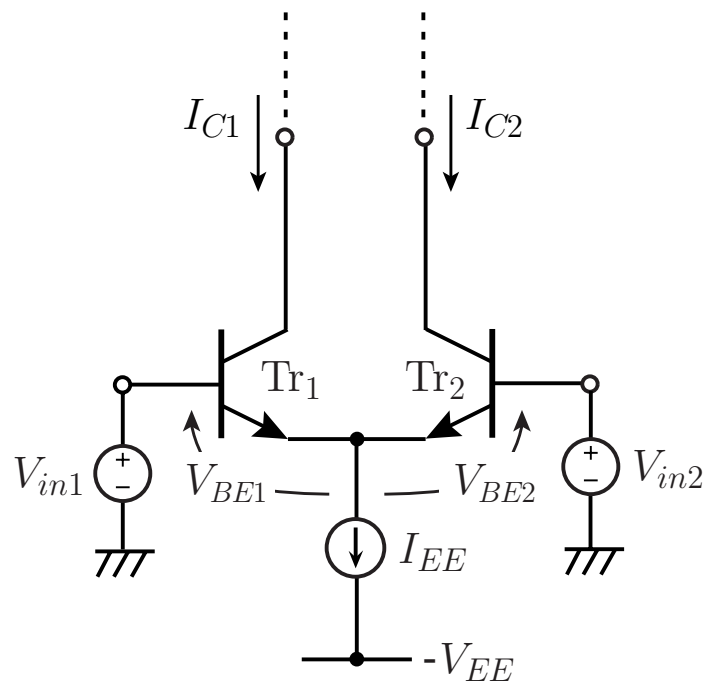
$$= \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{I_{E1}}{I_{E2}}\right)$$



$$\frac{I_{E1}}{I_{E2}} = \exp\left(\frac{q\Delta V_{in}}{kT}\right)$$

$$I_{E1} + I_{E2} = I_{EE}$$

$$I_{E1} = \frac{I_{EE}}{1 + \exp\left(\frac{-q\Delta V_{in}}{kT}\right)}$$

$$I_{E2} = \frac{I_{EE}}{1 + \exp\left(\frac{+q\Delta V_{in}}{kT}\right)}$$

$$I_{E1} = \frac{I_{EE}}{1 + \exp\left(\frac{-q\Delta V_{in}}{kT}\right)}$$


$$I_{E2} = \frac{I_{EE}}{1 + \exp\left(\frac{+q\Delta V_{in}}{kT}\right)}$$

$$\Delta I_{out} = I_{C1} - I_{C2} = I_{E1} - I_{E2}$$

$$= I_{EE} \left(\frac{1 - \exp\left(\frac{-q\Delta V_{in}}{kT}\right)}{1 + \exp\left(\frac{-q\Delta V_{in}}{kT}\right)} \right)$$



$$= I_{EE} \left(\frac{\exp\left(\frac{q\Delta V_{in}}{2kT}\right) - \exp\left(\frac{-q\Delta V_{in}}{2kT}\right)}{\exp\left(\frac{q\Delta V_{in}}{2kT}\right) + \exp\left(\frac{-q\Delta V_{in}}{2kT}\right)} \right) = I_{EE} \tanh\left(\frac{q\Delta V_{in}}{2kT}\right)$$

バイポーラ差動増幅回路の大信号特性

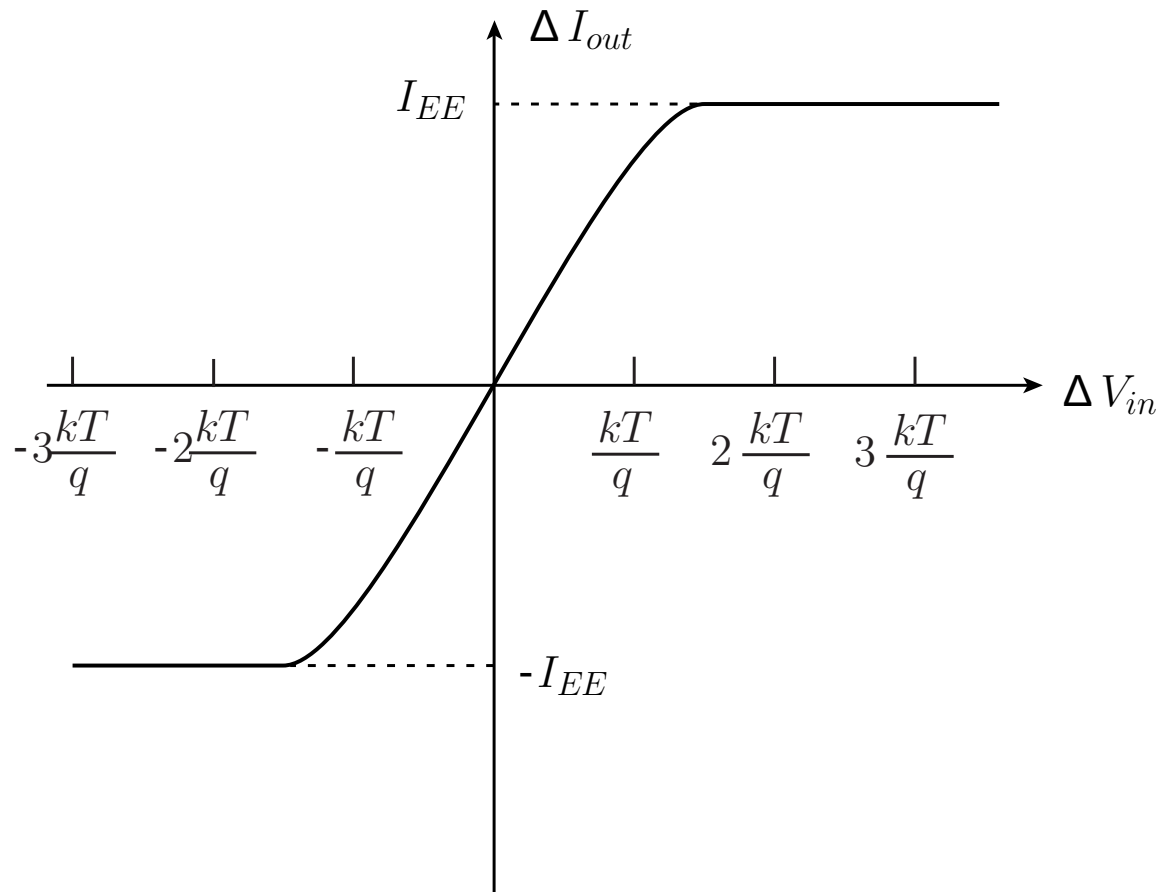


線形範囲：数十mV程度

線形入力範囲の拡大

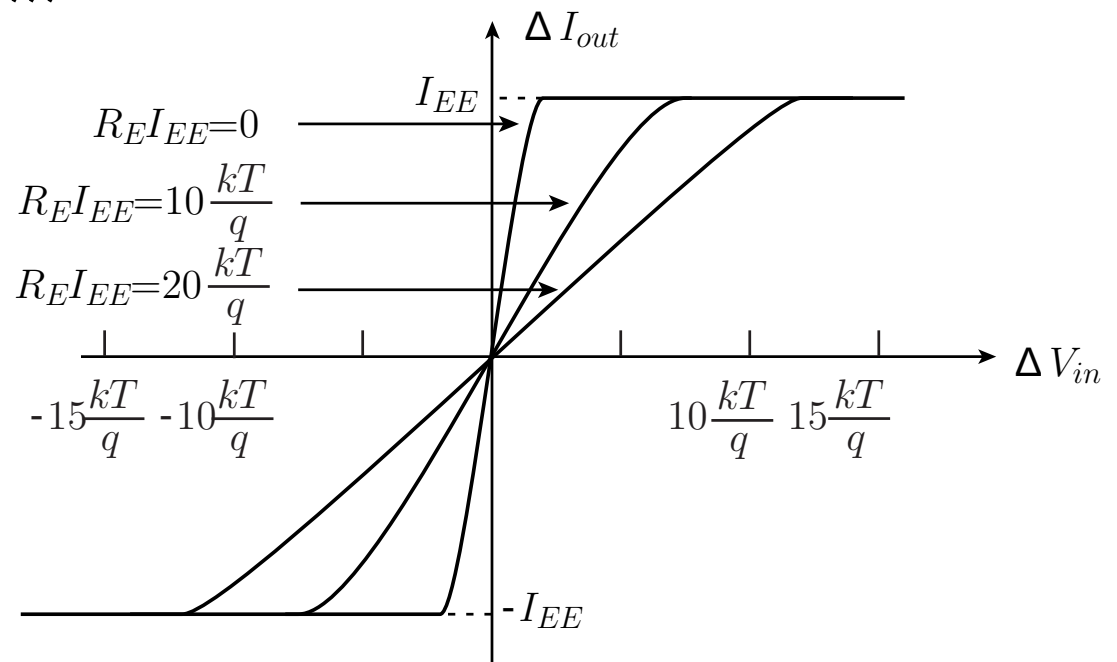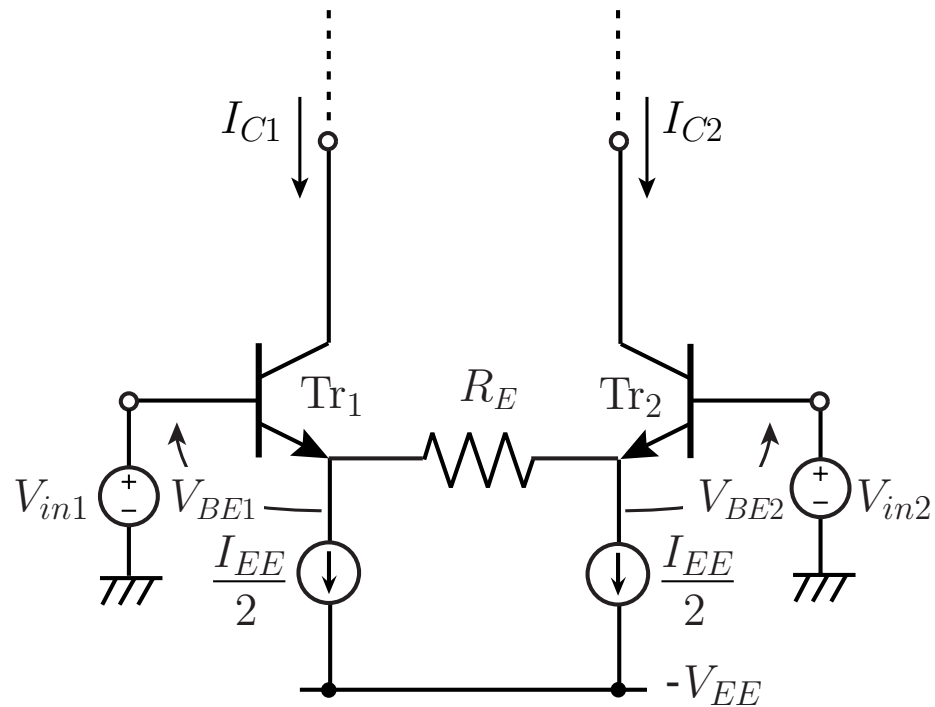

伝達コンダクタンスの低減

Caprio's Quad

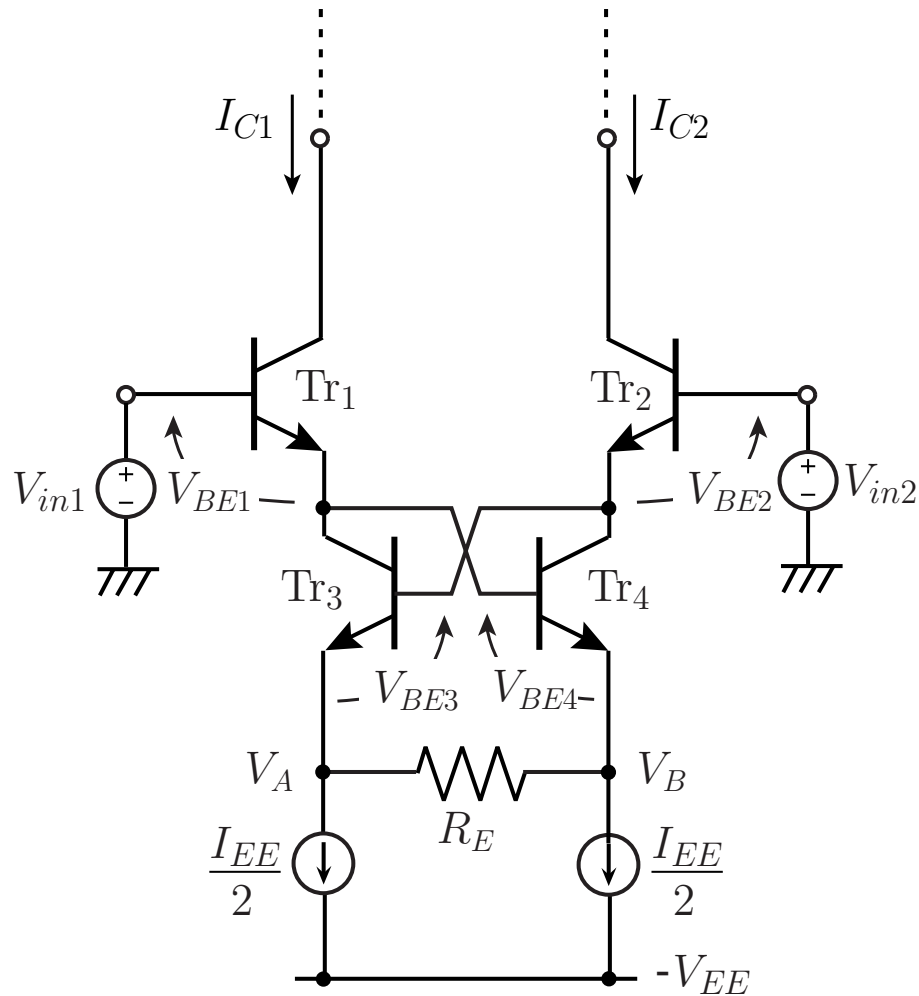


$$V_{BE} = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{I_E}{I_{ES}}\right)$$

$$\begin{matrix} I_{E1} = I_{E3} \\ I_{E2} = I_{E4} \end{matrix} \longrightarrow \begin{matrix} V_{BE1} = V_{BE3} \\ V_{BE2} = V_{BE4} \end{matrix}$$

$$V_A = V_{in2} - V_{BE2} - V_{BE3}$$

$$V_B = V_{in1} - V_{BE1} - V_{BE4}$$

$$V_A - V_B = V_{in2} - V_{in1}$$

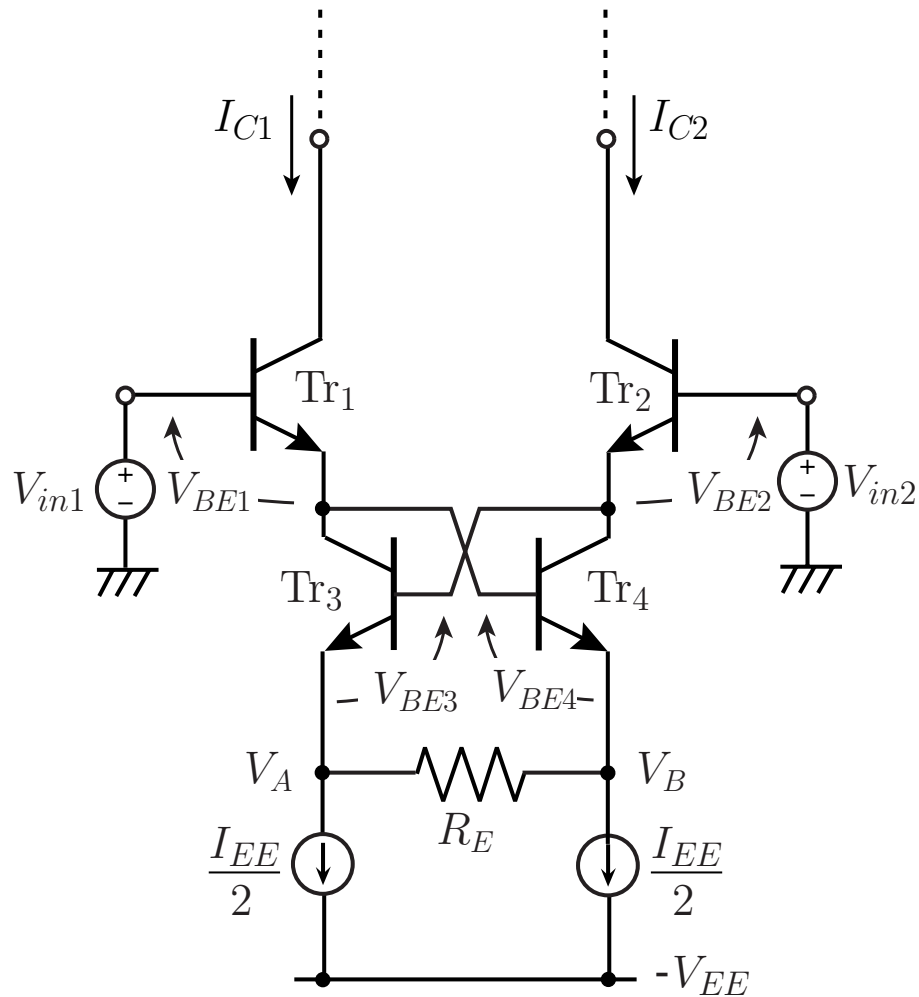


$$V_A - V_B = V_{in2} - V_{in1}$$

$$I_{RE} = \frac{V_{in2} - V_{in1}}{R_E} = \frac{-\Delta V_{in}}{R_E}$$

$$I_{C1} = \frac{I_{EE}}{2} + I_{RE}$$

$$I_{C2} = \frac{I_{EE}}{2} - I_{RE}$$
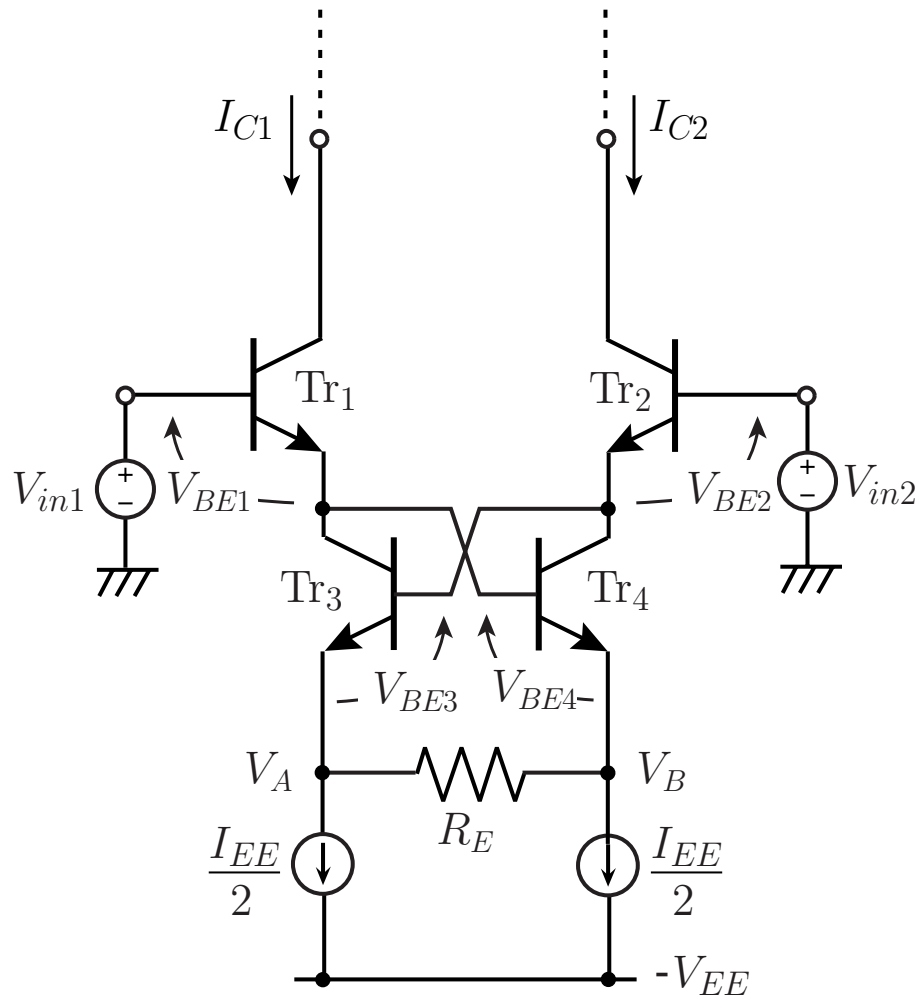
$$\Delta I_{out} = I_{C1} - I_{C2} = 2I_{RE} = \frac{-2}{R_E} \Delta V_{in}$$



Tr3について

$$V_{C3} = V_{in1} - V_{BE1}$$

$$V_{B3} = V_{in2} - V_{BE2}$$

$$V_{C3} > V_{B3} \rightarrow$$

$$V_{in1} - V_{BE1} > V_{in2} - V_{BE2}$$


Tr4について

$$V_{C4} = V_{in2} - V_{BE2}$$

$$V_{B4} = V_{in1} - V_{BE1}$$

$$V_{C4} > V_{B4} \rightarrow$$
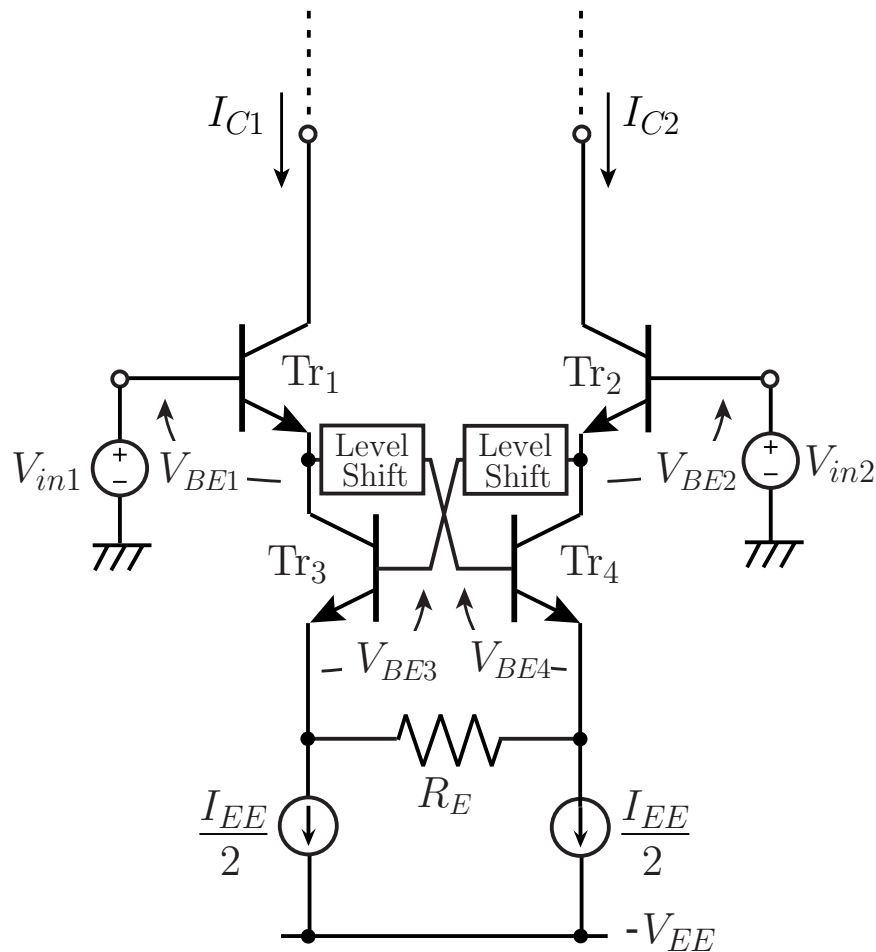
$$V_{in1} - V_{BE1} < V_{in2} - V_{BE2}$$



$$V_{C3} = V_{in1} - V_{BE1}$$

$$V_{B3} = V_{in2} - V_{BE2} - V_{shift}$$


$$V_{in1} - V_{BE1} > V_{in2} - V_{BE2} - V_{shift}$$

$$V_{C4} = V_{in2} - V_{BE2}$$

$$V_{B4} = V_{in1} - V_{BE1} - V_{shift}$$

$$V_{in1} - V_{BE1} - V_{shift} < V_{in2} - V_{BE2}$$


伝達コンダクタンスの電子的制御

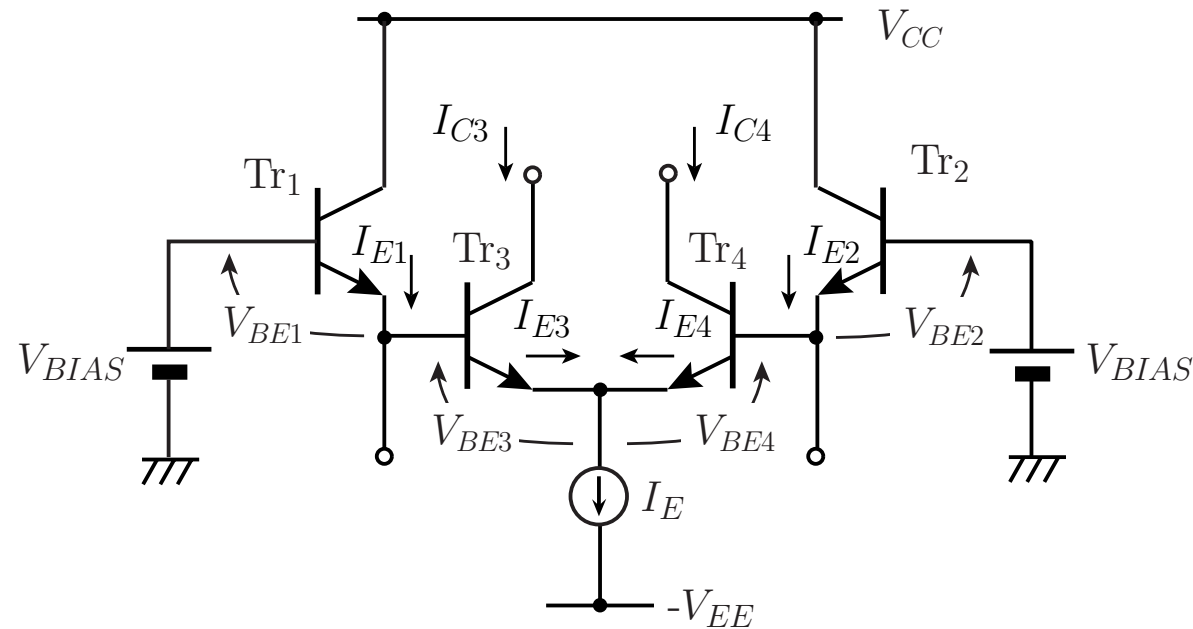

$$V_{BE1} + V_{BE3} = V_{BE2} + V_{BE4}$$

$$\frac{kT}{q} \ln\left(\frac{I_{E1}}{I_{ES}}\right) + \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{I_{E3}}{I_{ES}}\right) = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{I_{E2}}{I_{ES}}\right) + \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{I_{E4}}{I_{ES}}\right)$$

$$I_{E1} I_{E3} = I_{E2} I_{E4}$$

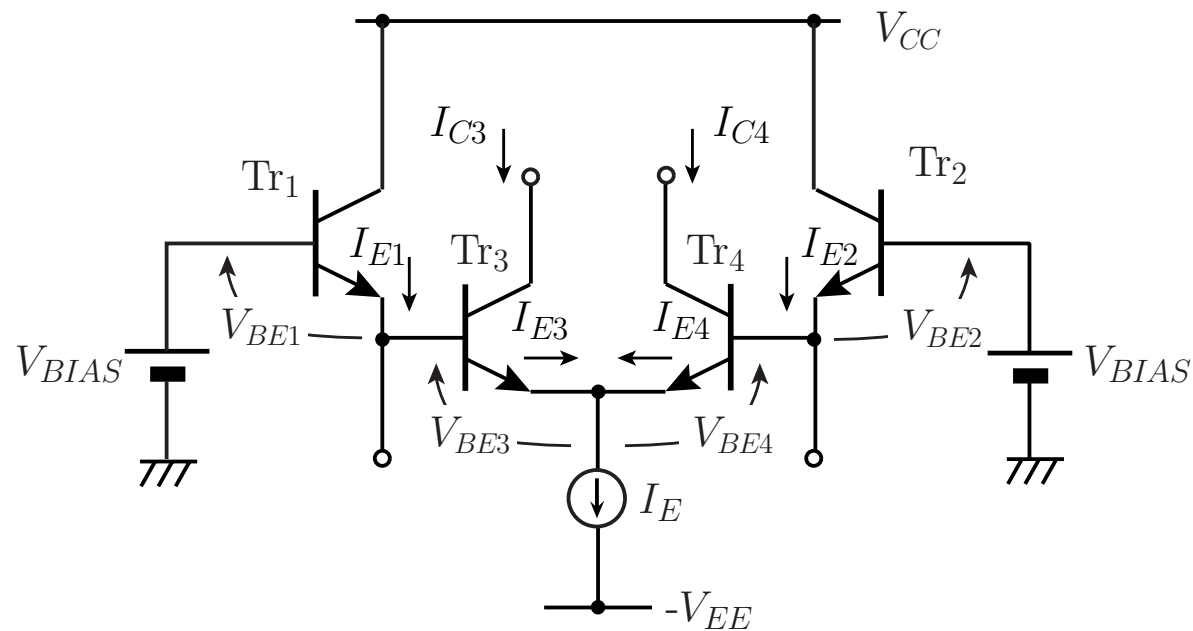

$$I_{E3} + I_{E4} = I_E$$


$$I_{E1} I_{E3} = I_{E2} I_{E4}$$

$$I_{E1} + I_{E2} = I_D$$

$$I_{E1} I_{E3} = (I_D - I_{E1})(I_E - I_{E3})$$

$$I_{E1} I_E + I_{E3} I_D = I_E I_D$$
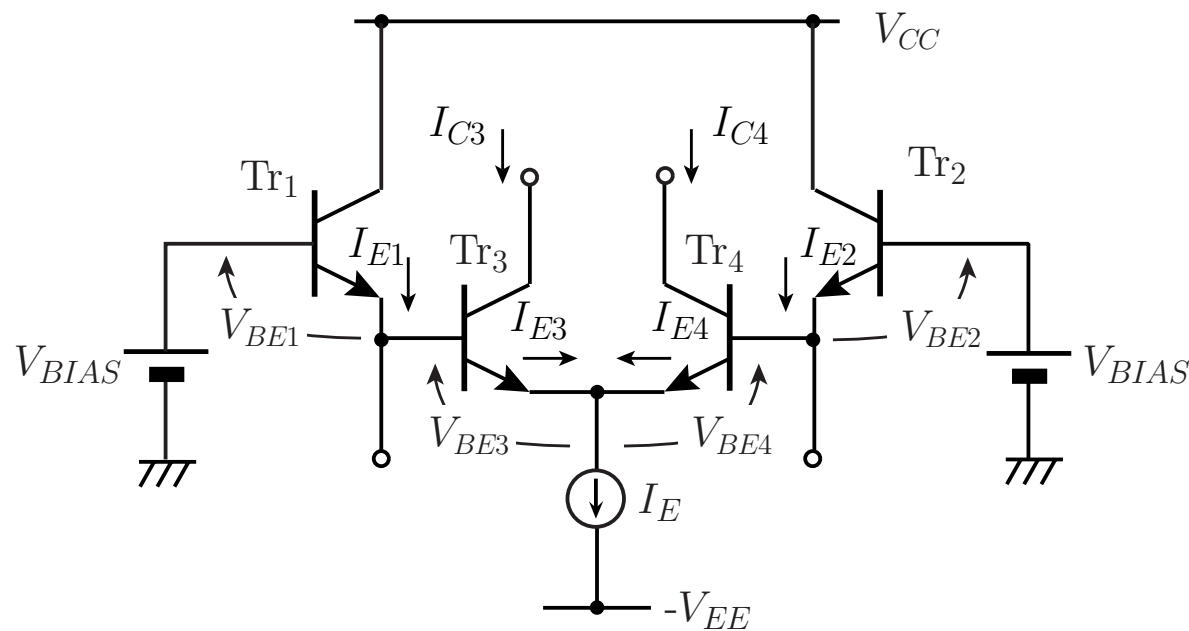
$$\frac{I_{E1}}{I_D} + \frac{I_{E3}}{I_E} = 1$$



$$I_{E3} + I_{E4} = I_E$$

$$I_{E1} + I_{E2} = I_D$$


$$\frac{I_{E1}}{I_D} + \frac{I_{E3}}{I_E} = 1$$

$$A_I = \frac{I_{C3} - I_{C4}}{I_{E1} - I_{E2}} = \frac{I_{E3} - I_{E4}}{I_{E1} - I_{E2}} = \frac{2I_{E3} - I_E}{2I_{E1} - I_D} = \frac{I_E}{I_D} \frac{2\frac{I_{E3}}{I_E} - 1}{2\frac{I_{E1}}{I_D} - 1}$$

$$A_I = \frac{I_E}{I_D} \frac{2\frac{I_{E3}}{I_E} - 1}{2(1 - \frac{I_{E3}}{I_E}) - 1} = -\frac{I_E}{I_D}$$


電流の減算

カレントミラー回路

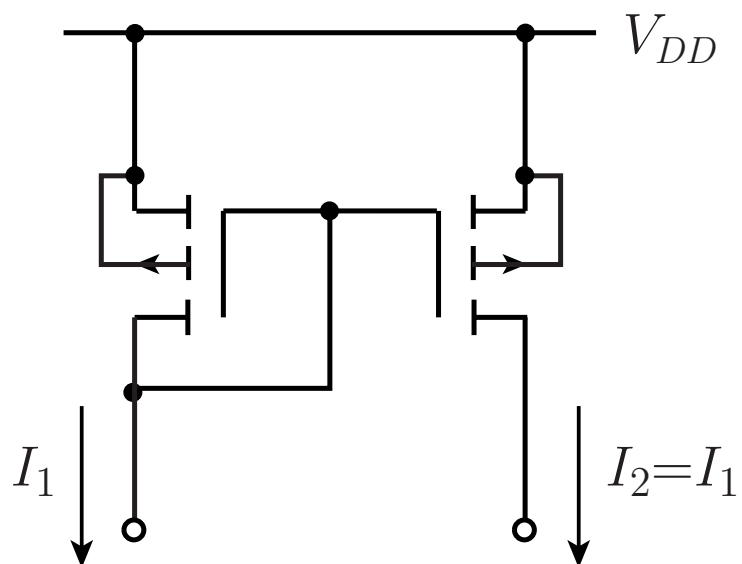


(a)

飽和領域で動作

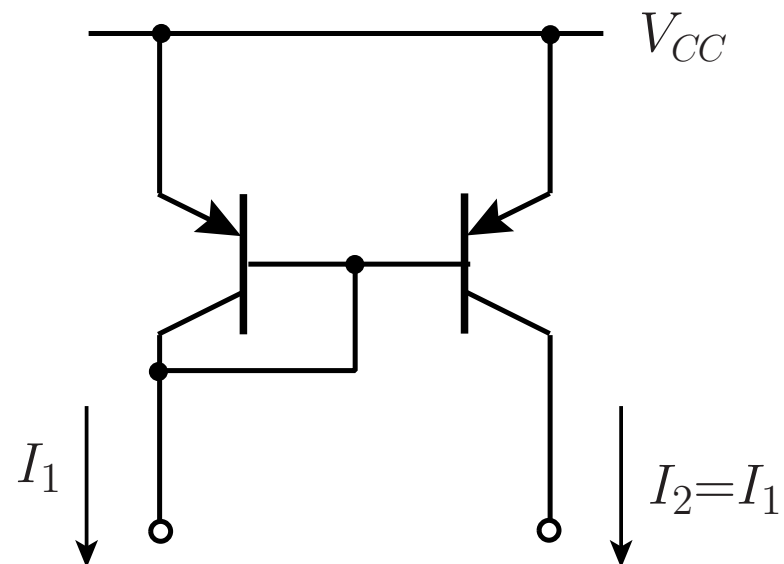


(b)

能動活性領域で動作

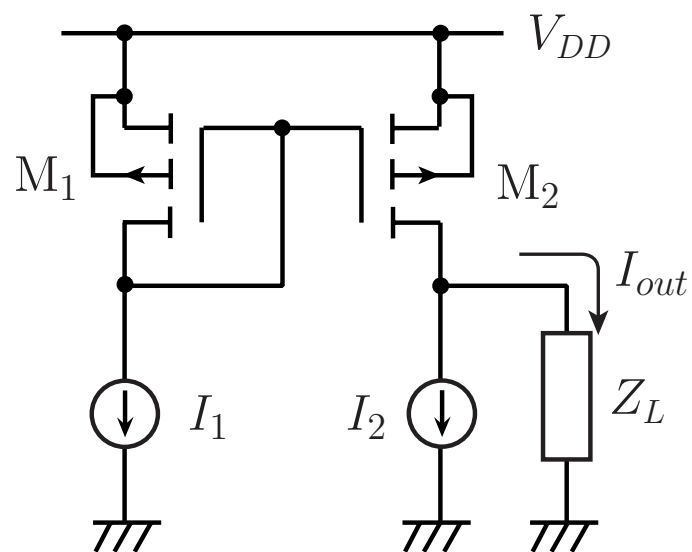


(a)

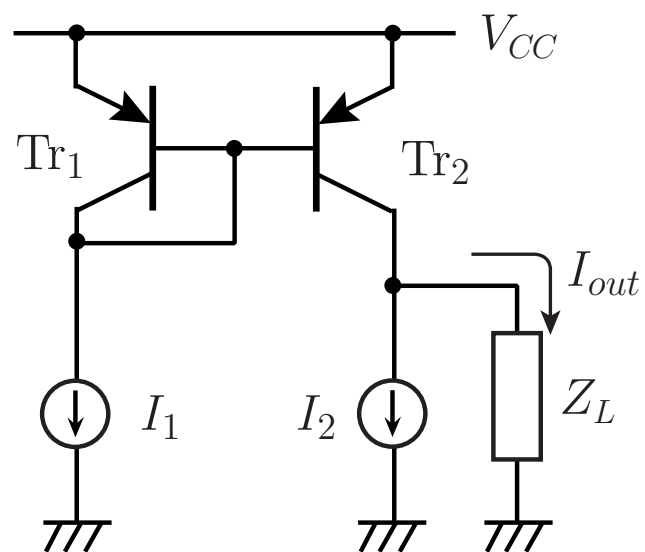

(b)

$$I_{out} = I_1 - I_2$$


バイポーラ・カレントミラー回路の問題点

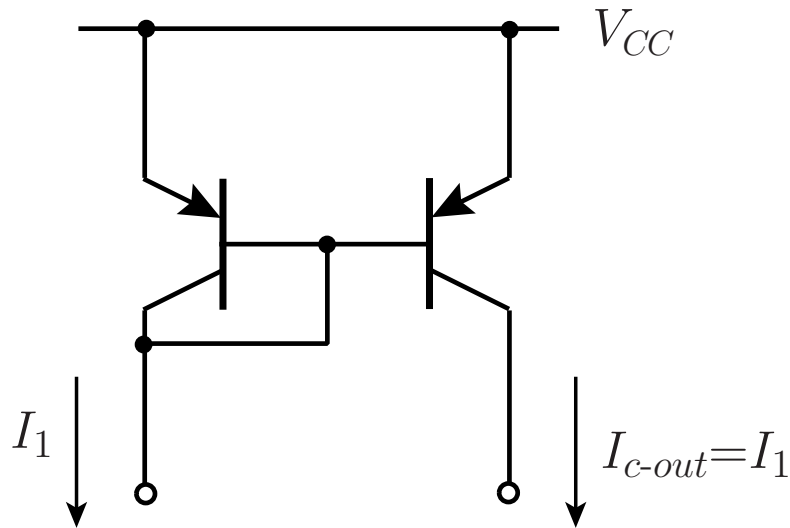

ベース・エミッタ間電圧が
等しいので $I_{c-out} = I_1$

$$V_{BE} = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{I_1}{I_{S1}} + 1\right) = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{I_{c-out}}{I_{S2}} + 1\right) \text{ より } I_{c-out} = \frac{I_{S2}}{I_{S1}} I_1$$

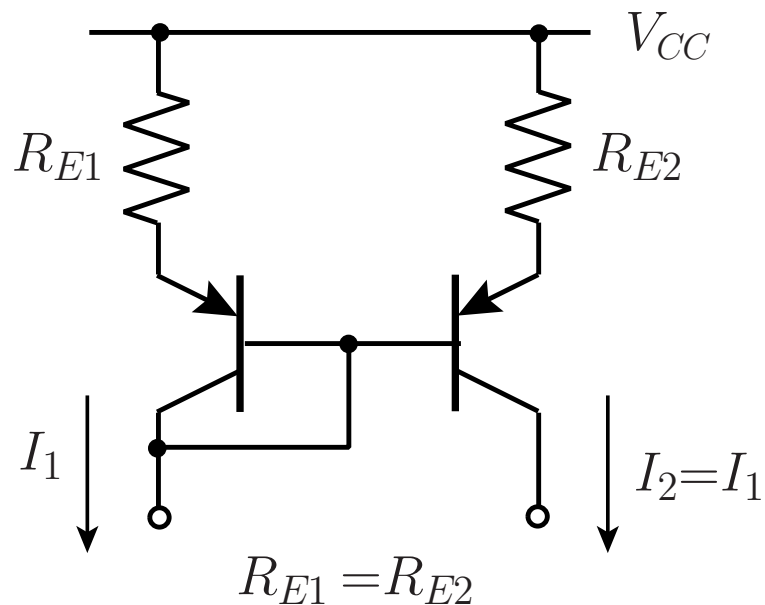I_{S1} と I_{S2} が等しくないと $I_{c-out} \neq I_1$




I_{S1} と I_{S2} の差の影響を
 R_E により吸収

$$R_{E1}I_1 + \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{I_1}{I_{S1}} + 1\right) = R_{E2}I_2 + \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{I_2}{I_{S2}} + 1\right)$$

$$R_{E1}I_1 \approx R_{E2}I_2$$


$R_{E1} = R_{E2}$ のとき $I_1 \approx I_2$

バイポーラトランジスタによる電子的に特性可変のOTA

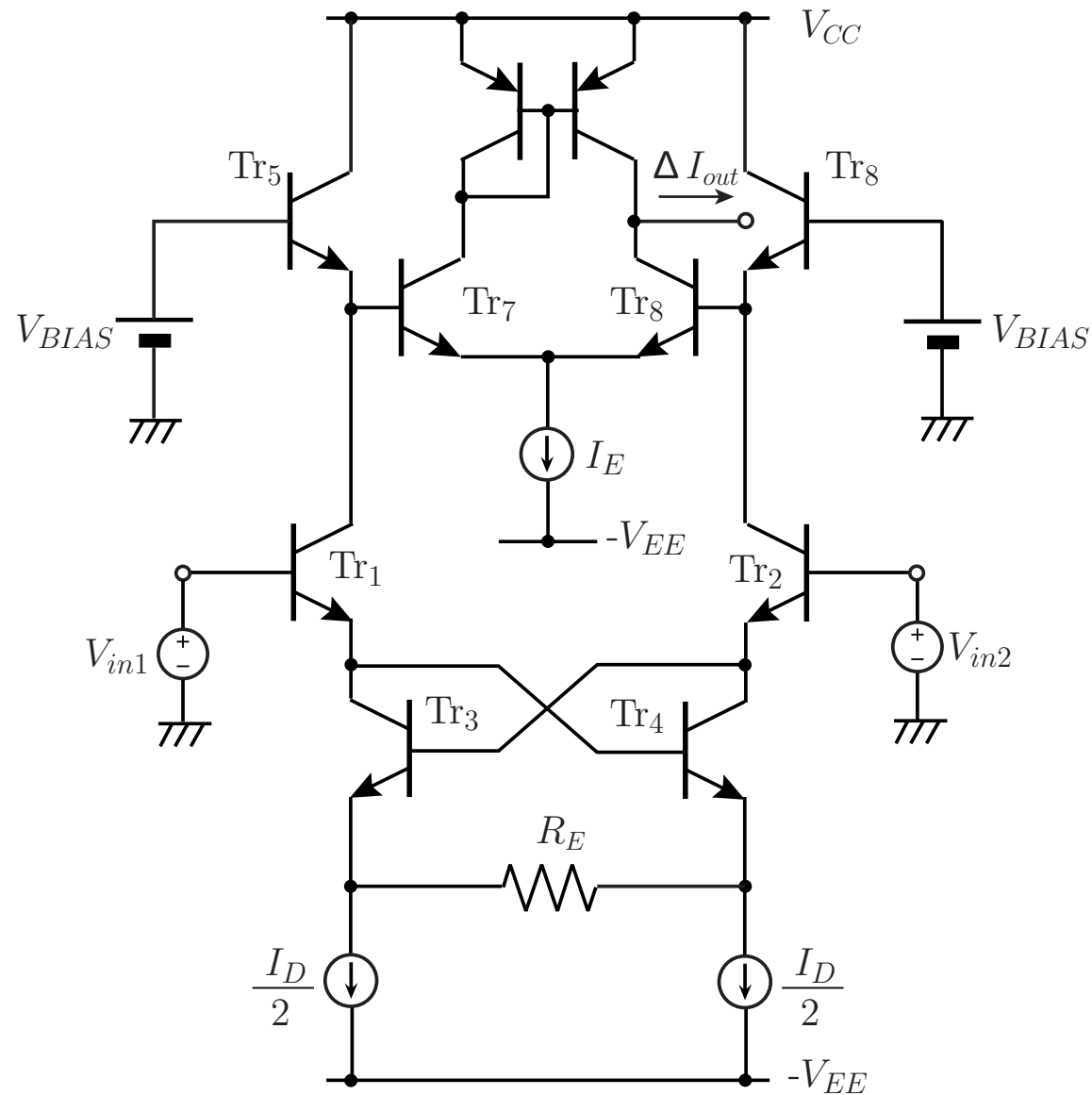

MOS差動増幅回路の大信号特性

MOS差動増幅回路

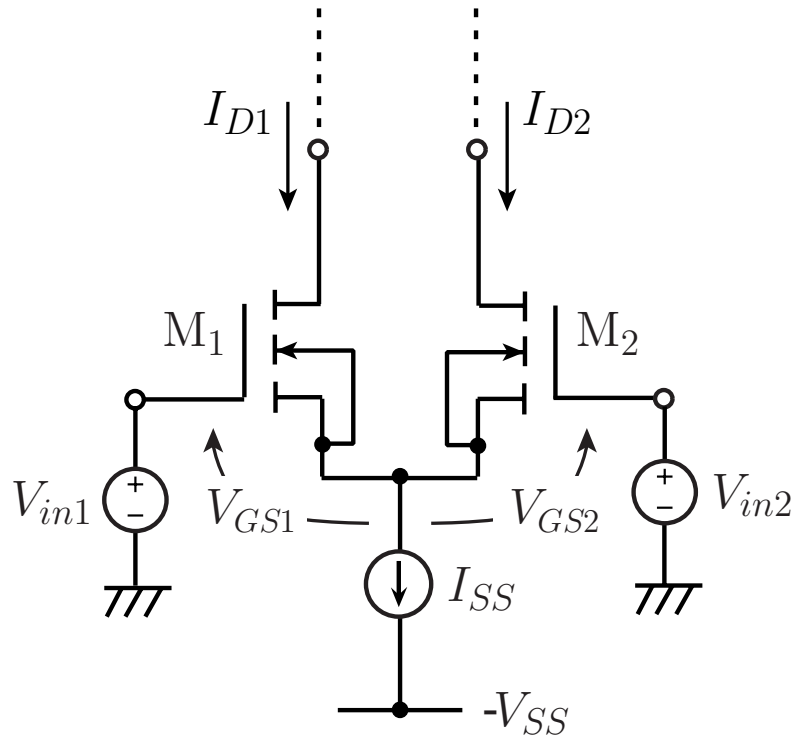

飽和領域： $V_{DS} \geq V_{GS} - V_T > 0$


($V_{SB} = 0$ と仮定)

$$\text{2乗則： } I_D = K (V_{GS} - V_T)^2$$

$$V_{in1} = \sqrt{\frac{I_{D1}}{K}} + V_S + V_T$$

$$V_{in2} = \sqrt{\frac{I_{D2}}{K}} + V_S + V_T$$
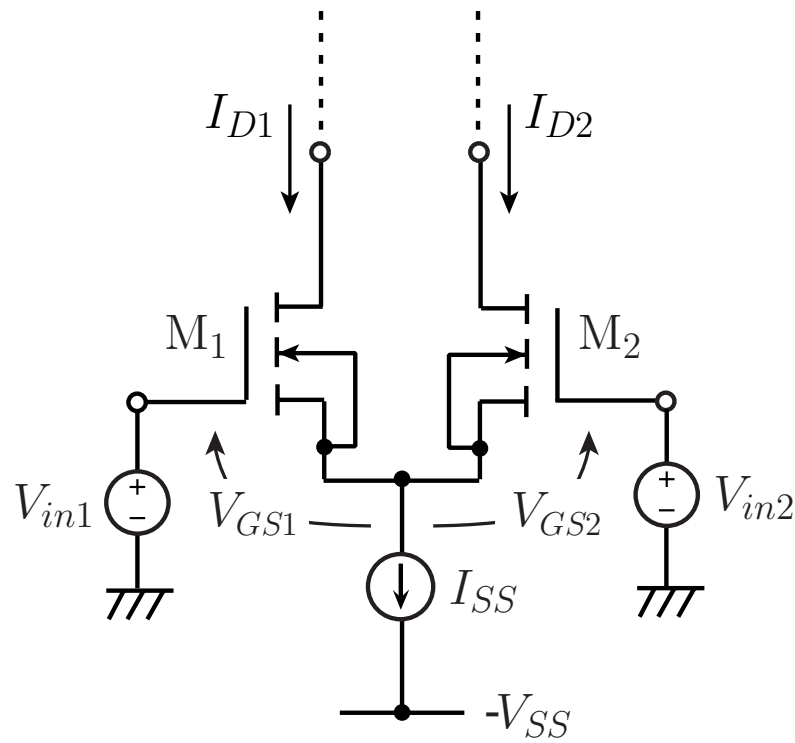
$$\Delta V_{in} = V_{in1} - V_{in2} = \sqrt{\frac{I_{D1}}{K}} - \sqrt{\frac{I_{D2}}{K}}$$



$$\Delta V_{in} = V_{in1} - V_{in2} = \sqrt{\frac{I_{D1}}{K}} - \sqrt{\frac{I_{D2}}{K}}$$

$$\Delta V_{in}^2 = \frac{I_{D1} + I_{D2}}{K} - 2\sqrt{\frac{I_{D1}I_{D2}}{K^2}} = \frac{I_{SS}}{K} - 2\sqrt{\frac{I_{D1}(I_{SS} - I_{D1})}{K^2}}$$

$$I_{D1}^2 - I_{SS}I_{D1} + \frac{K^2}{4}\left(\frac{I_{SS}}{K} - \Delta V_{in}^2\right)^2 = 0$$


$$I_{D1}^2 - I_{SS} I_{D1} + \frac{K^2}{4} \left(\frac{I_{SS}}{K} - \Delta V_{in}^2 \right)^2 = 0$$

$$I_{D1} = \frac{I_{SS} \pm \sqrt{2K I_{SS} \Delta V_{in}^2 - K^2 \Delta V_{in}^4}}{2}$$

$\Delta V_{in} > 0$ のとき $I_{D1} > I_{SS}/2$ より

$$I_{D1} = \frac{I_{SS} + \Delta V_{in} \sqrt{2K I_{SS} - K^2 \Delta V_{in}^2}}{2}$$
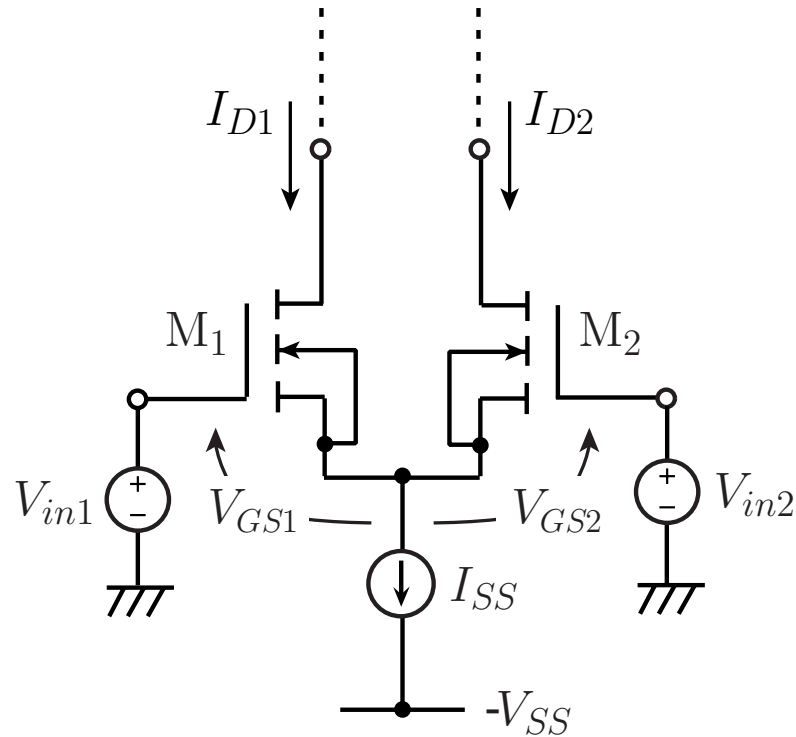
$$I_{D2} = \frac{I_{SS} - \Delta V_{in} \sqrt{2K I_{SS} - K^2 \Delta V_{in}^2}}{2}$$



$$I_{D1} = \frac{I_{SS} + \Delta V_{in} \sqrt{2KI_{SS} - K^2 \Delta V_{in}^2}}{2}$$

$$I_{D2} = \frac{I_{SS} - \Delta V_{in} \sqrt{2KI_{SS} - K^2 \Delta V_{in}^2}}{2}$$

$$\Delta I_{out} = I_{D1} - I_{D2} = \Delta V_{in} \sqrt{2KI_{SS} - K^2 \Delta V_{in}^2}$$


$|\Delta V_{in}|^2 \ll \sqrt{2I_{SS}/K}$ ならば

$$\Delta I_{out} = \Delta V_{in} \sqrt{2KI_{SS} - K^2 \Delta V_{in}^2} \approx \sqrt{2KI_{SS}} \Delta V_{in}$$

I_{SS} や K によって線形範囲を拡大可能

I_{SS} や K の値に実質的な制限

バイアスオフセット技術

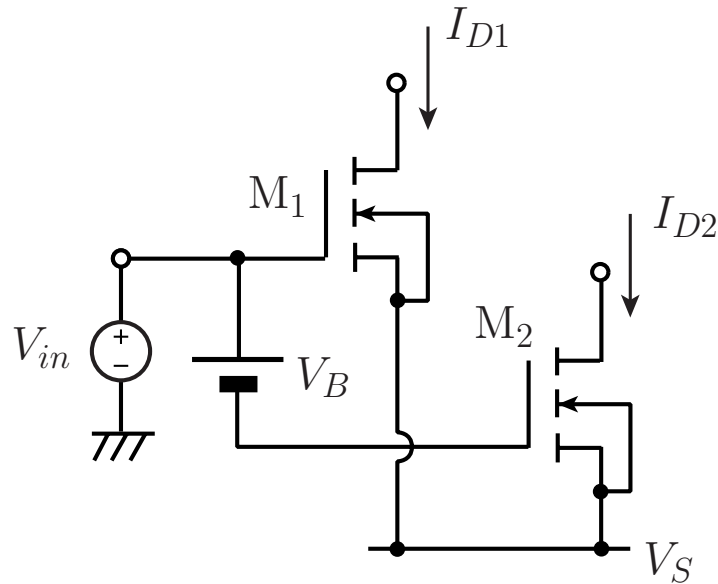

2乗則 : $I_D = K(V_{GS} - V_T)^2$


$$I_{D1} = K(V_{in} - V_S - V_T)^2$$

$$I_{D2} = K(V_{in} - V_B - V_S - V_T)^2$$

$$I_{D1} - I_{D2} = K(2V_{in} - V_B - 2V_S - 2V_T)V_B$$

$$= 2KV_B V_{in} - K(V_B + 2V_S + 2V_T)V_B$$

オフセット電流の除去

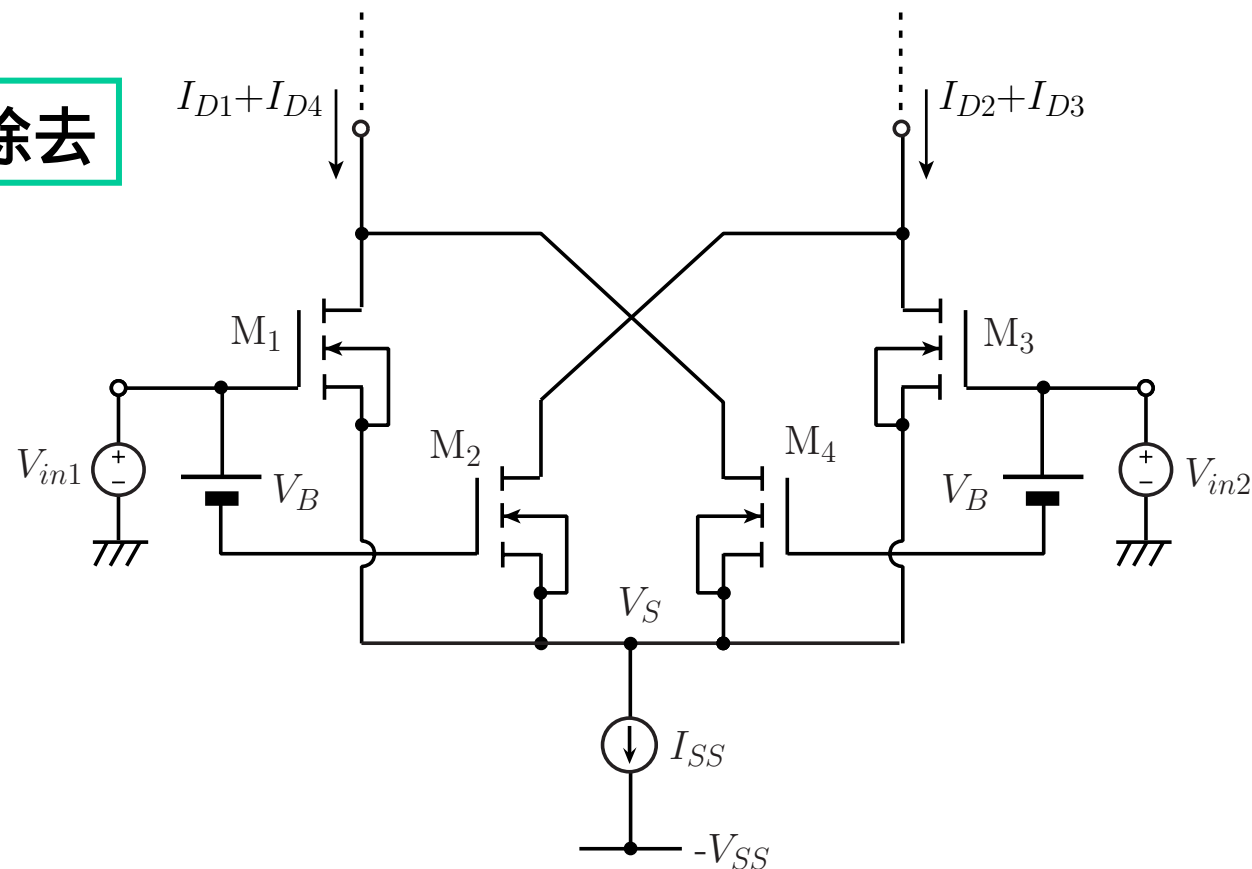


$$I_{D1} - I_{D2} = 2KV_B V_{in1} - K(V_B + 2V_S + 2V_T)V_B$$


$$I_{D3} - I_{D4} = 2KV_B V_{in2} - K(V_B + 2V_S + 2V_T)V_B$$

$$\Delta I_{out} = (I_{D1} - I_{D2}) - (I_{D3} - I_{D4}) = 2KV_B (V_{in1} - V_{in2})$$

非接地直流電圧源の実現

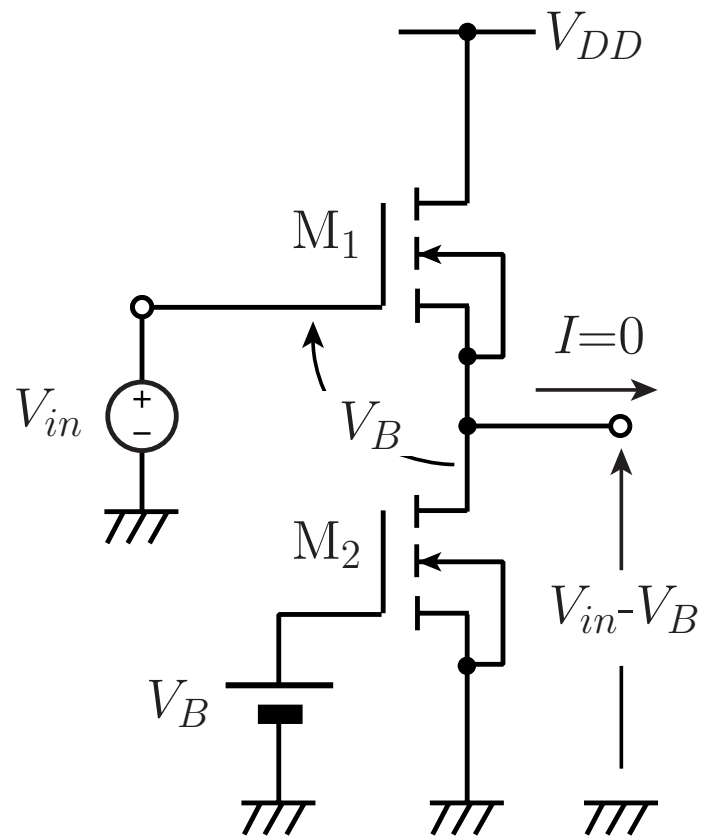


MOSトランジスタによる電子的に特性可変のOTA

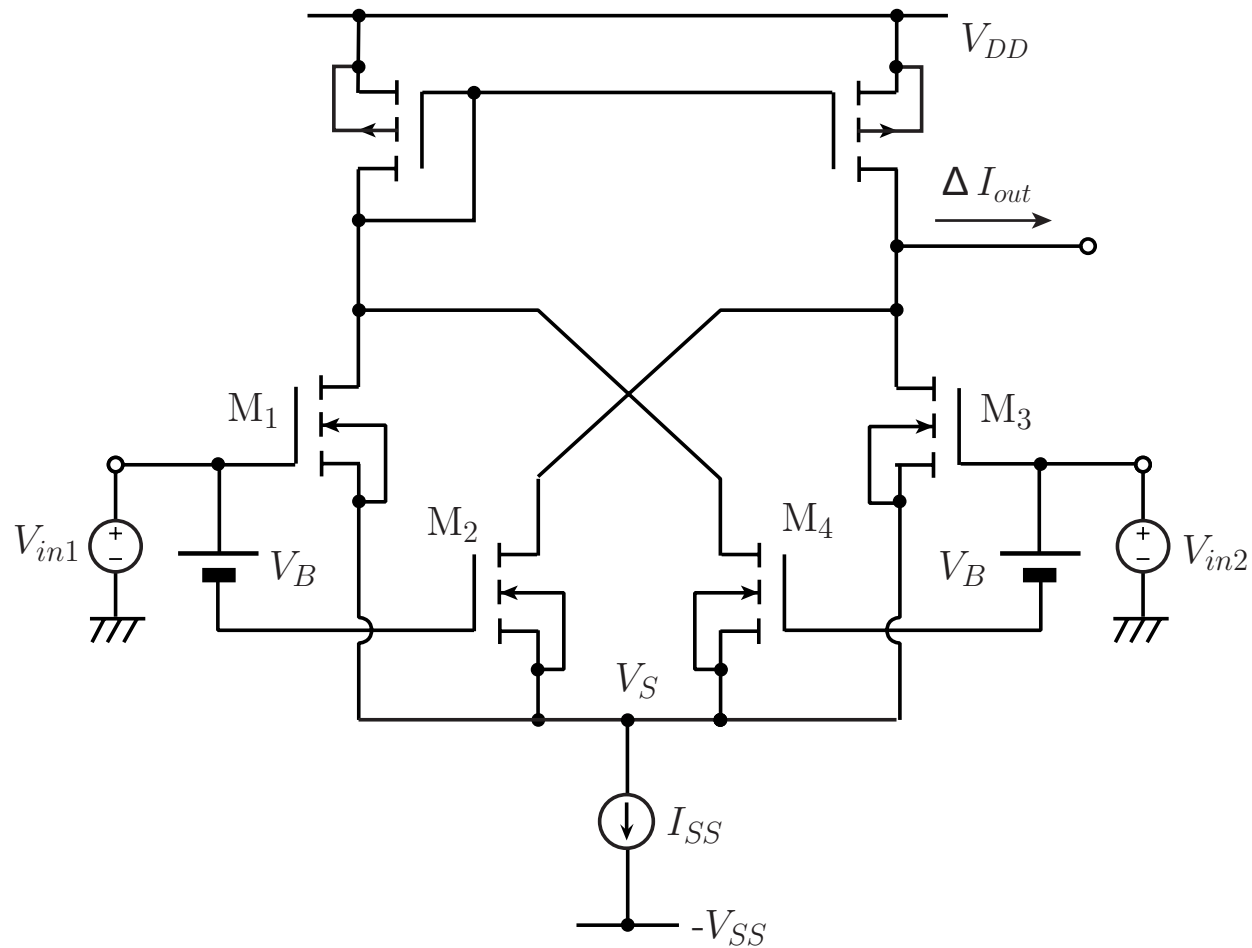


$$\Delta I_{out} = (I_{D1} - I_{D2}) - (I_{D3} - I_{D4}) = 2KV_B(V_{in1} - V_{in2})$$

OTAの応用

OTAの記号

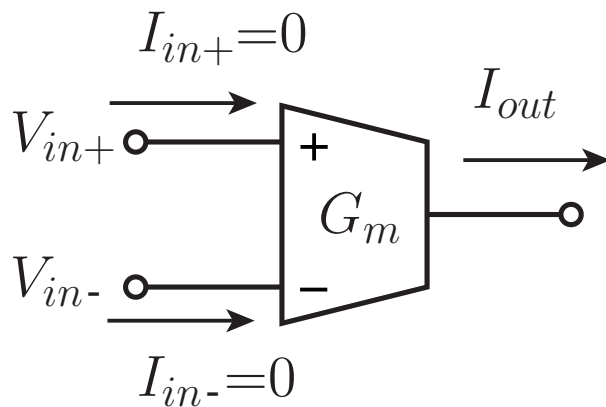


(a)

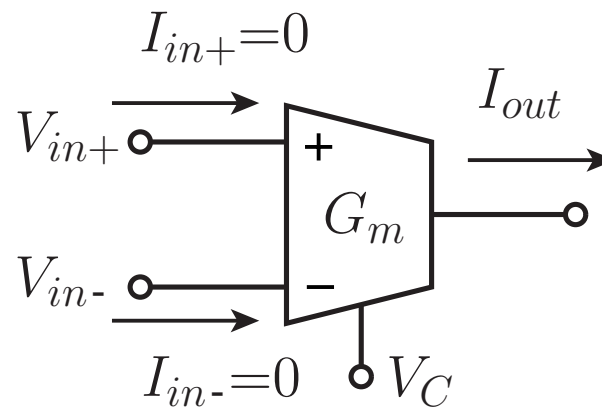

(b)


$$I_{out} = G_m (V_{in+} - V_{in-})$$

OTAによる抵抗の構成

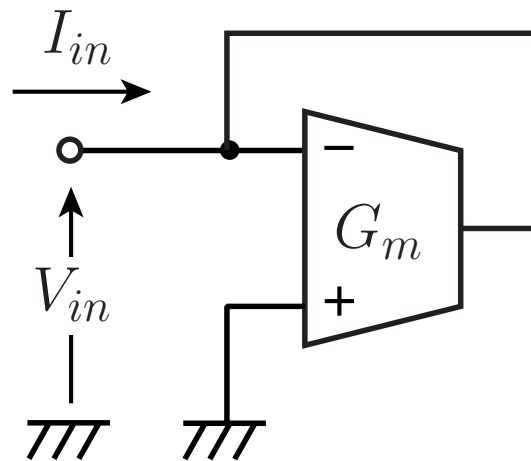


$$I_{in} = G_m V_{in} \rightarrow R_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}} = \frac{1}{G_m}$$

OTAによる増幅回路の構成

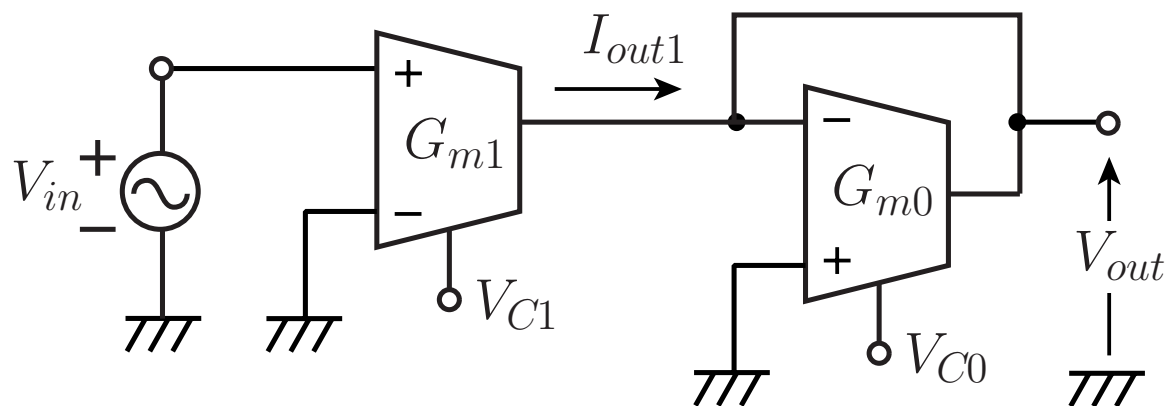

$$V_{out} = \frac{1}{G_{m0}} I_{out1} = \frac{G_{m1}}{G_{m0}} V_{in}$$


OTAによる乗除算回路の構成

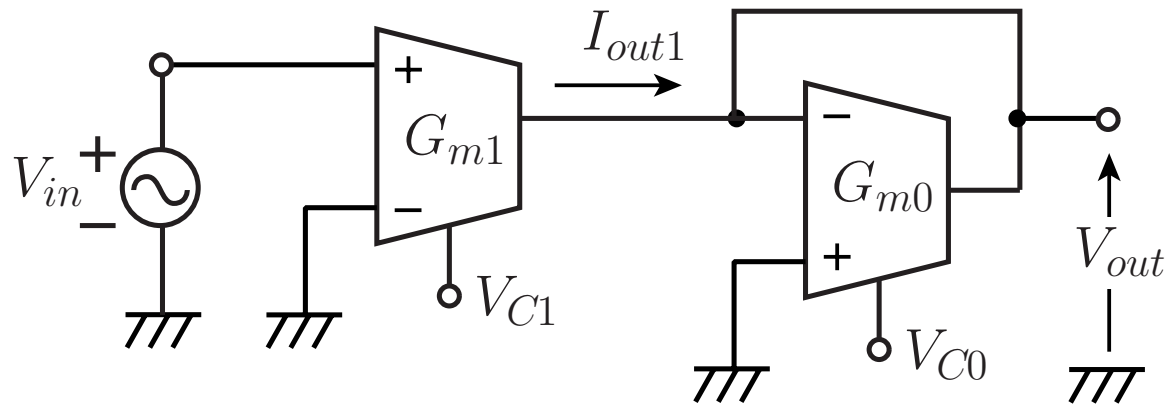

$$G_{m0} = K_{m0} V_{C0} , \quad G_{m1} = K_{m1} V_{C1}$$

$$V_{out} = \frac{G_{m1}}{G_{m0}} V_{in} = \frac{K_{m1}}{K_{m0}} \cdot \frac{V_{C1} V_{in}}{V_{C0}}$$

OTAによる加減算回路の構成

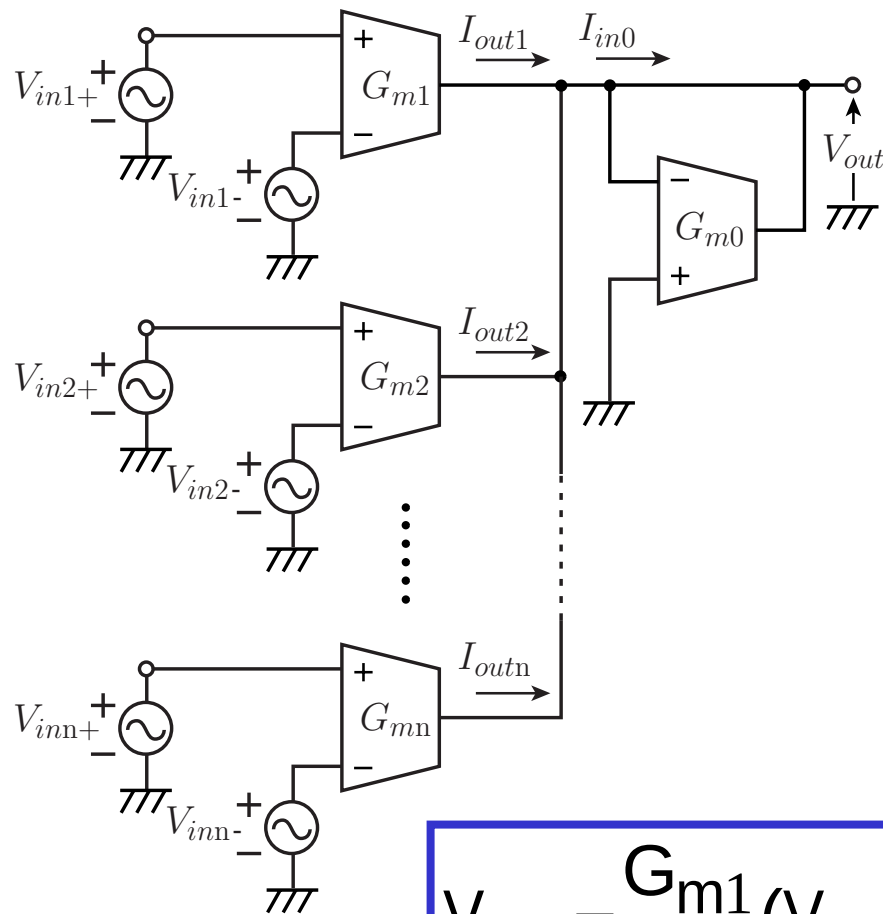


$$I_{in0} = I_{out1} + I_{out2} + \dots + I_{outn}$$

$$I_{outi} = G_{mi}(V_{ini+} - V_{ini-})$$

$$V_{out} = \frac{G_{m1}}{G_{m0}}(V_{in1+} - V_{in1-}) + \frac{G_{m2}}{G_{m0}}(V_{in2+} - V_{in2-}) + \dots$$


$$\dots + \frac{G_{mn}}{G_{m0}}(V_{inn+} - V_{inn-})$$

OTAによる積分回路の構成

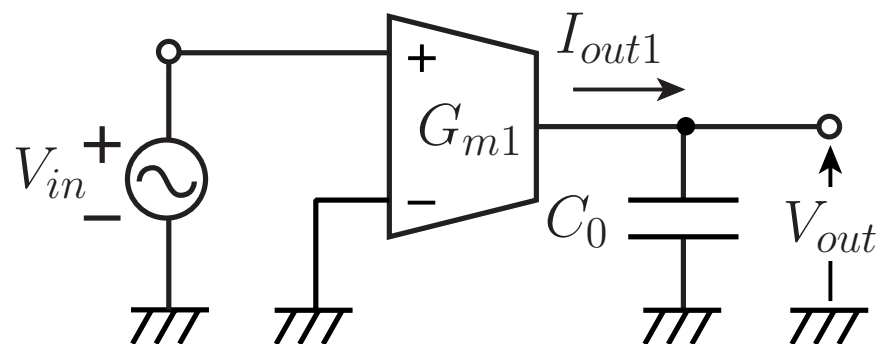

$$V_{out} = \frac{1}{sC_0} I_{out1} = \frac{G_{m1}}{sC_0} V_{in}$$


OTAによるインピーダンスの実現

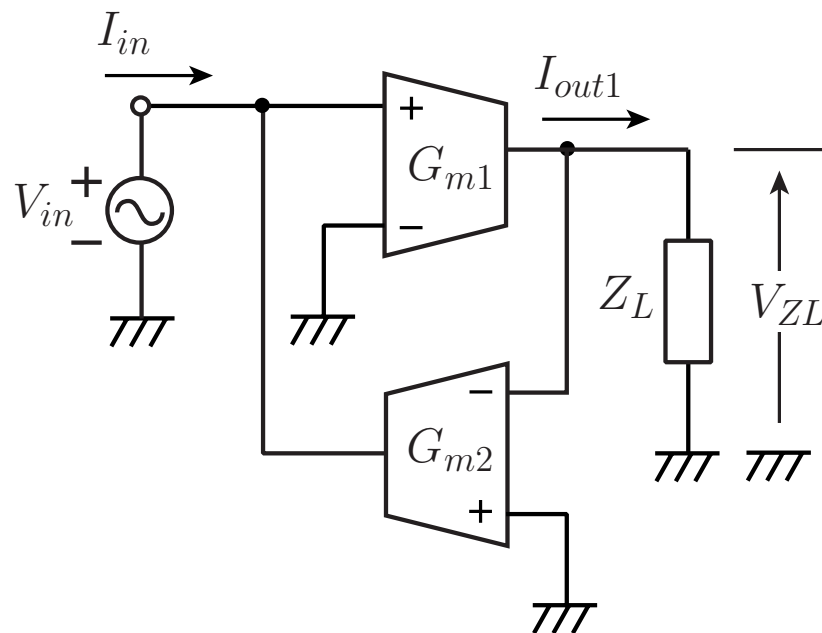

$$V_{ZL} = Z_L I_{out1} = Z_L G_{m1} V_{in}$$

$$I_{in} = G_{m2} V_{ZL}$$
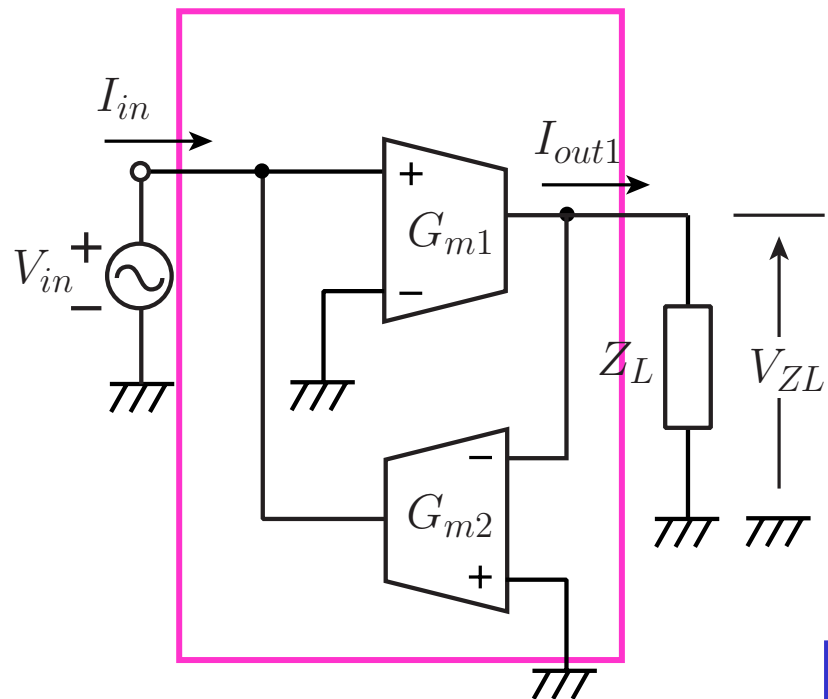
$$Z_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}} = \frac{V_{in}}{G_{m2} V_{ZL}} = \frac{V_{in}}{G_{m2} Z_L G_{m1} V_{in}} = \frac{1}{G_{m2} Z_L G_{m1}}$$



ジャイレータ

$$Z_L = \frac{1}{sC_L}$$

$$Z_{in} = \frac{1}{G_{m2}Z_L G_{m1}} = s \frac{C_L}{G_{m1}G_{m2}}$$