

デジタル電子回路

第3回

論理関数の実現に必要な基本論理回路

任意の論理関数は、 $\cdot, +, \bar{}$ を用いて書くことができる。
(AND回路、OR回路、NOT回路の組み合わせで実現できる。)

AND, OR, NOTすべてが必要か? → No!

ド・モルガンの法則より $\overline{A \cdot B} = A + B$

ANDとNOTがあれば、OR回路を実現できる。

→ ANDとNOTですべての論理関数を実現できる。


同様に、 $\overline{A + B} = A \cdot B$ 従ってORとNOTだけでもOK。

- AND, OR, NOT
- AND, NOT
- OR, NOT
- NAND
- NOR

このような回路の組み合わせでOK
NAND, NORは1つですべての論理関数を表現できる。
(万能論理関数集合とも呼ぶ)

NAND

AND演算の後に否定をとったもの

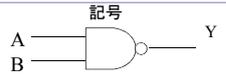

論理式による表現

$Y = \overline{A \cdot B}$
($Y = \overline{A \wedge B}$ $Y = \overline{A \cdot B}$ $Y = A | B$)


真理値表

A	B	AND	NAND
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$f(A,A) = \overline{A \cdot A} = \overline{A}$ (NOT)



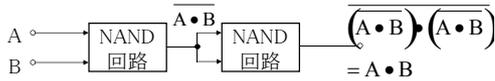$\overline{\overline{(A \cdot B)} \cdot \overline{(A \cdot B)}} = \overline{\overline{A \cdot B}} = A \cdot B$ (AND)



NOR

OR演算の後に否定をとったもの



論理式による表現

$Y = \overline{A + B}$
($Y = \overline{A \vee B}$ $Y = A + B$)


真理値表

A	B	OR	NOR
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

$f(A,A) = \overline{A + A} = \overline{A}$ (NOT)



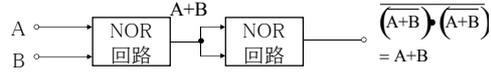$\overline{\overline{(A + B)} + \overline{(A + B)}} = \overline{\overline{A + B}} = A + B$ (OR)




NANDとNORでNOTを表現

すでにやったように



以下のような場合でもNOTを出力する。

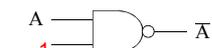

A	B	NAND
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



A	B	NOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

NANDによる表現

NAND $A \cdot B$ の形にする。
 $\overline{A \cdot A} = \overline{A}$
 $A \cdot B = \overline{\overline{A \cdot B}} = \overline{(\overline{A \cdot B}) \cdot (\overline{A \cdot B})}$

$f(A,B,C) = (A + B) \cdot (B + C)$
 $= \overline{\overline{(A + B)}} \cdot \overline{\overline{(B + C)}} = \overline{\overline{(A \cdot B)}} \cdot \overline{\overline{(B \cdot C)}}$
 $= \overline{(\overline{A \cdot B}) \cdot (\overline{B \cdot C})}$

$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
 $A \cdot B = \overline{\overline{A + B}}$


$= \overline{((\overline{A \cdot B}) \cdot (\overline{B \cdot C})) \cdot ((\overline{A \cdot B}) \cdot (\overline{B \cdot C}))}$

・・・と強引にやってもよいが・・・ 分配則をつかうと・・・

$A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$
 $A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$

$f(A,B,C) = (A + B) \cdot (B + C)$
 $= B + A \cdot C = \overline{\overline{B + A \cdot C}}$
 $= \overline{\overline{B} \cdot (\overline{A \cdot C})} = \overline{(\overline{B \cdot B}) \cdot (\overline{A \cdot C})}$

と簡単になる。

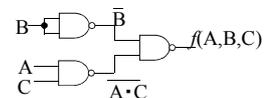

真理値表で確かめてみよう。

$$f(A,B,C) = (A+B) \cdot (B+C) = \overline{(B \cdot \overline{B}) \cdot (\overline{A} \cdot C)}$$

A	B	C	A+B	B+C	f(A,B,C)	$\overline{B \cdot \overline{B}}$	$\overline{A \cdot C}$	$\overline{(\overline{B \cdot \overline{B}}) \cdot (\overline{A \cdot C})}$
0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1	0	0	1

AND, OR, NOTゲートより構成される論理回路の解析

出力から順次各論理ゲートの出力状態を入力で表していく。(すでにやっている)

<例>

$$f = f_1 + f_2$$

$$f_1 = f_3 + f_4$$


$$f_2 = f_5 + f_6$$

$$f_3 = A$$

$$f_4 = \overline{B}$$

$$f_5 = \overline{A}$$

$$f_6 = B$$

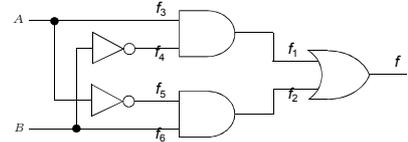


A	B	f(A,B)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$f = A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B$$

NAND, NORゲートより構成される論理回路の解析

NAND, NORで構成される場合も同様であるが...多少見通しが悪い。

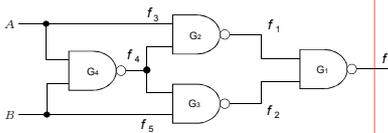

$$f = \overline{(A \cdot \overline{A} \cdot B) \cdot (\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot B)}$$

$$= \overline{(A + (\overline{A} \cdot B)) \cdot ((\overline{A} \cdot \overline{B}) + B)}$$

$$= \overline{A \cdot \overline{B} + A \cdot B} = \overline{A \cdot \overline{B}} + \overline{A \cdot B}$$

$$= \overline{(A+B)} \cdot \overline{(\overline{A} + \overline{B})} = (A+B) \cdot (\overline{A} + \overline{B})$$

$$= A \cdot \overline{A} + A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B + B \cdot \overline{B}$$


$$= A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B$$

AND, OR, NOTによる表現に変換

A	B	f(A,B)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NAND, NORゲートの等価変換

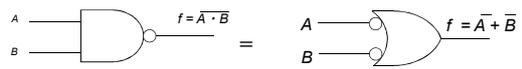
NAND $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$ (AとBの否定をとってからOR演算)



(a) NAND

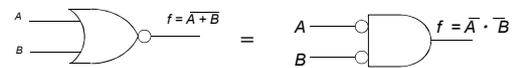(b) 否定入力のOR


NOR $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ (AとBの否定をとってからAND演算)




(a) NOR

(b) 否定入力のAND

NANDゲート構成からAND, OR, NOT構成への変換

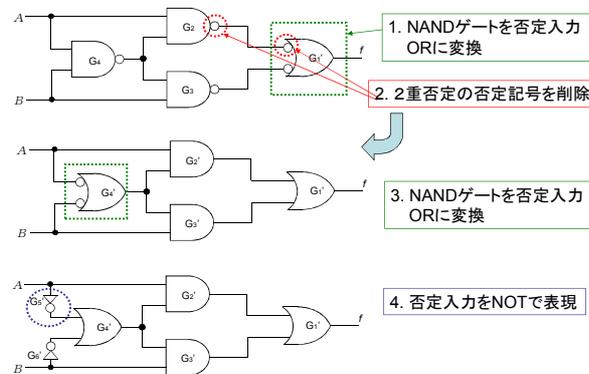

論理関数の確認

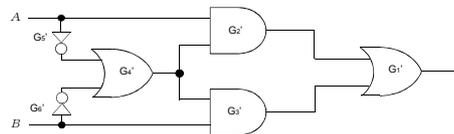

変形した上図から論理関数を求めてみると...

$$f = A \cdot (\overline{A} + \overline{B}) + B \cdot (\overline{A} + \overline{B})$$

$$= A \cdot \overline{A} + A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B + B \cdot \overline{B}$$

$$= A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B$$

NANDゲート構成からAND、OR、NOT構成への変換(一般論)

- (i) 出力側より格段に番号をつける。
- (ii) 奇数段目のNANDゲートを否定入力をORで置き換える。
- (iii) 2重否定の否定記号を削除する。

ただし、打ち消すべき否定が片方しかない場合はNOTを挿入する。

点線のようなパスがあれば・・・
NOTを1個挿入しないといけない

奇数段目がOR、偶数段目がANDになる

NANDゲート構成からAND、OR、NOT構成への変換(一般論)

打ち消すべき否定が片方しかない場合の例

(a) 2重否定の中間から出力が出ている場合

(b) 否定が片側にしかない場合

図4.7 2重否定が取り除けない例

(a) NOTゲートを通して出力を得る

(b) NOTゲートを通して入力を加える

NANDゲート構成からAND、OR、NOT構成への変換例

奇数段目を否定入力ORに変換

NOTを挿入すべきところ

NANDゲート構成からAND、OR、NOT構成への変換例

奇数段目を否定入力ORに変換

NOTを挿入したところ

NORゲート構成からAND、OR、NOT構成への変換例

1. 奇数段目のNORを否定入力のANDに置き換え
2. 2重否定を削除
3. NOTを挿入

奇数段目がAND、偶数段目がORになる


NORゲート構成からAND、OR、NOT構成への変換例

＜問題＞
これらの図から論理関数をそれぞれ求めて、一致することを示せ。

$$f = ((\bar{A} \cdot \bar{B}) + A) \cdot ((\bar{A} \cdot \bar{B}) + B)$$


奇数段目がAND、偶数段目がORになる

NORゲート構成からAND、OR、NOT構成への変換例

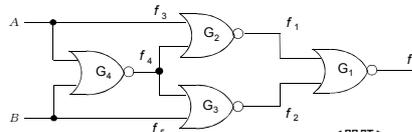

$$f = \overline{(\overline{A+B}) + A + \overline{(\overline{A+B})} + B}$$

<問題>
これらの図から論理関数をそれぞれ求めて、一致することを示せ。

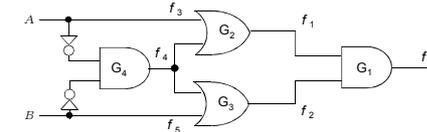


$$f = ((\overline{A} \cdot \overline{B}) + A) \cdot ((\overline{A} \cdot \overline{B}) + B)$$

奇数段目がAND、偶数段目がORになる

AND,OR,NOT積和形からNAND構成への変換

AND、OR、NOTで実現した積和形の回路

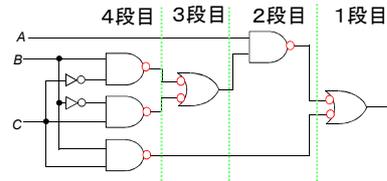
- (i) 出力から数えて各段に番号をつける。
- (ii) 奇数段の論理ゲートの入力側と偶数段の論理ゲートの出力側に否定記号(O)をつけ、両端にOがある場合はそのまま、片側のみ場合はNOTを挿入する。
- (iii) 否定入力(OR)の論理ゲート(OR)をNANDに書き換える。
- (iv) 必要ならNOTもNANDで表現する。



AND,OR,NOT積和形からNAND構成への変換



AND、OR、NOTで実現した積和形の回路

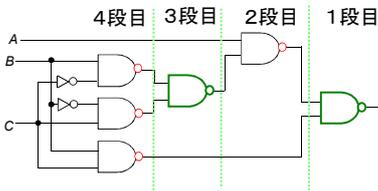- (i) 出力から数えて各段に番号をつける。
- (ii) 奇数段の論理ゲートの入力側と偶数段の論理ゲートの出力側に否定記号(O)をつけ、両端にOがある場合はそのまま、片側のみ場合はNOTを挿入する。
- (iii) **否定入力(OR)の論理ゲート(OR)をNANDに書き換える。**
- (iv) 必要ならNOTもNANDで表現する。





例題

前にやった以下の回路をNAND構成に戻してみよう。

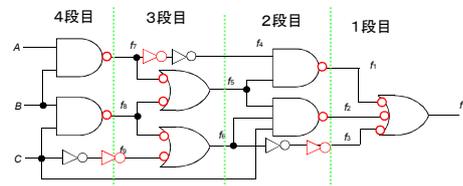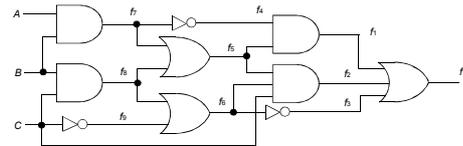

NAND構成への変換プロセス

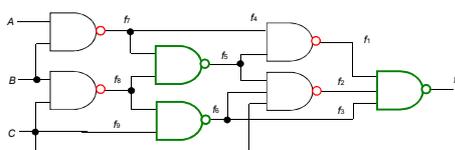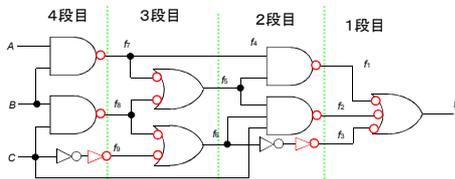

組み合わせ論理回路の例

半加算器: 1ビットの2進数を2つ加算し、和と桁上がり(Carry) を出力


真理値表

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

S: 和(Sum)、C: 桁上がり(Carry)

$$S = \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B} \quad \text{実はXOR}$$

$$C = A \cdot B \quad \text{桁上がりはAND}$$

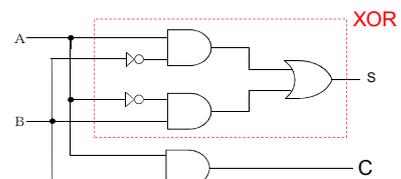

半加算器(NAND構成)

NANDで構成すると・・・

半加算器(NAND構成)

$$S = \overline{A \cdot B} + A \cdot B = (\overline{A \cdot B}) \cdot (\overline{\overline{A \cdot B}})$$

$$= (\overline{A \cdot B} + B \cdot B) \cdot (\overline{A \cdot B} + \overline{A \cdot A})$$

$$= (\overline{A \cdot B} + B) \cdot (\overline{A \cdot B} + \overline{A})$$

$$= (\overline{A \cdot B} + B) \cdot (\overline{A \cdot (A + B)})$$

と変形すれば、以下でもよい。

全加算器

1ビット分をみると・・・3入力2出力の組み合わせ論理回路

A _i	B _i	C _{i-1}	S _i	C _i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$S_i = \overline{A_i} \cdot \overline{B_i} \cdot C_{i-1} + \overline{A_i} \cdot B_i \cdot \overline{C_{i-1}} + A_i \cdot \overline{B_i} \cdot \overline{C_{i-1}} + A_i \cdot B_i \cdot C_{i-1}$$

$$C_i = \overline{A_i} \cdot B_i \cdot C_{i-1} + A_i \cdot \overline{B_i} \cdot C_{i-1} + A_i \cdot B_i \cdot \overline{C_{i-1}} + A_i \cdot B_i \cdot C_{i-1}$$

全加算器

A = (011)₂ B = (101)₂ として足し算をやってみよう。

1ビット目
1+1=10なので、S₁=0, C₁=1

2ビット目
1+0=1なのでS₂=1, C₂=0
1ビット目からの繰り上がりとS₂を足して S₂=0, C₂=1
よって2ビット目の桁上がりは C₂=1

3ビット目
0+1=1なのでS₃=1, C₃=0
2ビット目からの繰り上がりとS₃を足して S₃=0, C₃=1
よって3ビット目の桁上がりは C₃=1

(011)₂ + (101)₂ = 3+5 = 8 = (1000)₂

全加算器

$$S_i = \overline{A_i} \cdot \overline{B_i} \cdot C_{i-1} + \overline{A_i} \cdot B_i \cdot \overline{C_{i-1}} + A_i \cdot \overline{B_i} \cdot \overline{C_{i-1}} + A_i \cdot B_i \cdot C_{i-1}$$

$$C_i = \overline{A_i} \cdot B_i \cdot C_{i-1} + A_i \cdot \overline{B_i} \cdot C_{i-1} + A_i \cdot B_i \cdot \overline{C_{i-1}} + A_i \cdot B_i \cdot C_{i-1}$$

カルノー図を書く

A _i B _i	C _{i-1}			
	00	01	11	10
0		1		1
1	1		1	

S_iは簡単化できない

A _i B _i	C _i			
	00	01	11	10
0			1	
1	1	1	1	1

$$C_i = A_i \cdot B_i + B_i \cdot C_{i-1} + C_{i-1} \cdot A_i$$

全加算器

$$S_i = \overline{A_i} \cdot \overline{B_i} \cdot C_{i-1} + \overline{A_i} \cdot B_i \cdot \overline{C_{i-1}} + A_i \cdot \overline{B_i} \cdot \overline{C_{i-1}} + A_i \cdot B_i \cdot C_{i-1}$$

$$C_i = A_i \cdot B_i + B_i \cdot C_{i-1} + C_{i-1} \cdot A_i$$

