 


アナログ集積回路のレイアウト

特性の劣化を如何に防ぐか

回路素子のレイアウト

準備



Diffusion Layer



Well




Polysilicon (1)



Polysilicon (2)




Metal

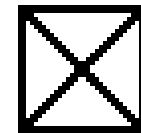

Contact

MOSTランジスタのレイアウト


基本レイアウト

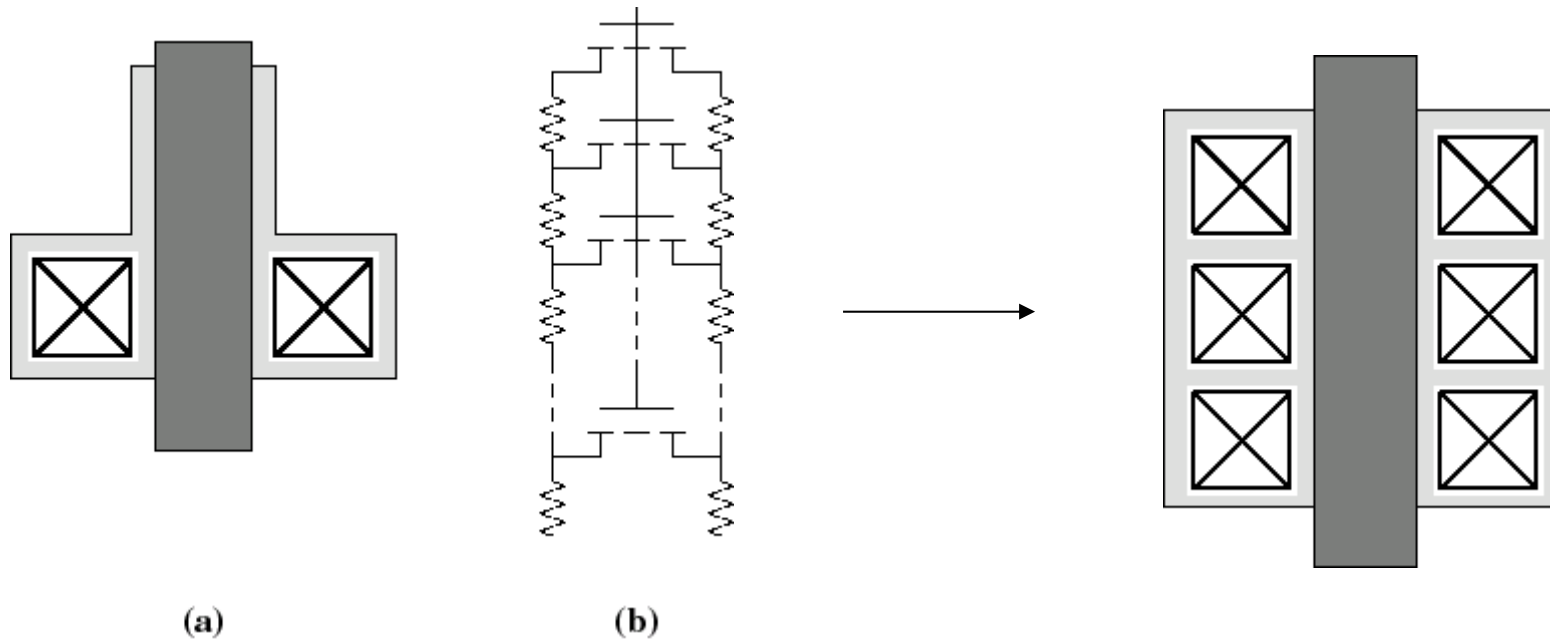

寄生抵抗

チャンネル幅の広いトランジスタ

差動対の場合

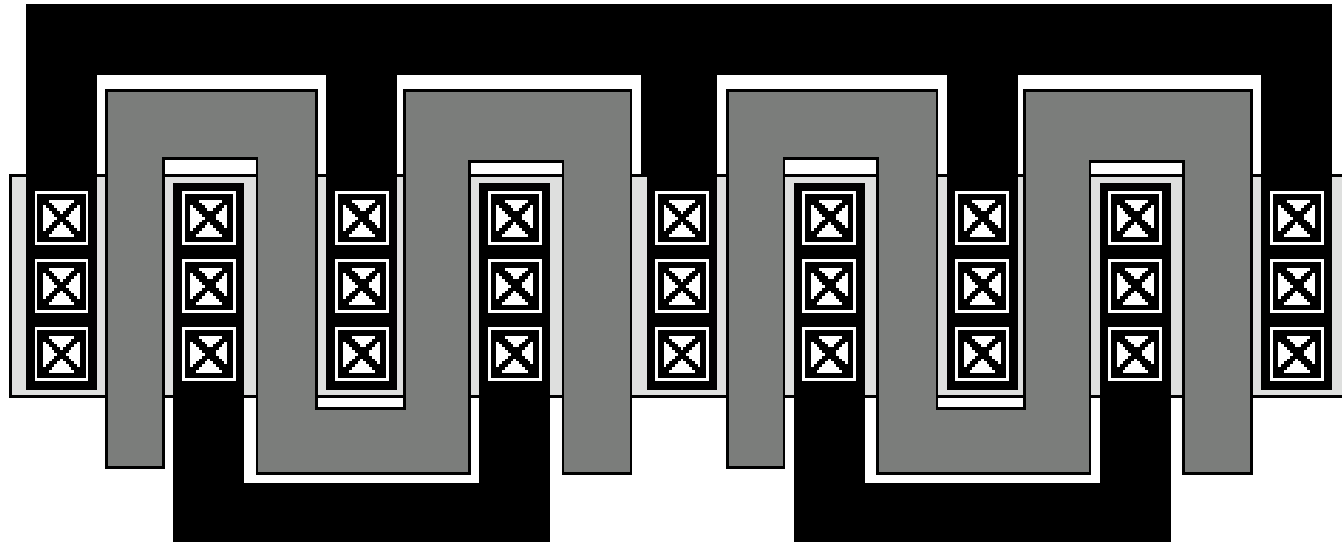


ドレインとソースの面積

$$\frac{n+1}{2n}(nが奇数), \quad \frac{1}{2}と\frac{n+2}{2n}(nが偶数)$$


素子の整合(1)

素子の配置： 特性偏差を距離の1次式に近似

例：しきい電圧の整合

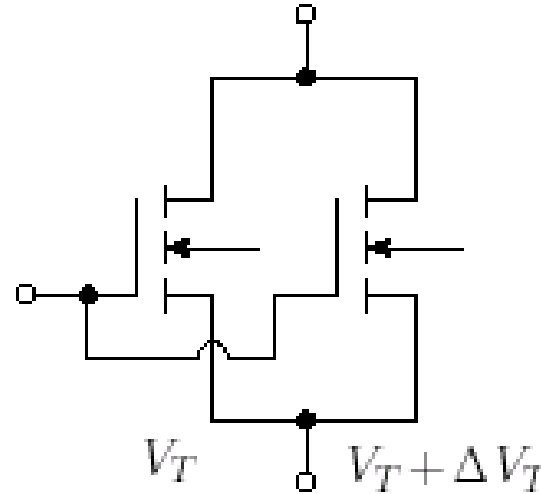

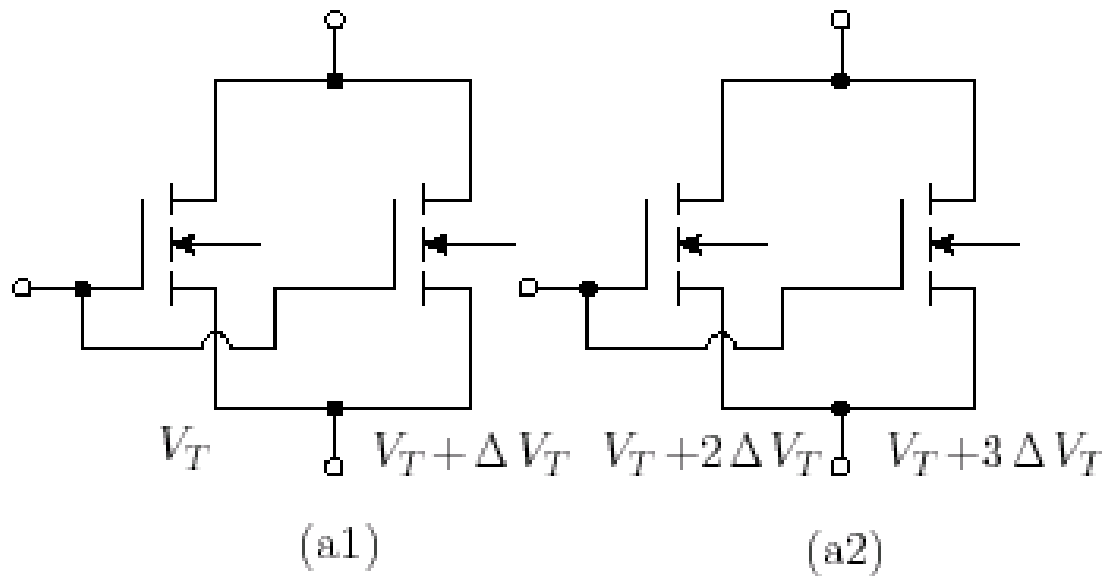
$$\begin{aligned} & \frac{K}{2}(V_{GS}-V_T)^2 + \frac{K}{2}(V_{GS}-V_T-\Delta V_T)^2 \\ &= K(V_{GS}-V_T-\frac{\Delta V_T}{2})^2 + \frac{K\Delta V_T^2}{4} \\ &\approx K(V_{GS}-V_T-\frac{\Delta V_T}{2})^2 \end{aligned}$$



$$(a1): V_T + \frac{\Delta V_T}{2}$$

$$(a2): V_T + \frac{5\Delta V_T}{2}$$


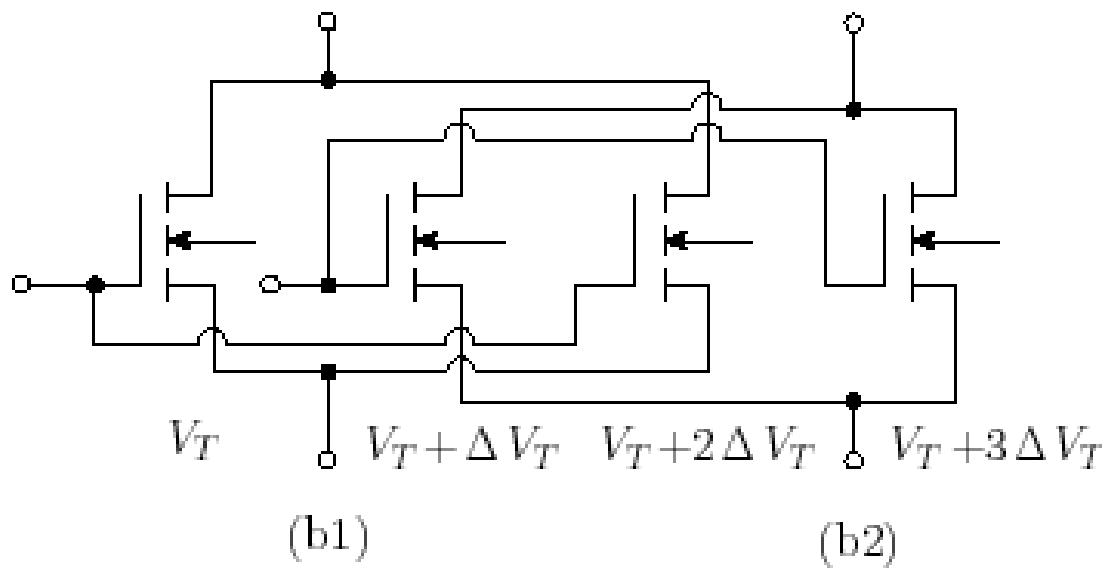



$$(b1): V_T + \Delta V_T$$

$$(b2): V_T + 2\Delta V_T$$


Interdigitize

トランジスタの整合

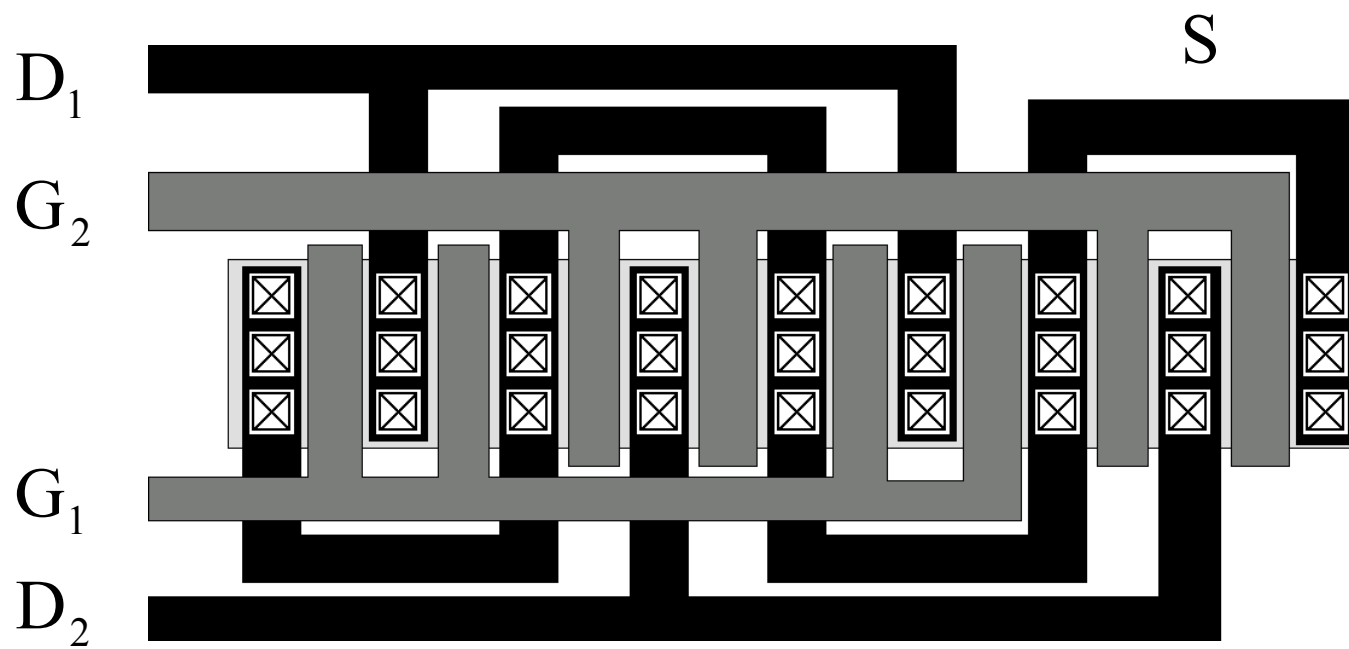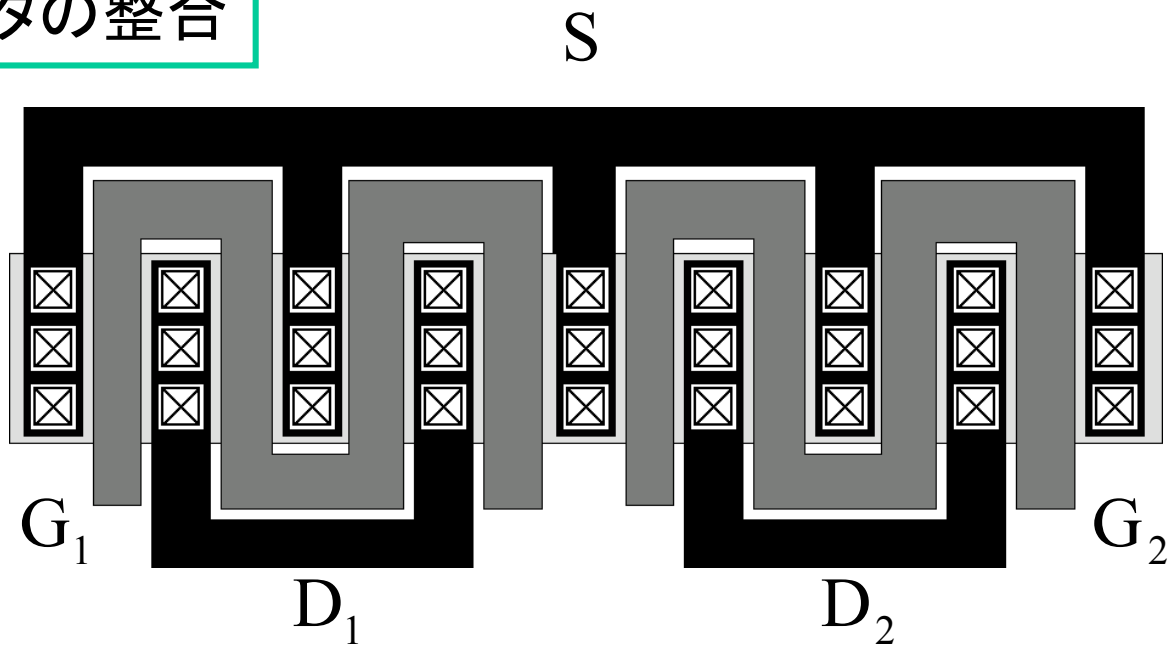


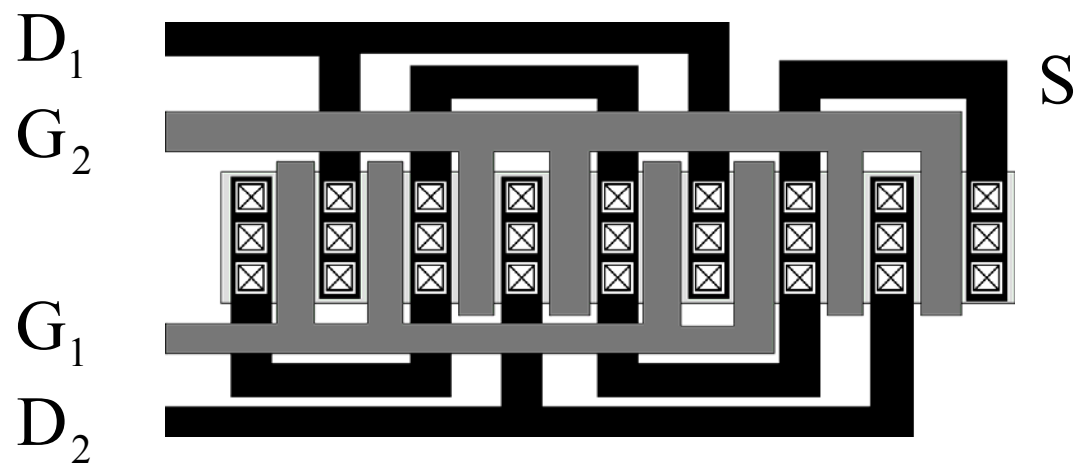


Common Centroid

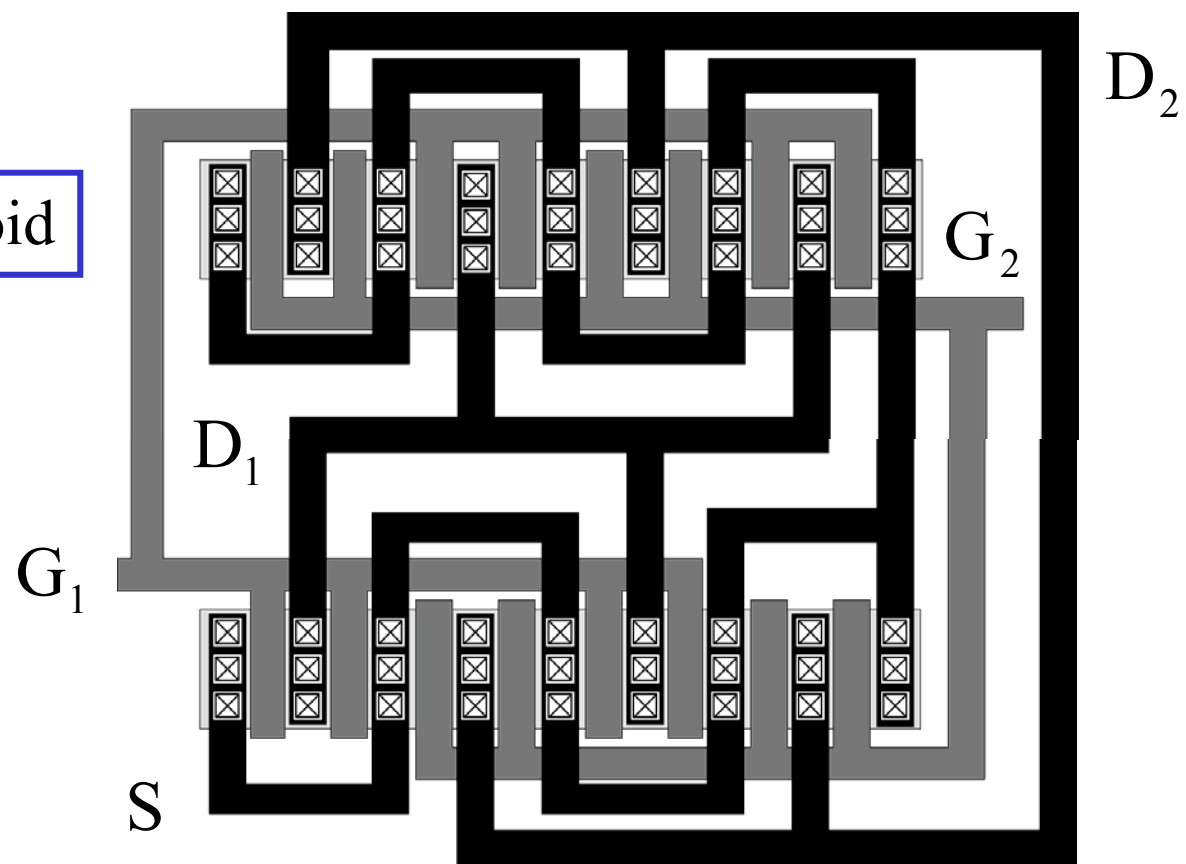

抵抗のレイアウト

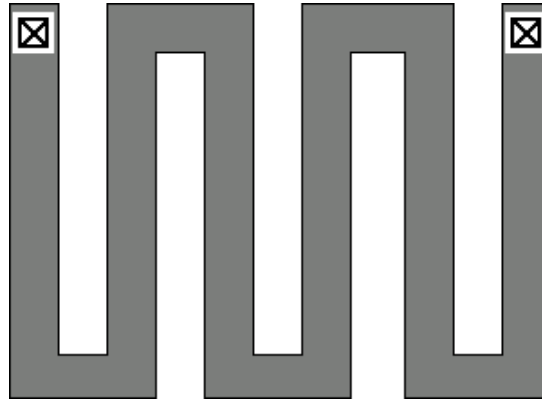


抵抗の整合

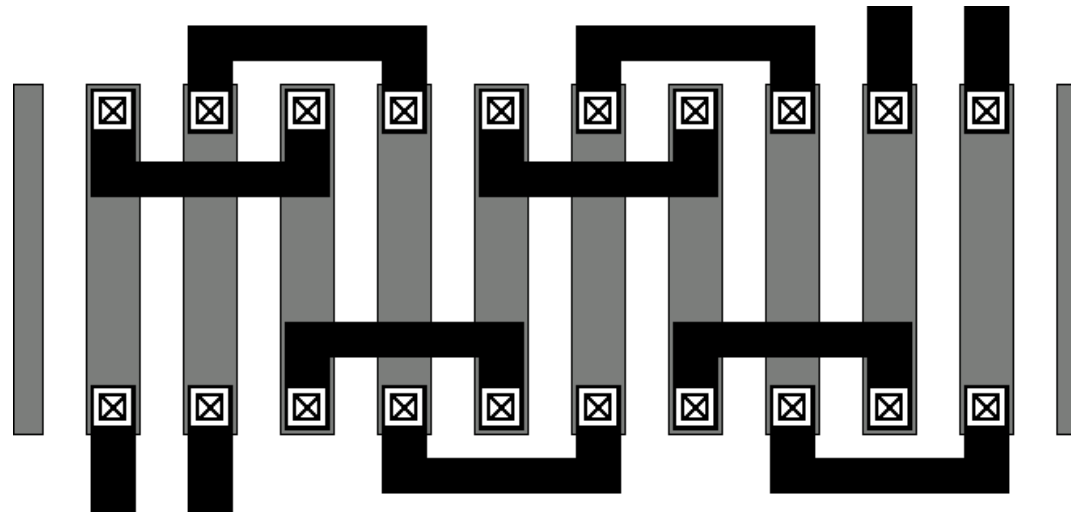


素子の整合(2)

周辺効果： ダミー素子の配置

例：容量のアンダーカット ΔU

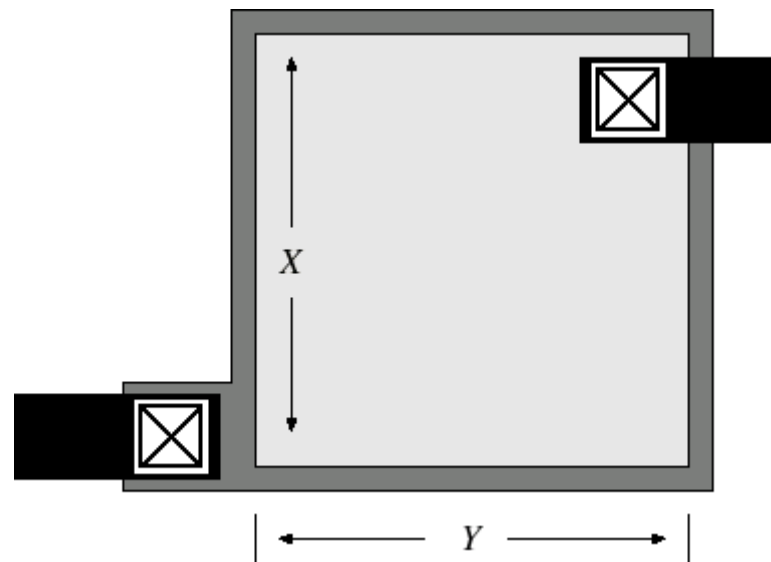

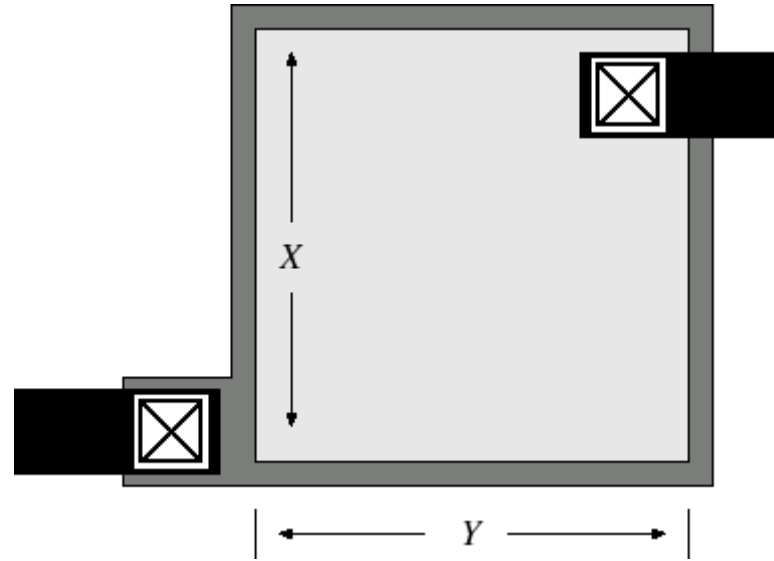

$$A_{eff} = X(1 - 2\Delta U) \cdot Y(1 - 2\Delta U)$$

$$\approx XY - 2(X + Y)\Delta U$$

誤差低減: $\frac{XY}{2(X+Y)}$ を大きく


容量の整合:

$$A_{eff1} \cdot A_{eff2} = X_1 Y_1 - 2(X_1 + Y_1) \Delta U \cdot X_2 Y_2 - 2(X_2 + Y_2) \Delta U$$


$$A_{eff1} \cdot A_{eff2} = X_1 Y_1 \cdot X_2 Y_2$$

$$A_{eff1} \cdot A_{eff2} = X_1 + Y_1 \cdot X_2 + Y_2$$

コモンセントロイド型レイアウト

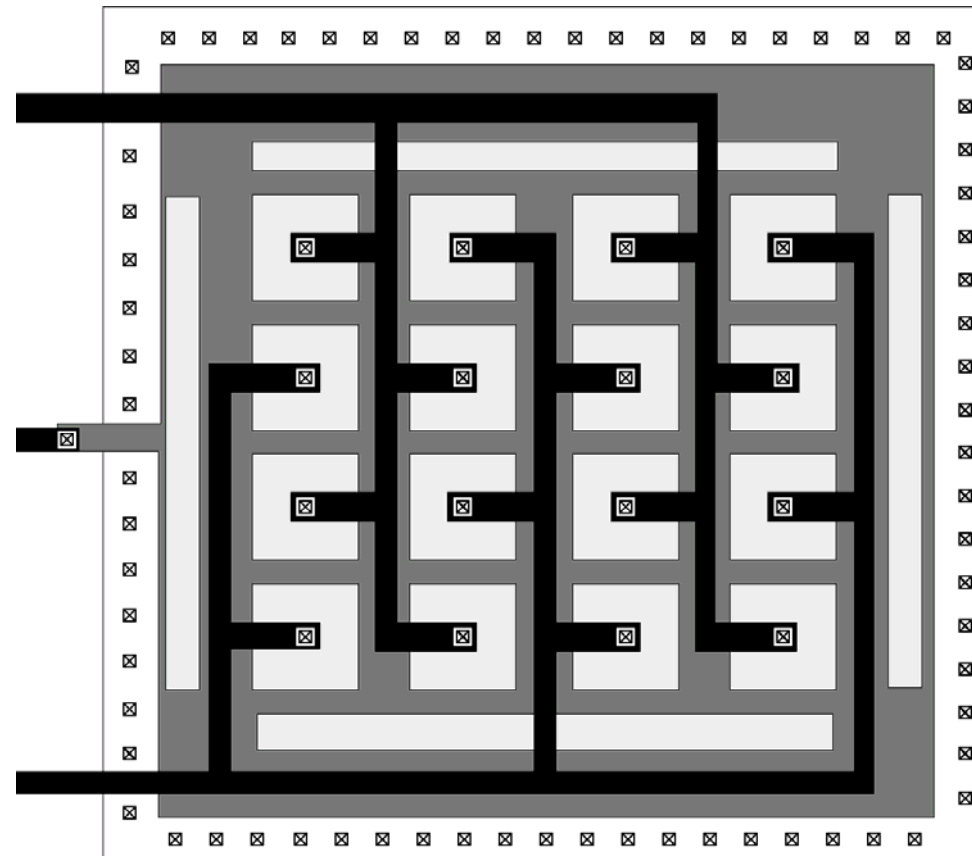

単位容量によるレイアウト

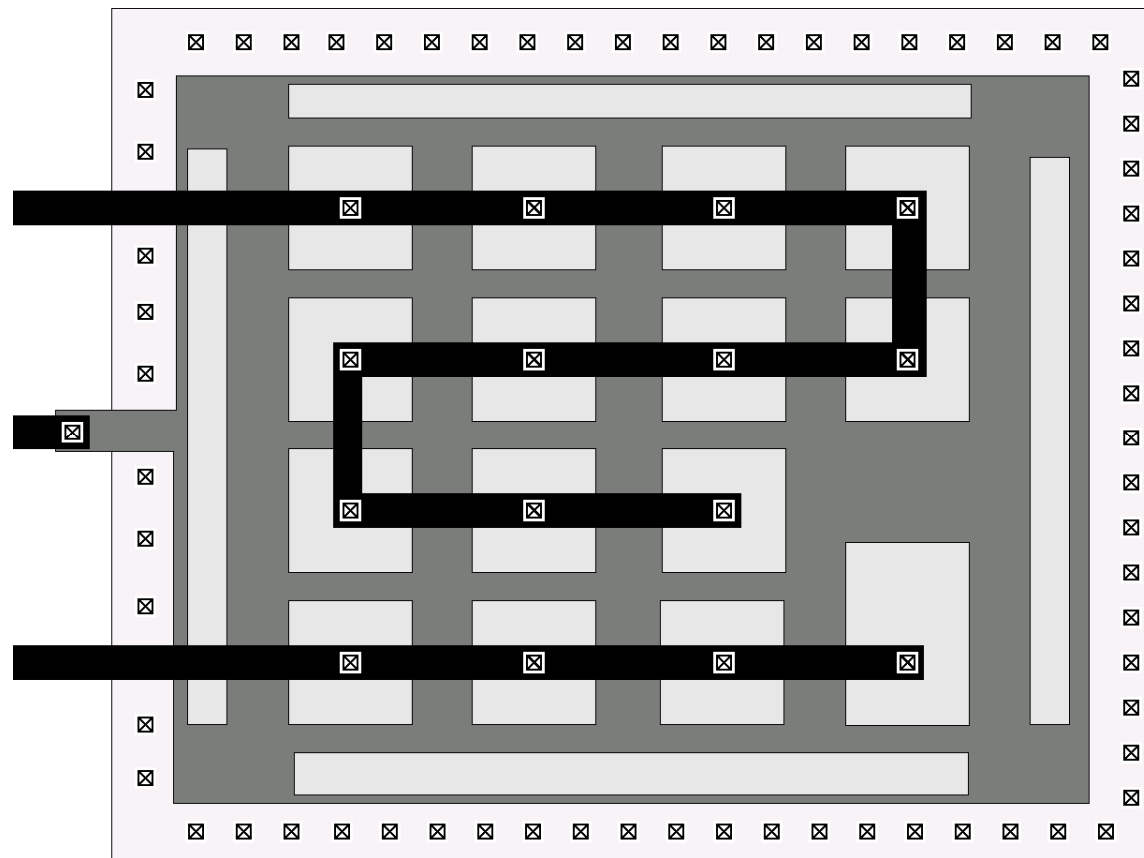

配線

太い配線:

配線抵抗は減少

寄生容量は増加

ゲート間の配線:

高インピーダンス→雑音の混入




他の信号線との交差の回避

ボンディングワイヤ:

インダクタ ($1\text{mm} \div 1\text{nH}$)

ボンディングワイヤを用いたデジタル回路からの雑音低減

電源からの供給電流: 数百万A/sの変化→数十から数百mV

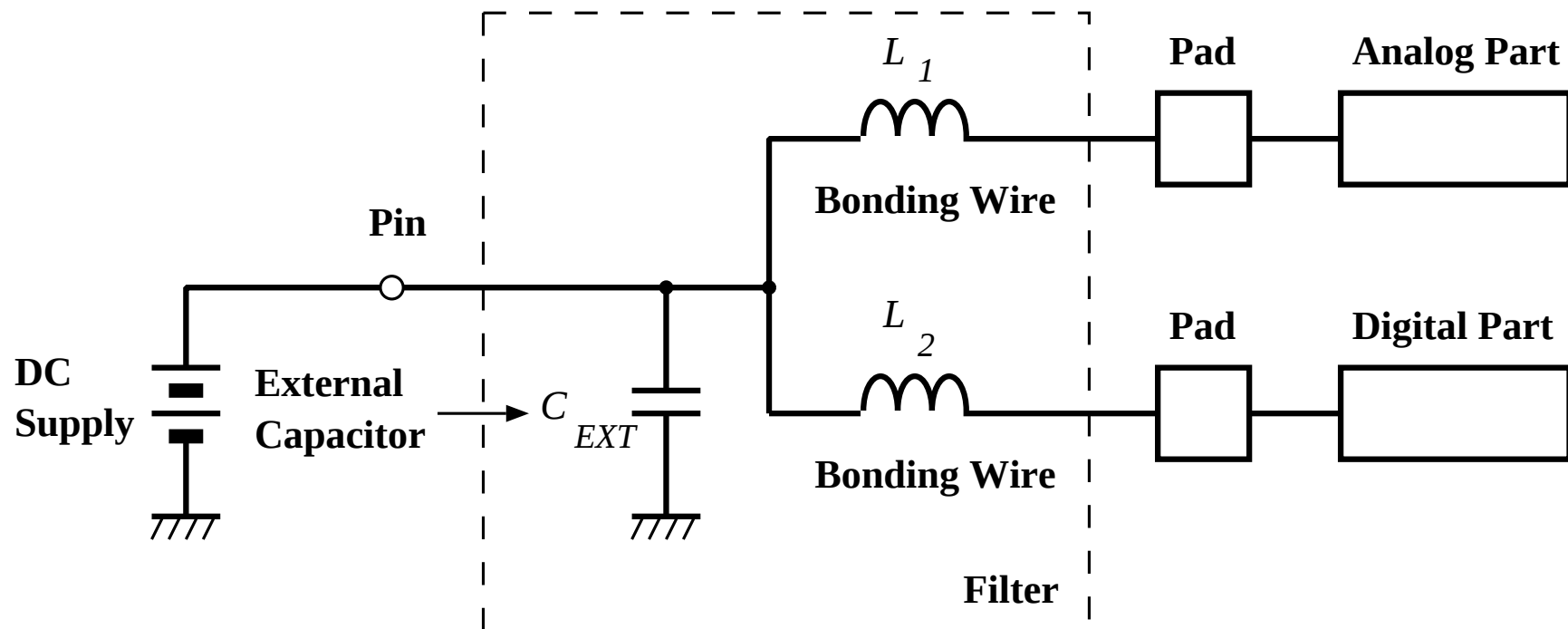


アナログ回路のフロアプラン



基本方針

- 同一方向にトランジスタを配置
- トランジスタの対基板容量の低減
- 回路の対称性を利用した対称なレイアウトによる
オフセットの低減
- 大電流部分の金属配線の使用
- シールドの多用


複数の演算増幅器のレイアウトの概要

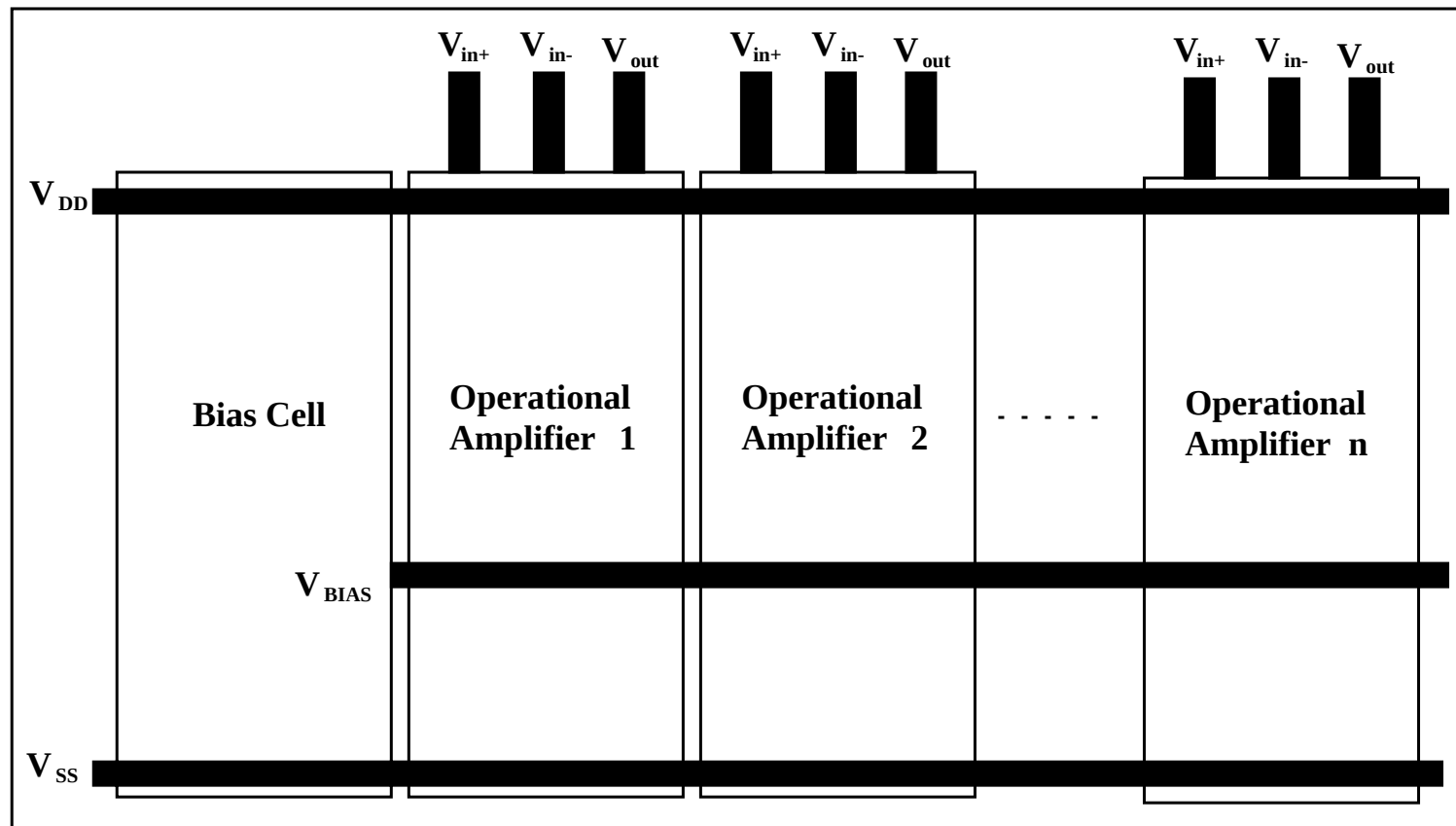


演算増幅器の レイアウトの例

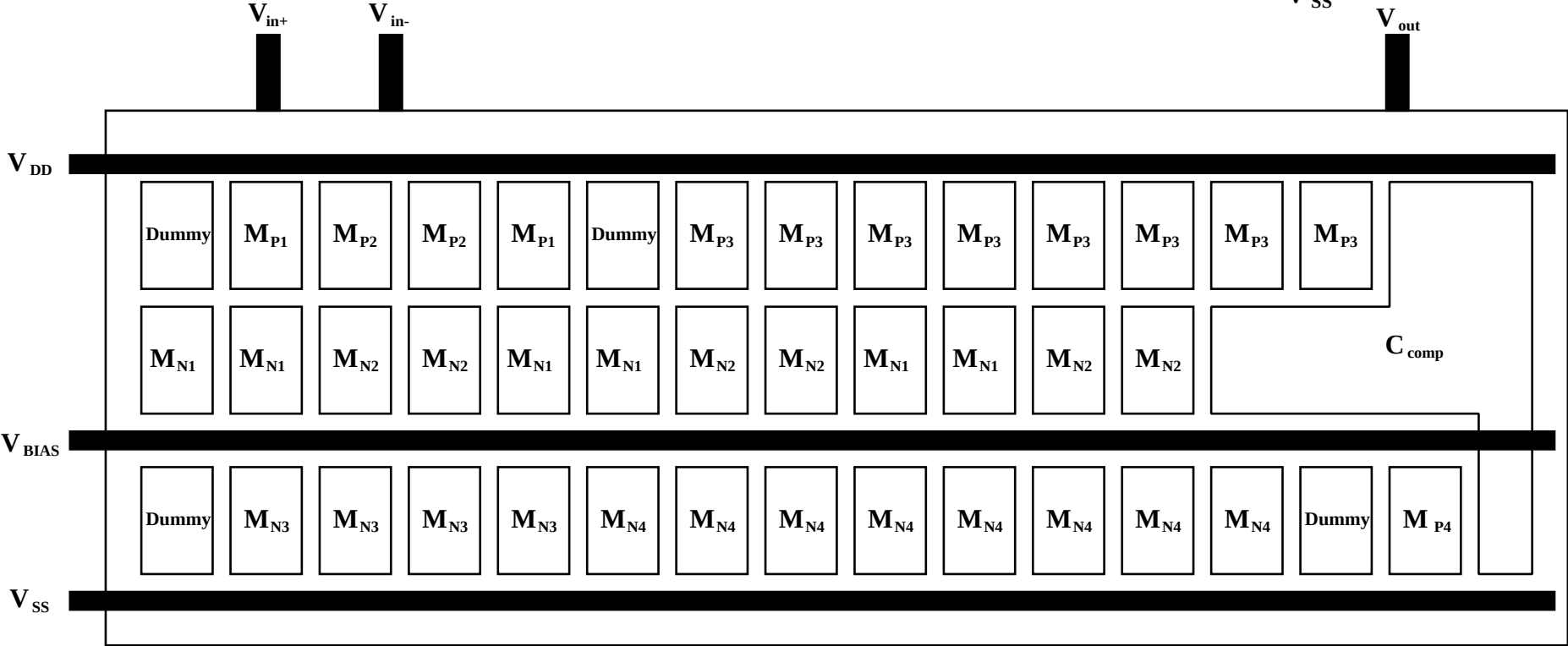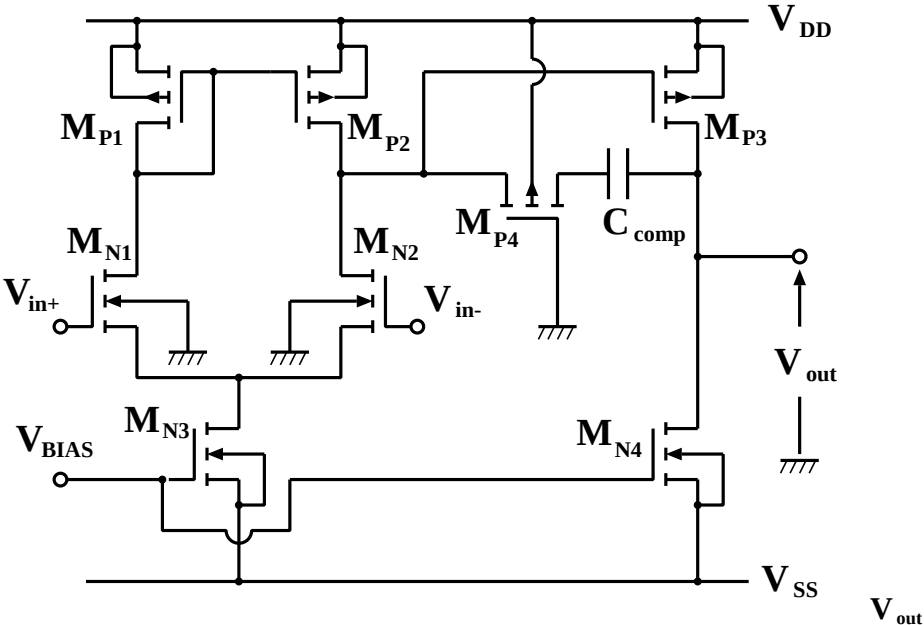

スイッチトキャパシタ回路のフロアプランの例(1)

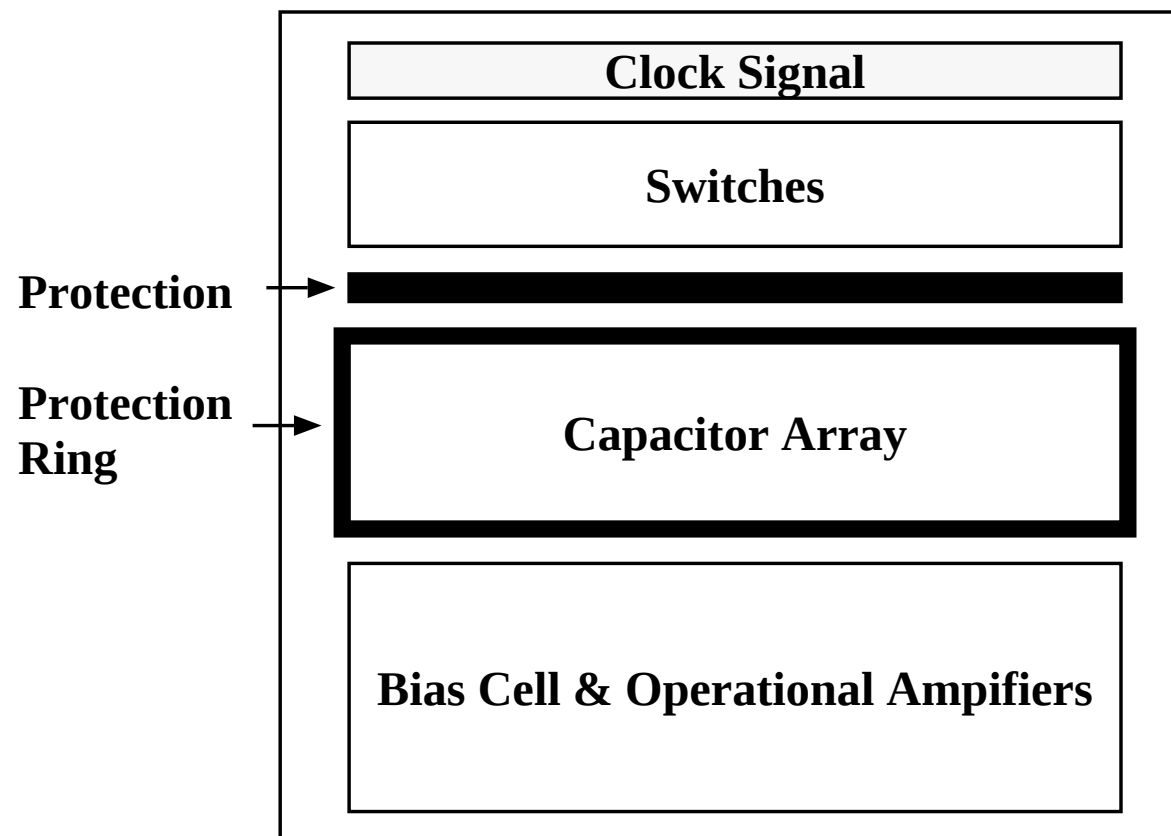

スイッチトキャパシタ回路のフロアプランの例(2)

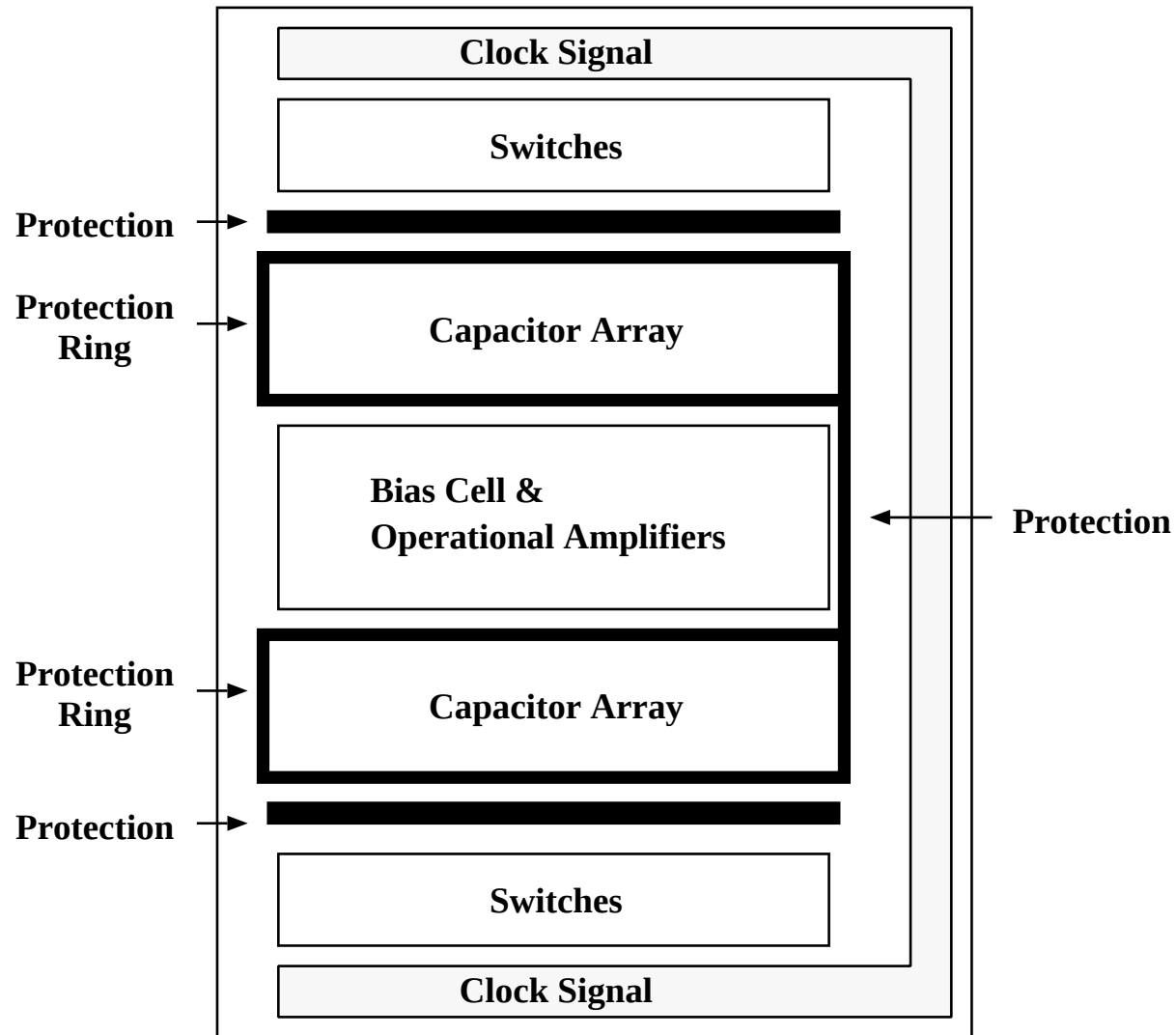

その他の注意事項

- 未使用領域によるバイパス容量の実現
→雑音の低減
- コンタクトの多用による基板抵抗の低減
- その他

実際のレイアウト例(フィルタアレイの場合)

フィルタ仕様

種類	低域通過型
帯域幅	20MHz
特性	Chebyshev
次数	5次
帯域内リップル	0.5dB
帯域外減衰量	40dB@40MHz


フィルタの伝達関数

$$T(s) = \frac{5.62 \times 10^{39}}{\underbrace{(s + 4.52 \times 10^7)}_{f_0 = 7.2 \text{ MHz}} \underbrace{(s^2 + 7.41 \times 10^7 s + 7.58 \times 10^{15})}_{\substack{Q = 1.17 \\ f_0 = 13.8 \text{ MHz}}} \underbrace{(s^2 + 2.76 \times 10^7 s + 1.64 \times 10^{16})}_{\substack{Q = 4.64 \\ f_0 = 20.4 \text{ MHz}}}$$




$$T(s) = T_1(s) T_2(s) T_3(s)$$

1次有損失積分回路

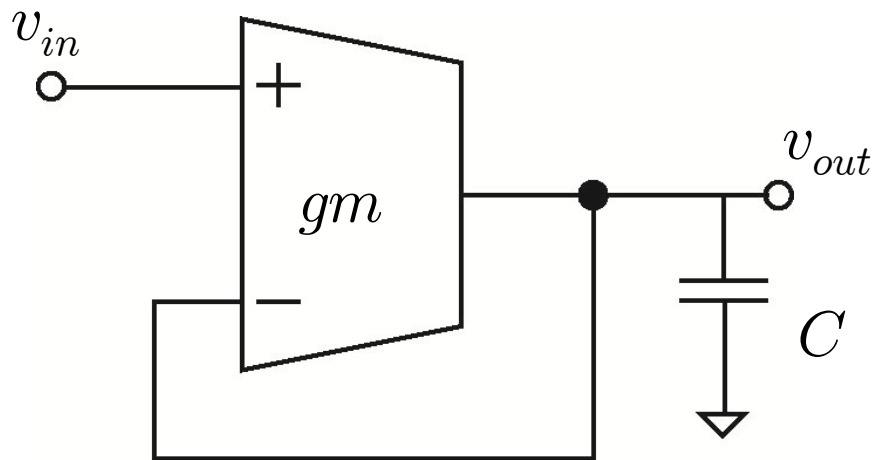


$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{g_m}{sC + g_m}$$

バイカッドフィルタ



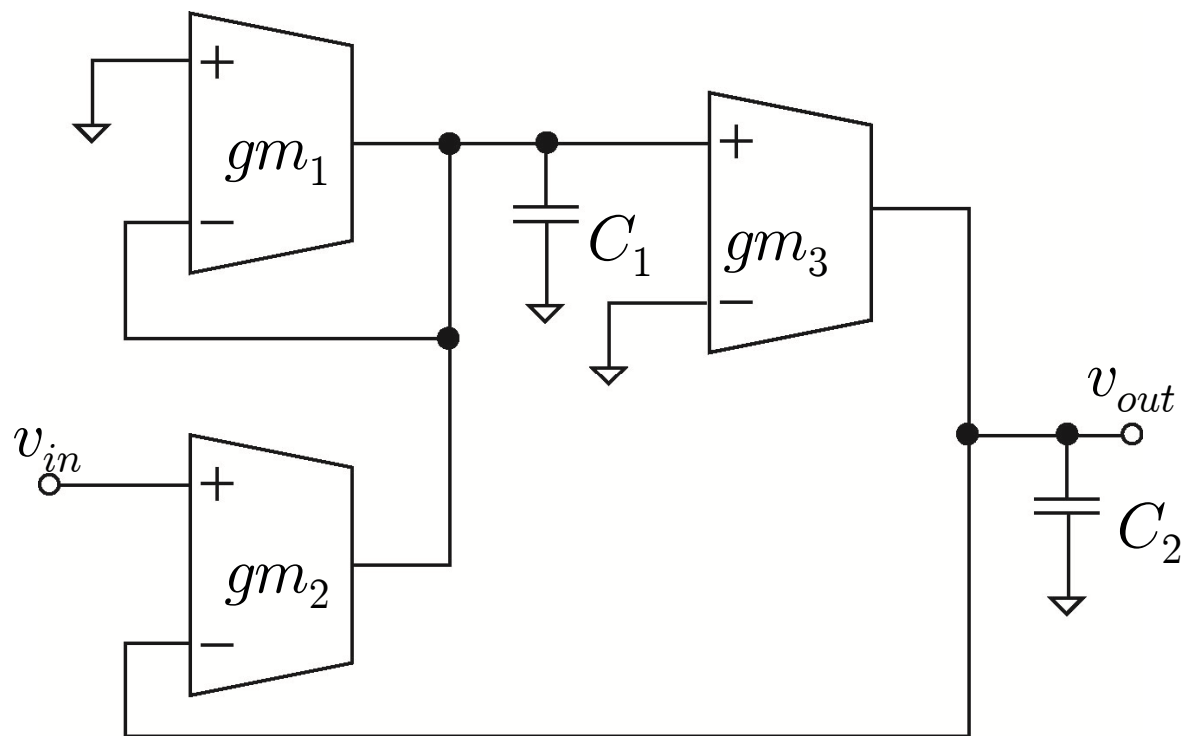


$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{gm_2 gm_3}{C_1 C_2} \frac{1}{s^2 + s \frac{gm_1}{C_1} + \frac{gm_2 gm_3}{C_1 C_2}}$$

OTA

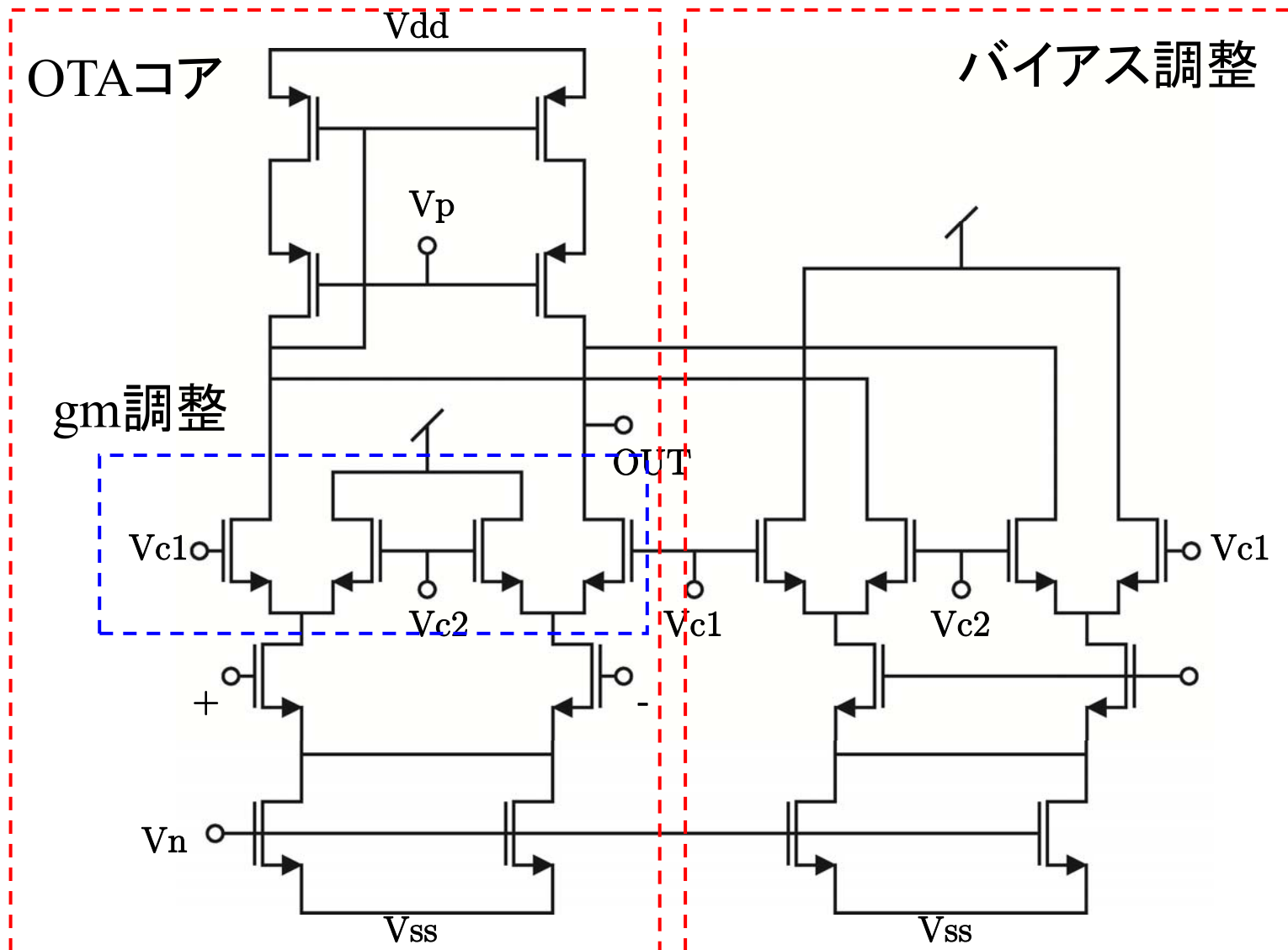

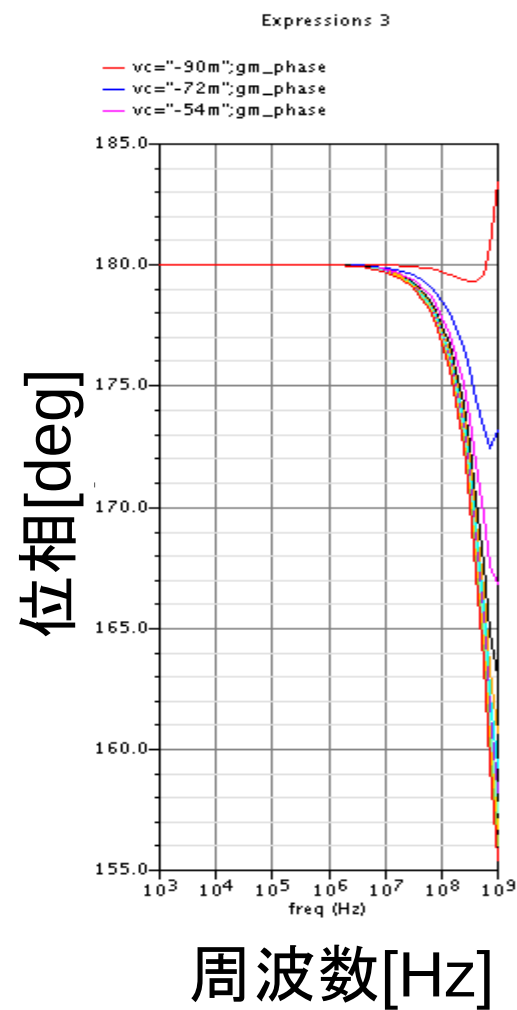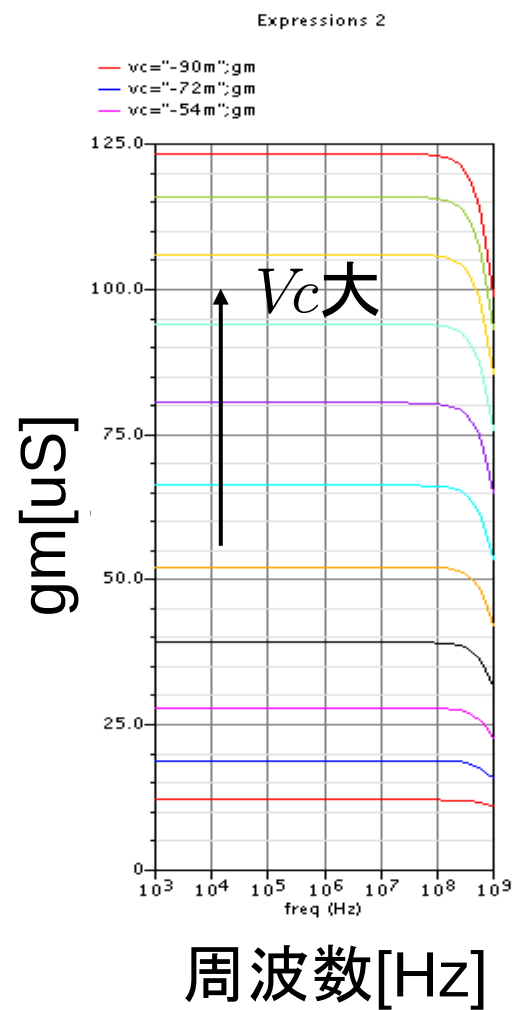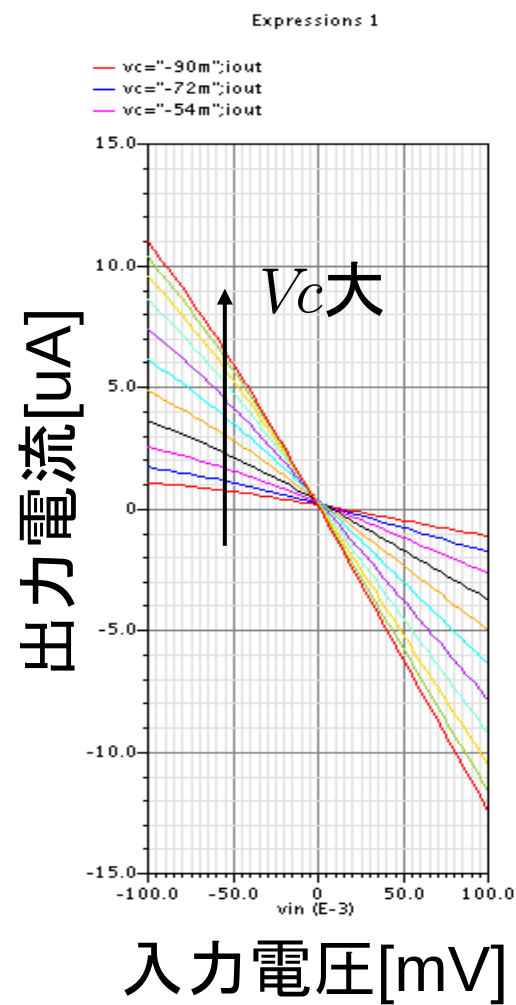OTAの特性 ($V_c = -90\text{mV} \sim 90\text{mV}$)



数值例 (容量値一定、 $C=3\text{pF}$)

設計値

$$g_{m0}=30\mu\text{S} \quad \leftarrow \text{基本OTA}$$

$$T_1(s)$$

$$g_{m1}=3g_{m0}$$

$$g_{m2}=g_{m3}=13g_{m0}$$

$$T_2(s)$$


$$gm_1=8gm_0$$

$$g_{m2}=g_{m3}=9g_{m0}$$


$$T_3(s)$$

$$g_m=5g_{m0}$$



周波数特性(伝達関数)

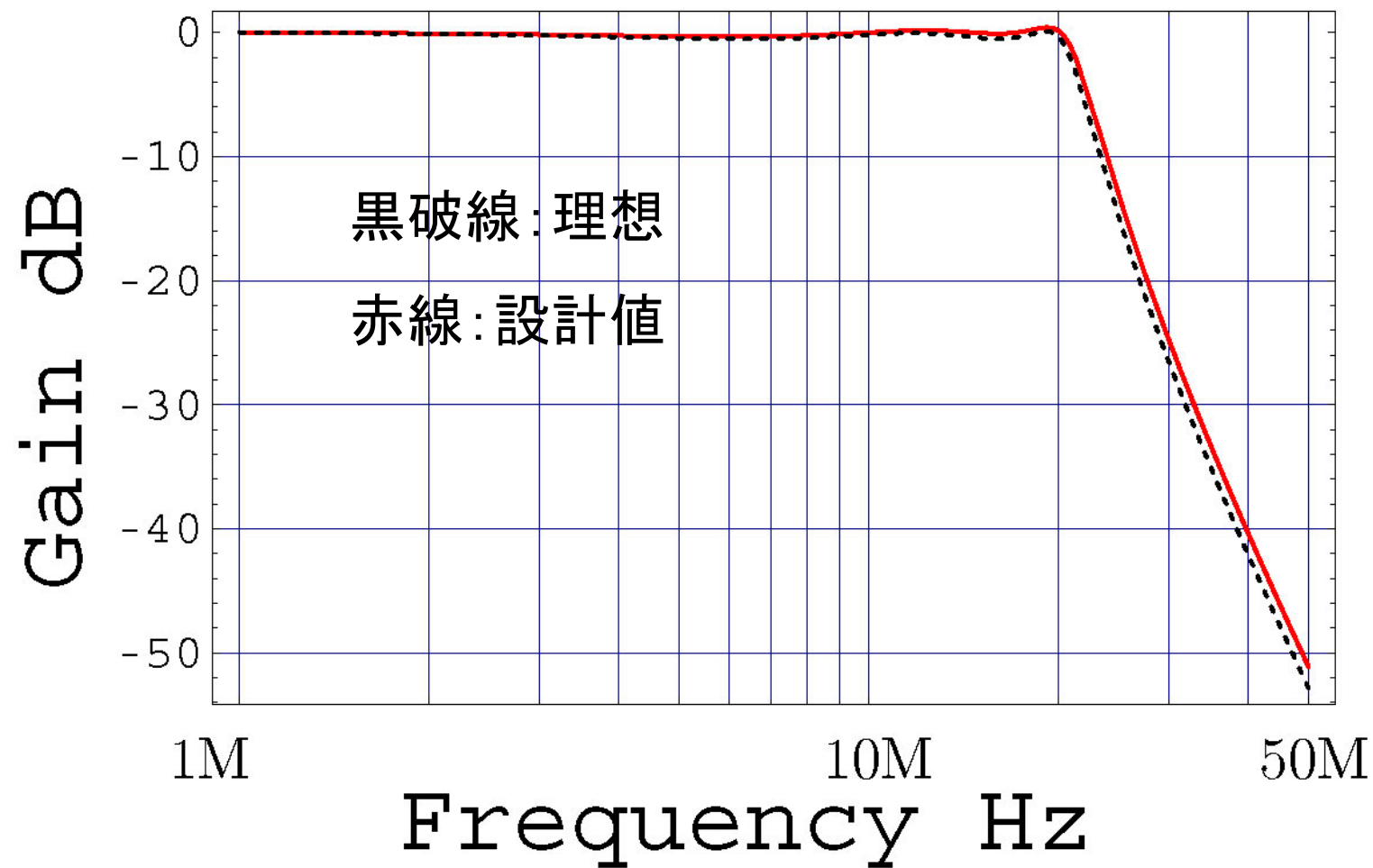


フィルタ特性(周波数特性)

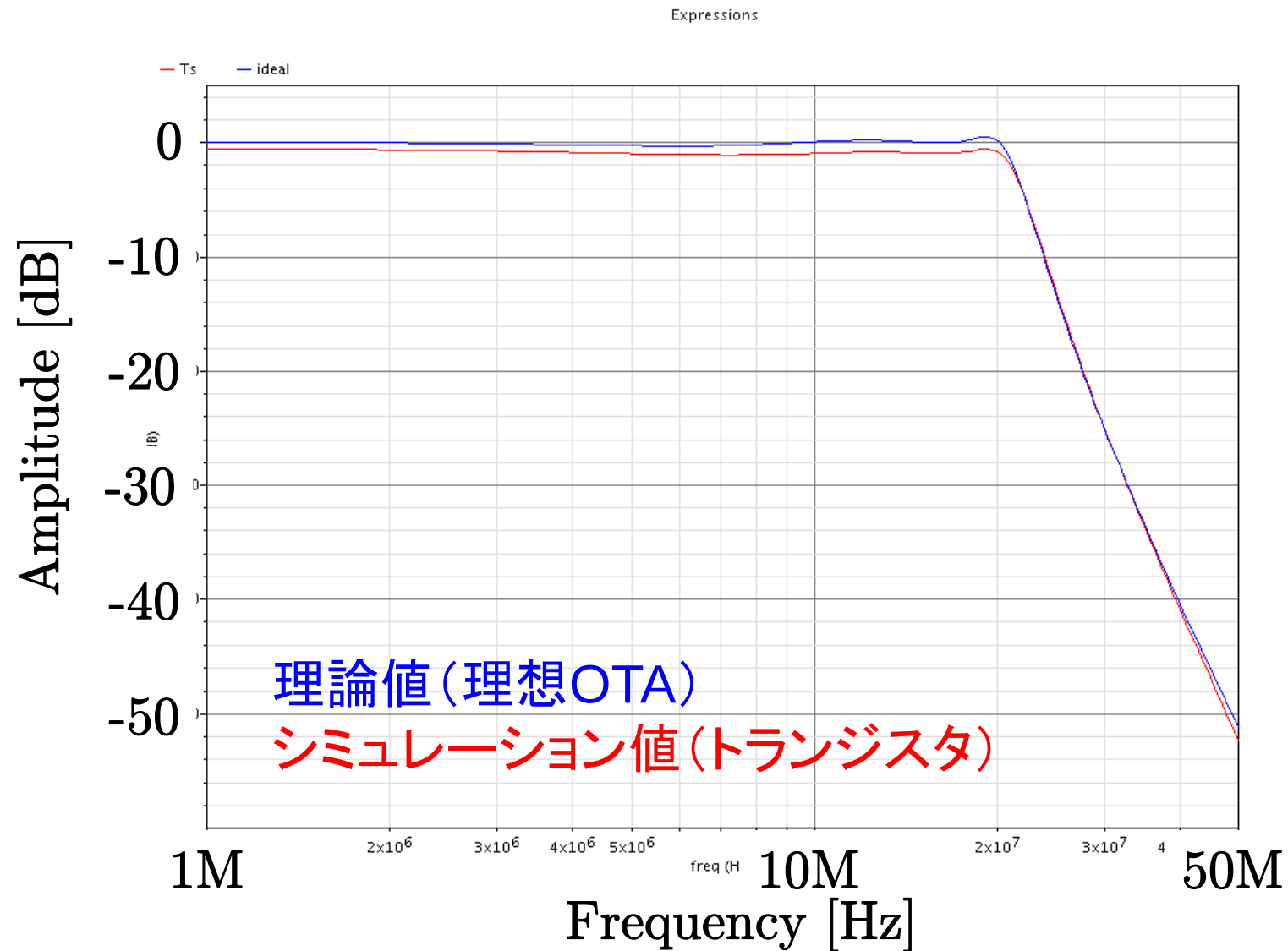


フィルタ特性(拡大)

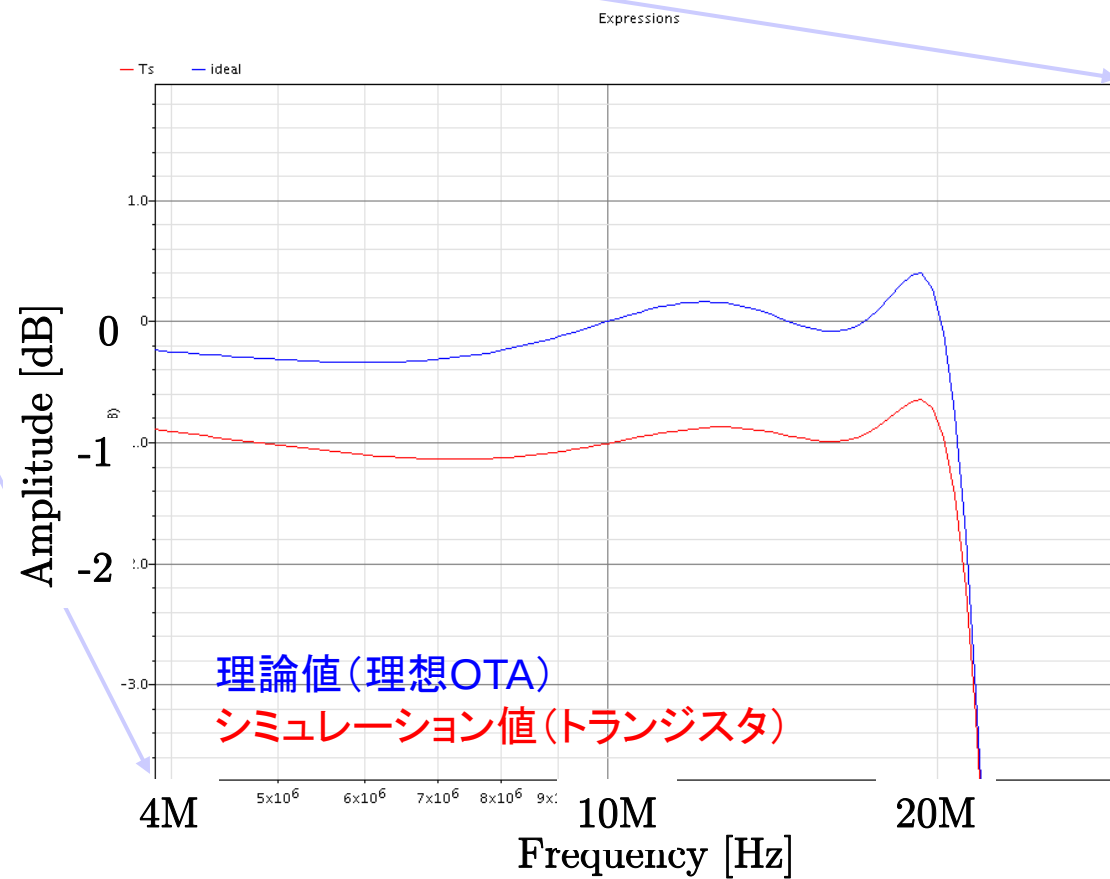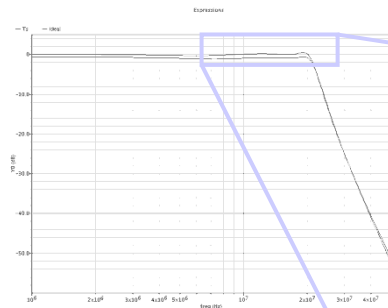

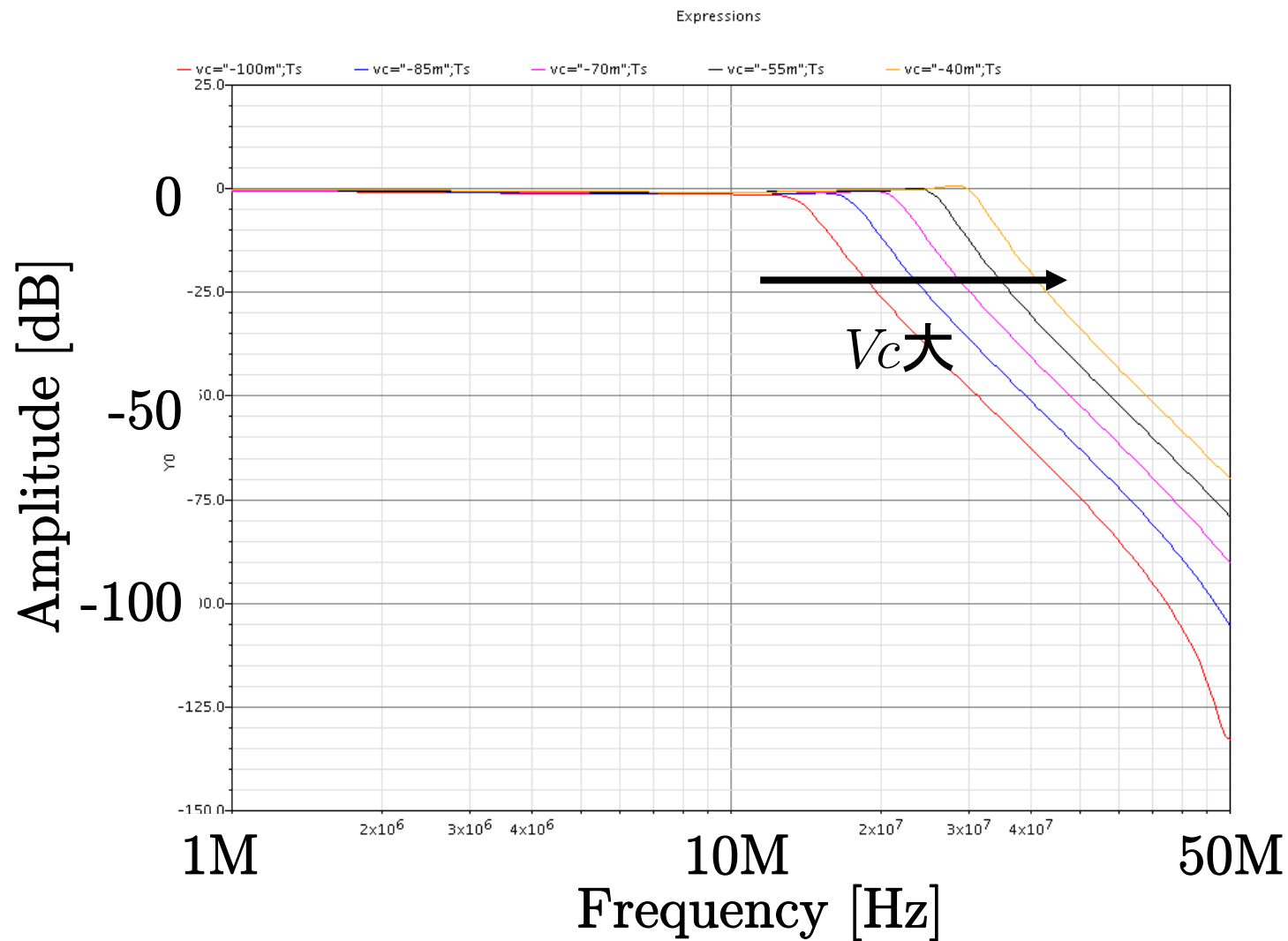
遮断周波数の調整($V_c = -100\text{mV} \sim -40\text{mV}$)




OTAのレイアウト

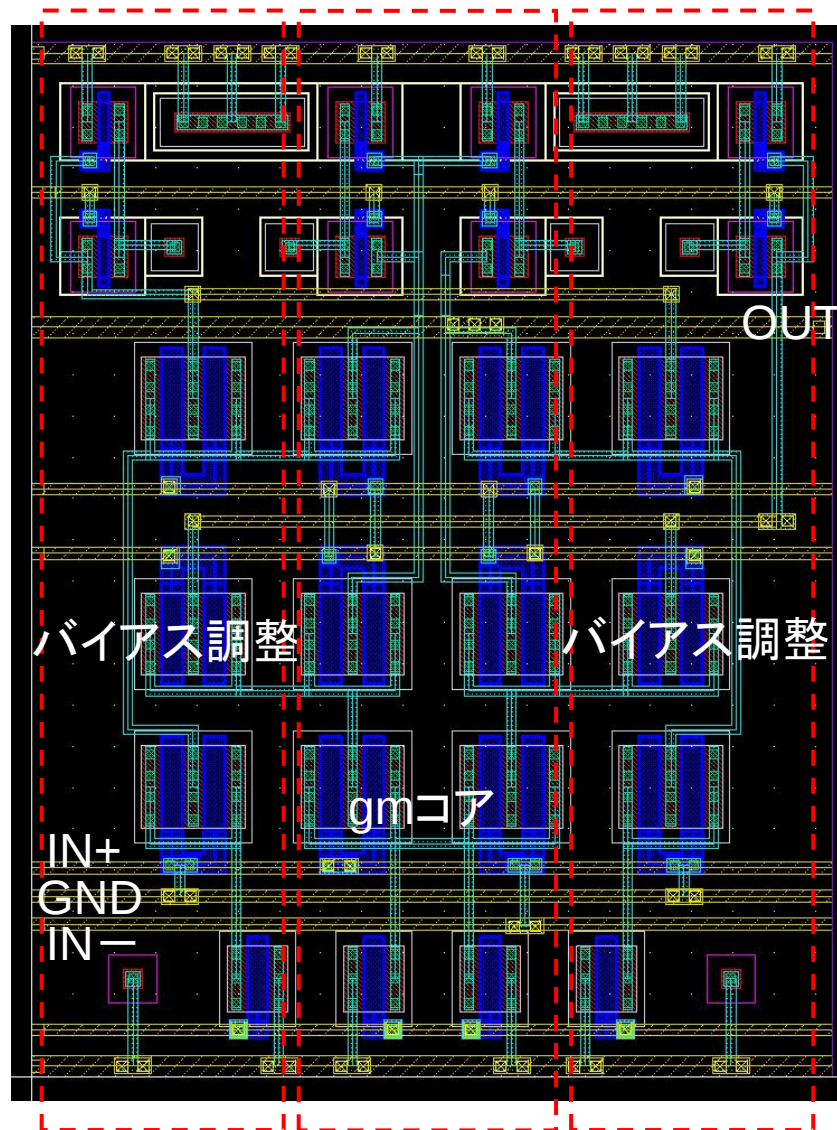


LPF全体のレイアウト

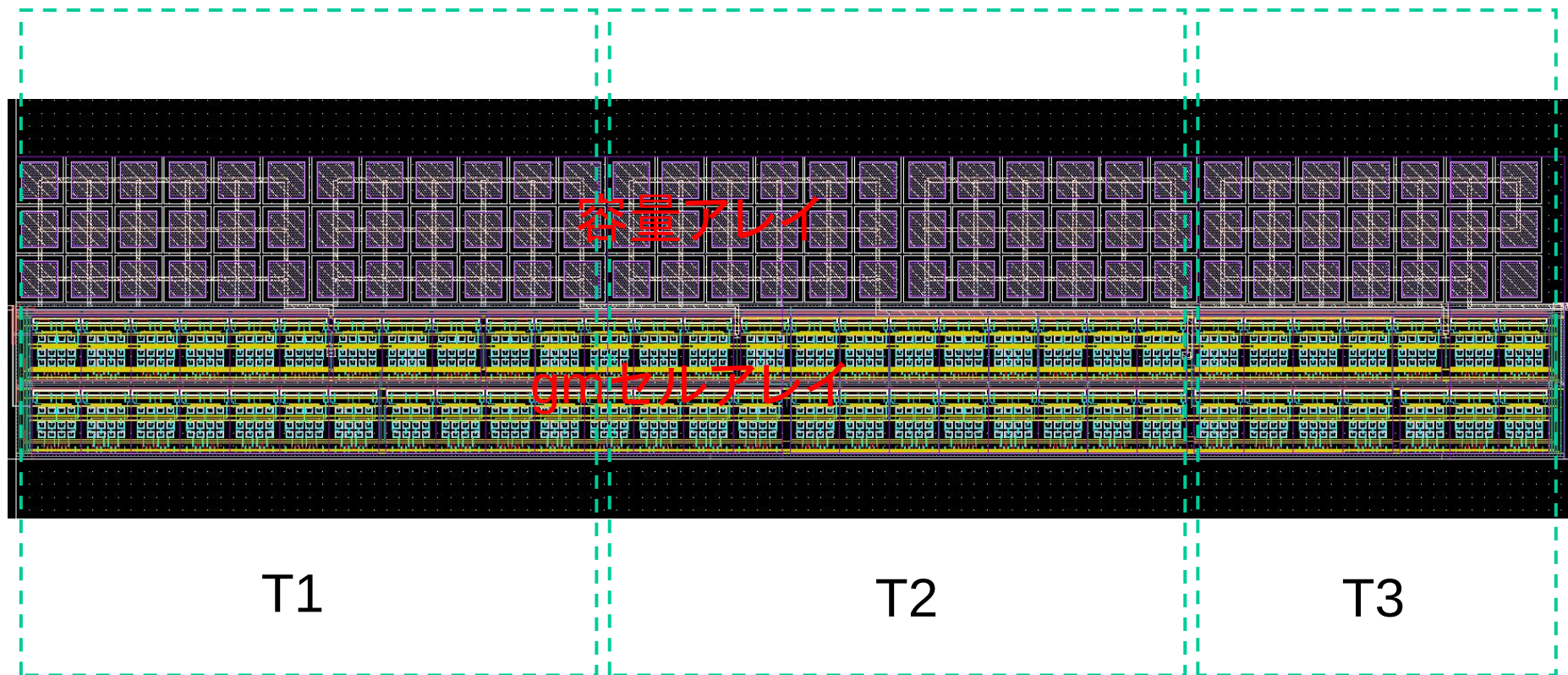


LPFアレイのレイアウト

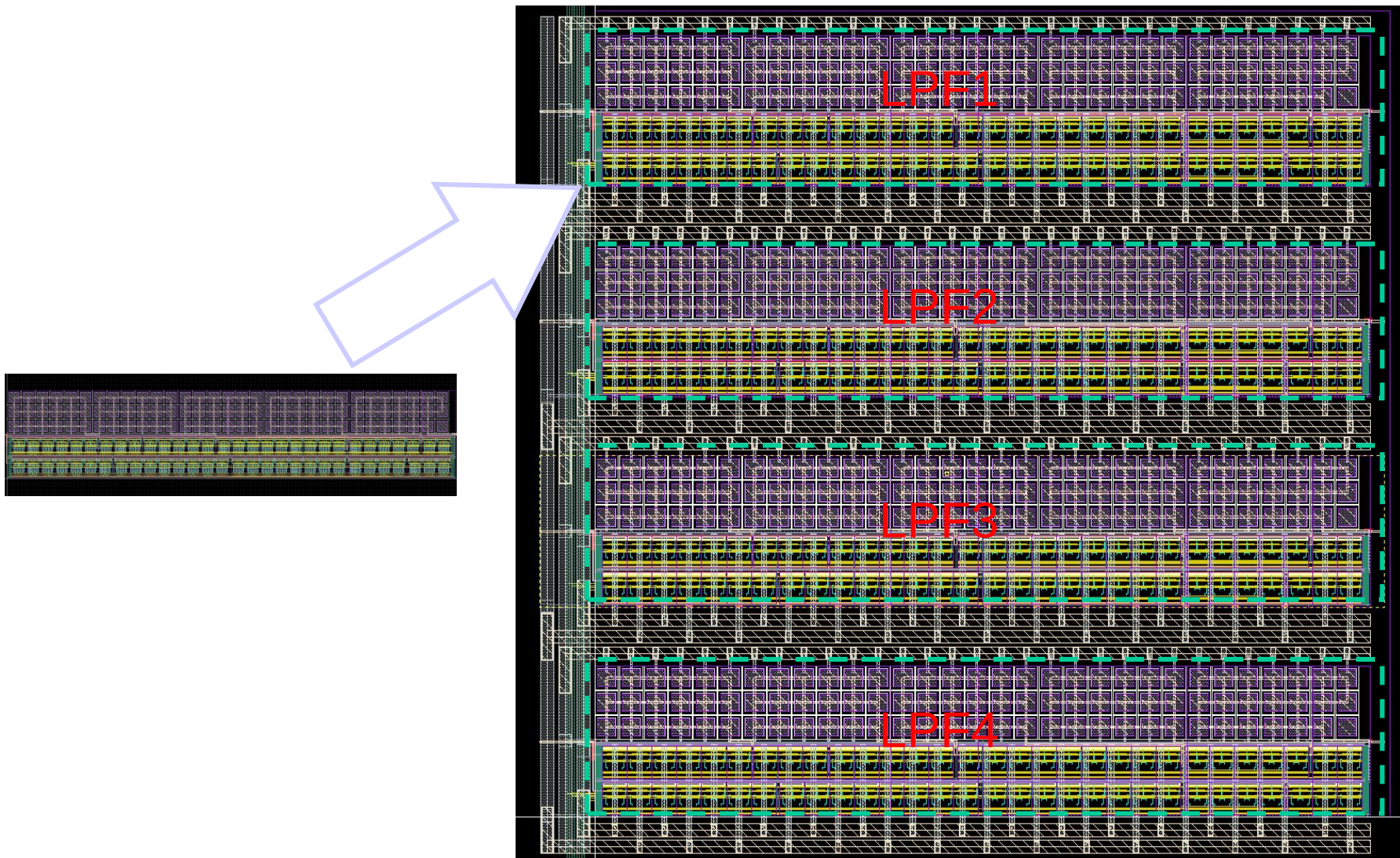

シミュレーション結果 (フィルタアレイ+バッファ+パッケージ寄生素子)

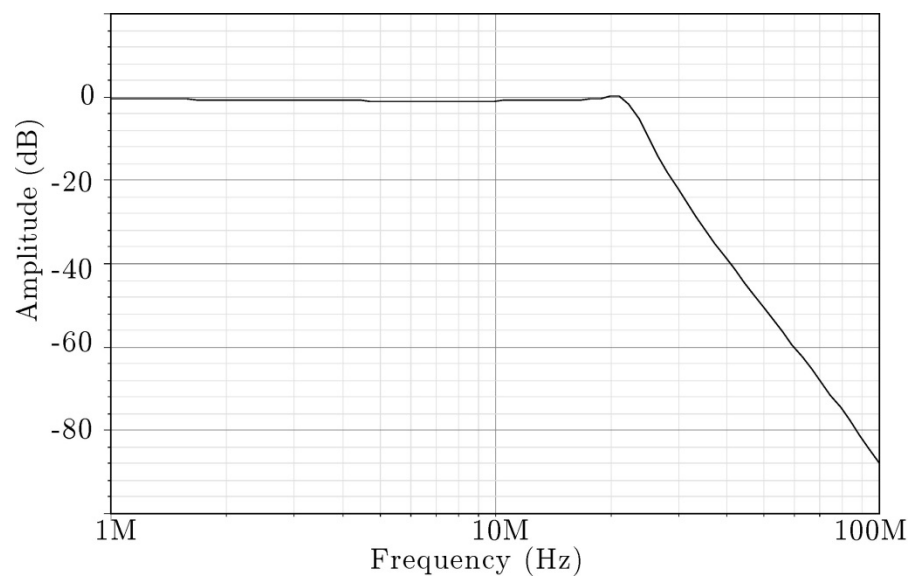


pre-layout

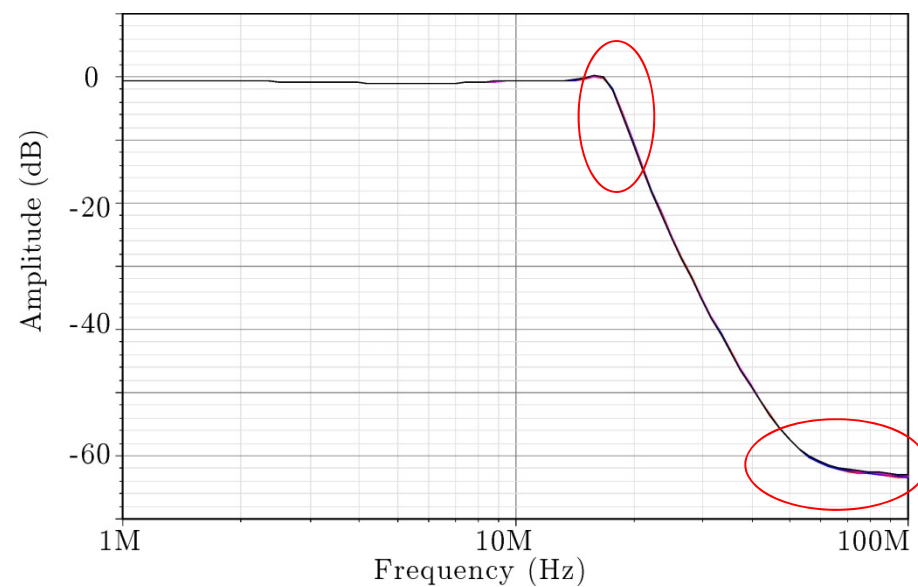

post-layout


寄生容量と寄生抵抗による
影響

ポストレイアウトシミュレーション(フィルタアレイ) ※修正前

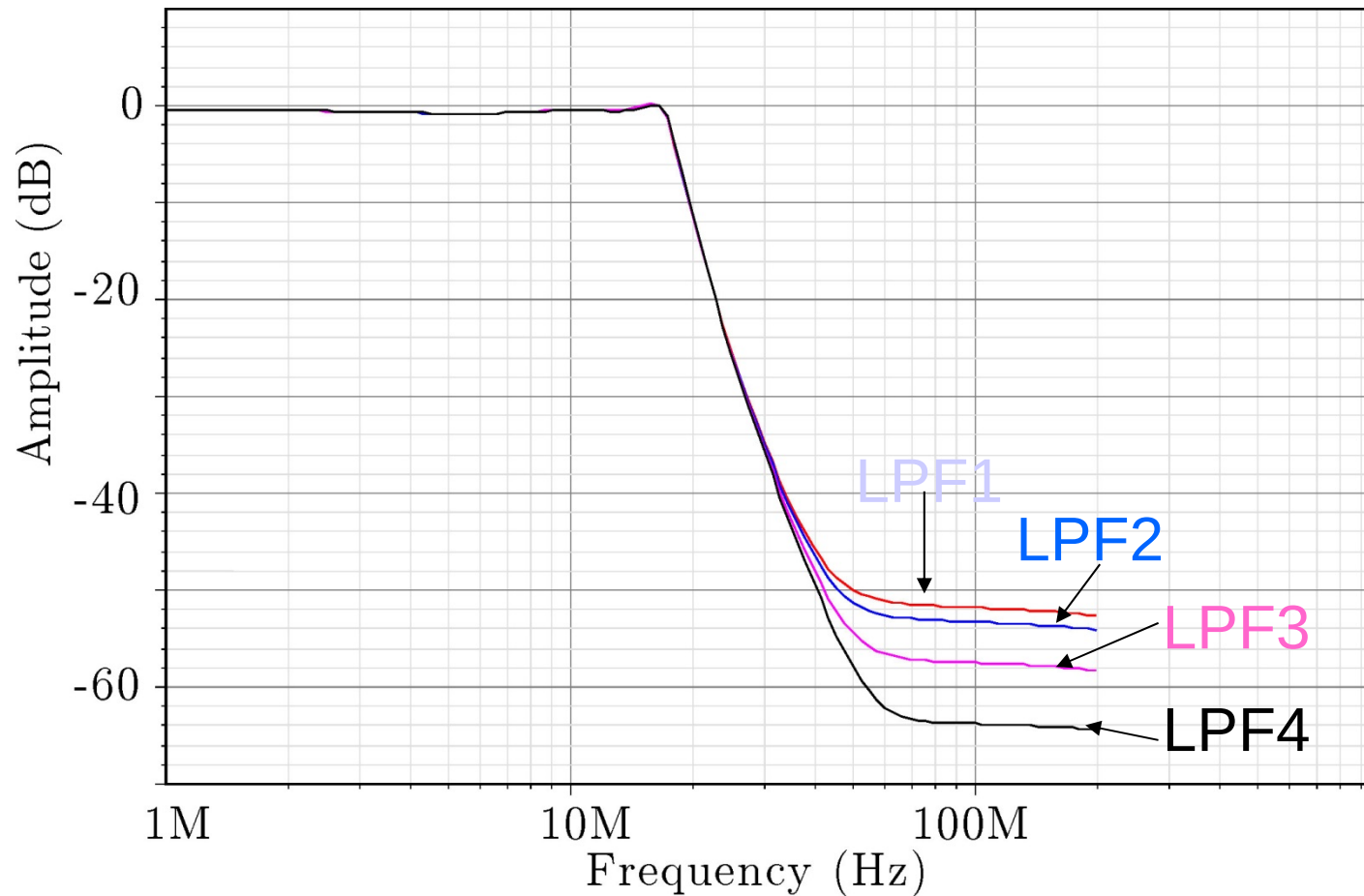


接地ラインや電源ラインの長さの差

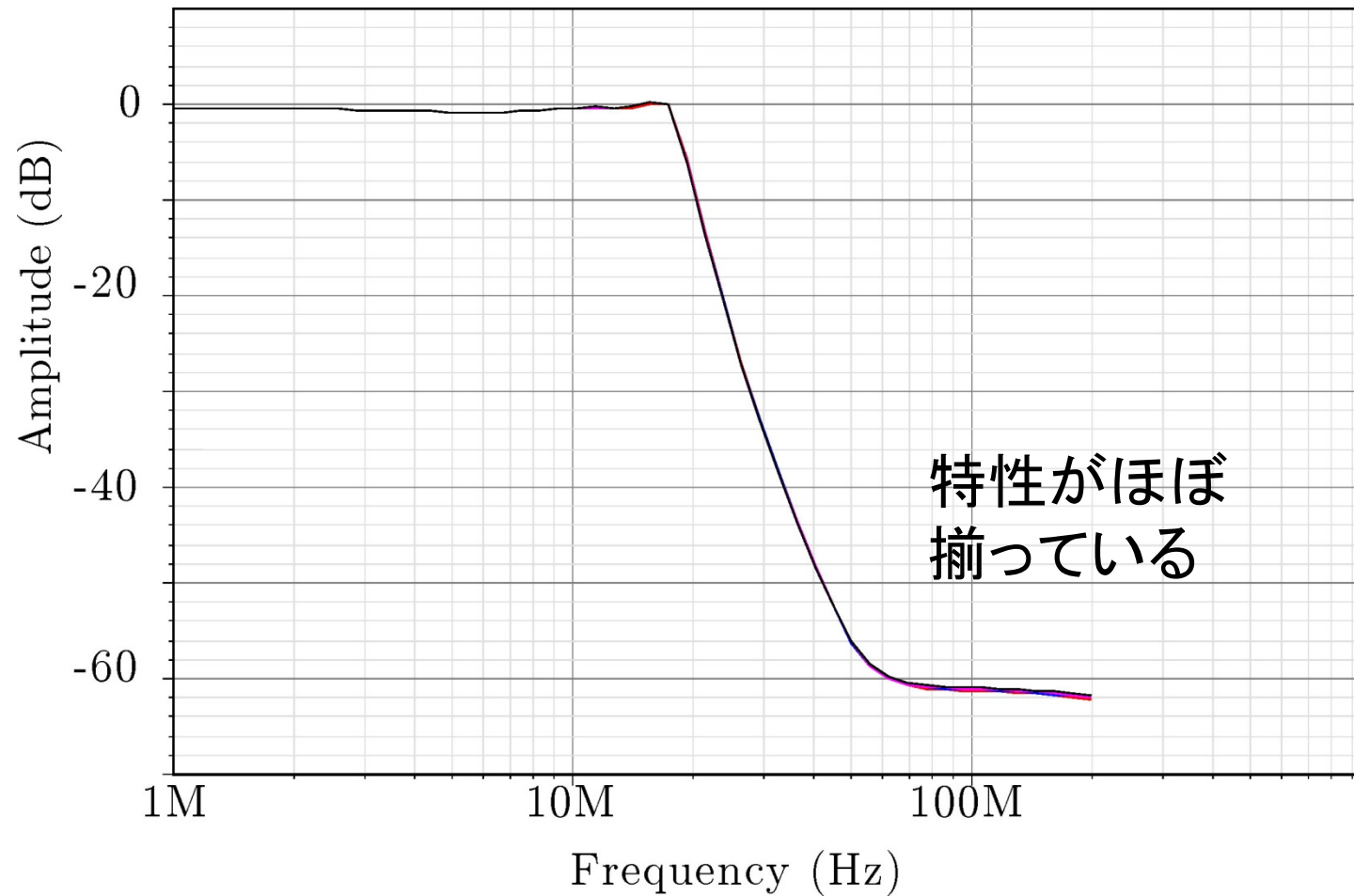ポストレイアウトシミュレーション(フィルタアレイ)
※修正後(接地ラインと電源ラインの長さを揃える)





パッケージの寄生素子 (QFP100)

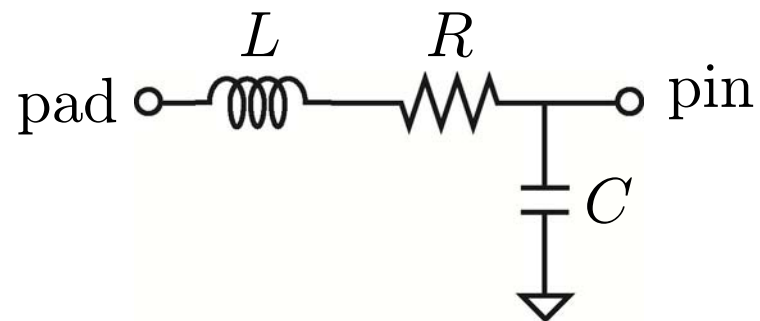


素子	素子値
L	2.7nH
C	1.5pF
R	70mΩ

出力バッファが必要


バッファ回路構成(パッケージ寄生素子を含む)

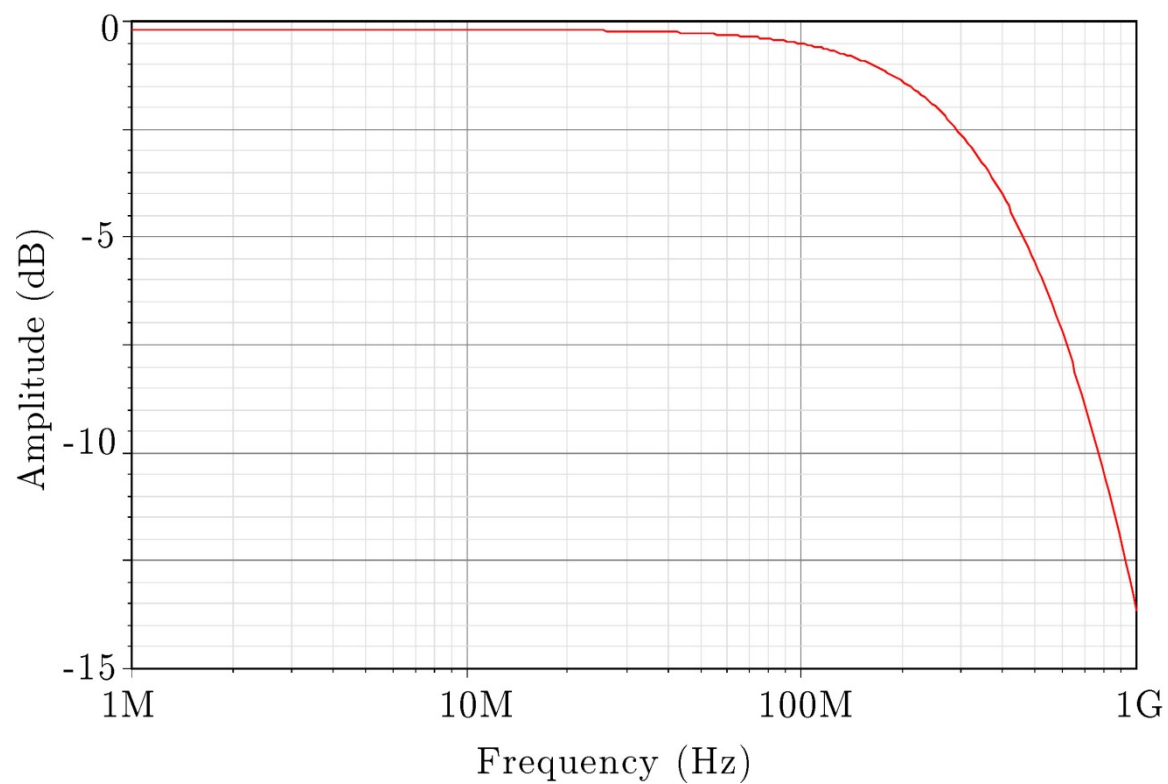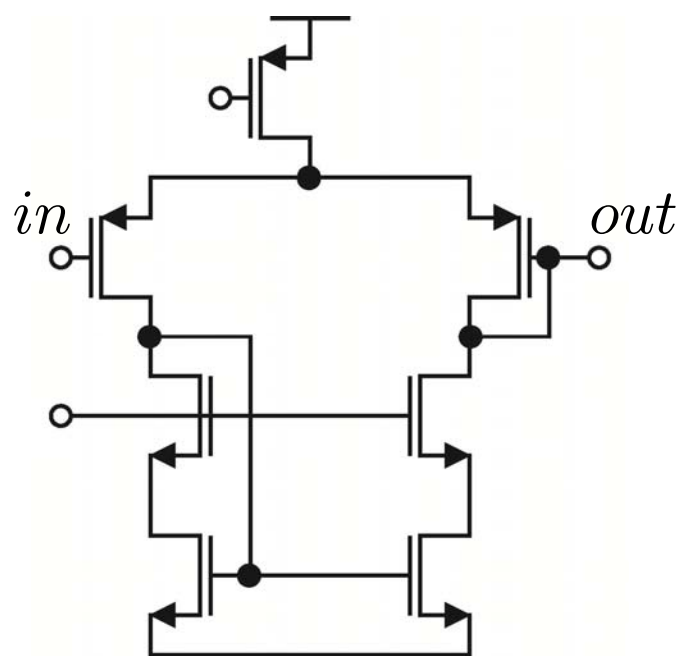


最終レイアウト(フィルタアレイ+バッファ)

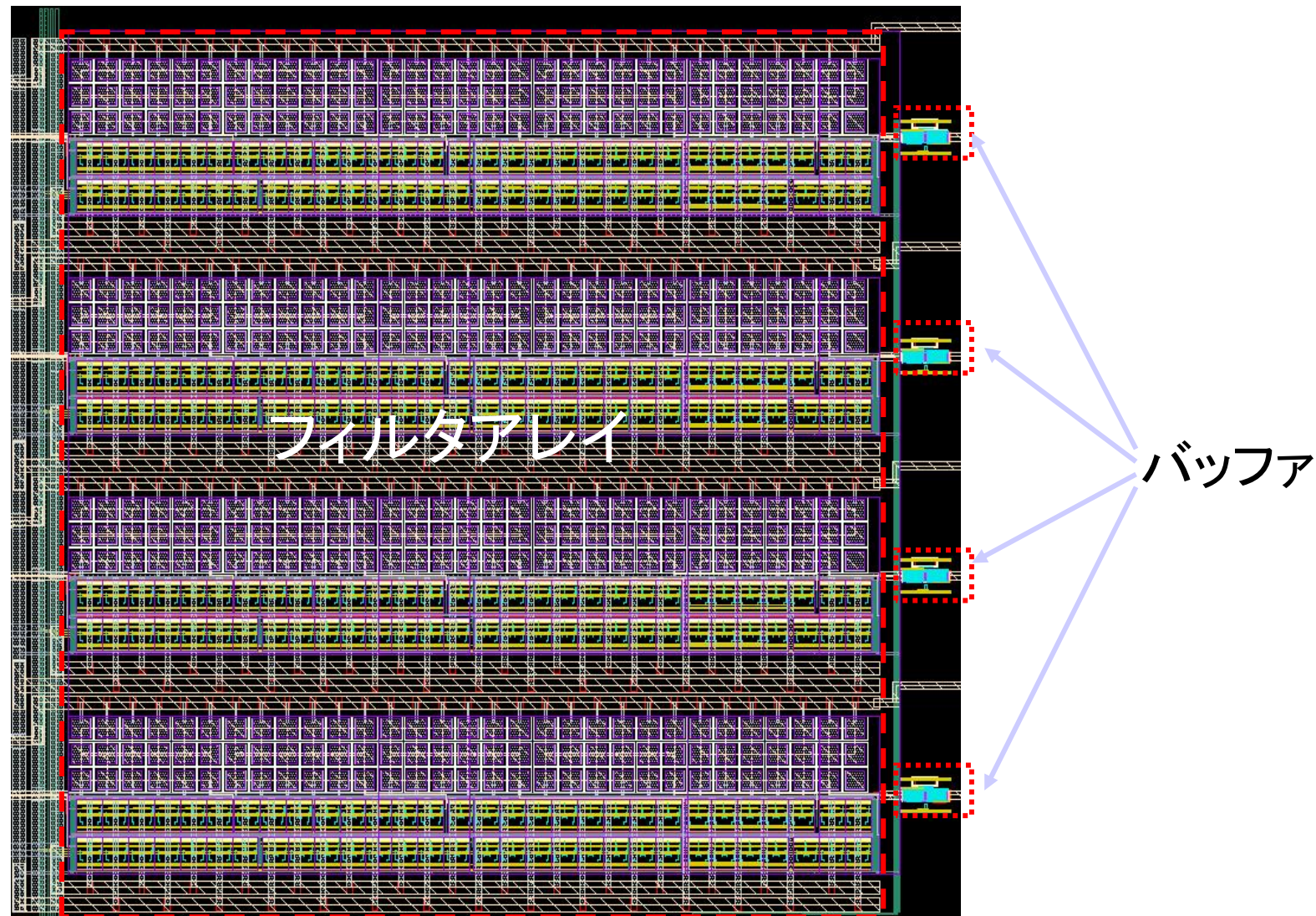

シミュレーション結果 (フィルタアレイ+バッファ+パッケージ寄生素子)

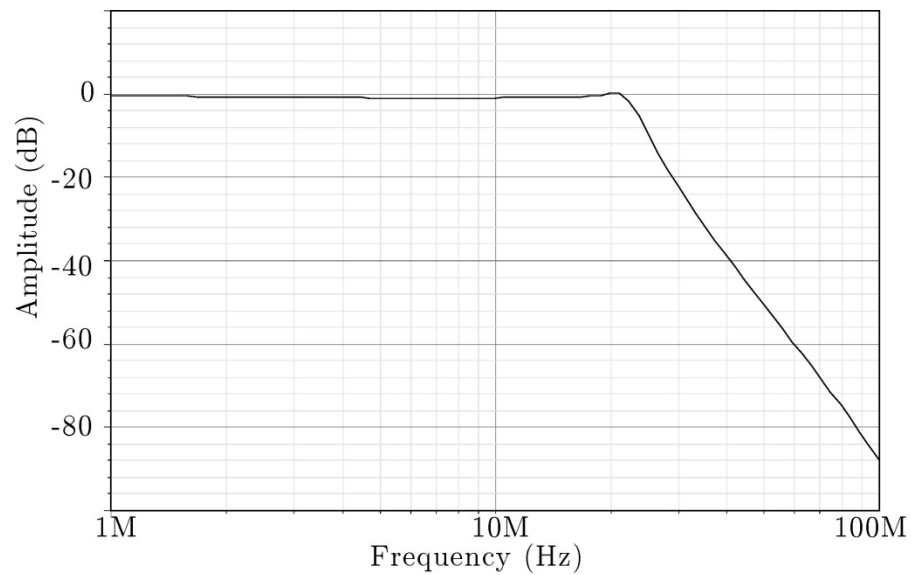

pre-layout

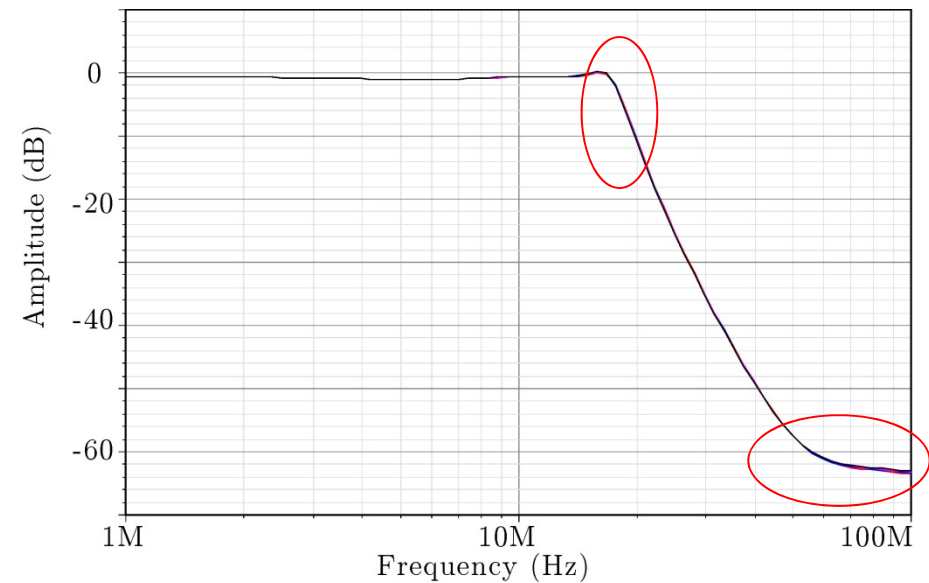

post-layout

電源配線抵抗が大

修正：電源配線を太く

