

計算機論理設計

8. バス回路設計

一色 剛


工学院情報通信系

isshiki@ict.e.titech.ac.jp

命令実行サイクル


講義資料5：
P9 参照

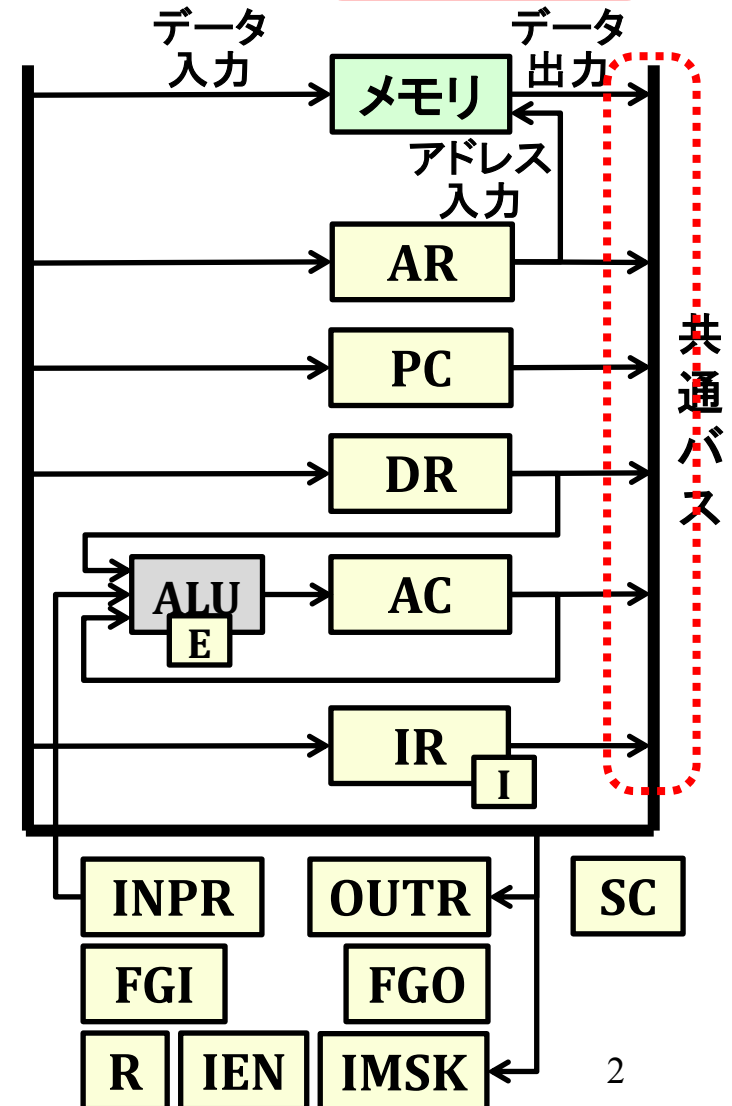- 計算機構成要素(メモリ、レジスタ、ALU、共通バス)間のデータ転送を順序回路で制御し、以下の動作を実現
 - 命令フェッチ：命令読出し
 - 命令デコード：計算機の状態遷移の決定
 - 命令実行：メモリアクセス、演算、レジスタ更新
 - PC更新：次命令のアドレス計算
- データ転送の制約
 - メモリアドレス：AR出力が直接接続
 - 共通バス出力：共通バスに出力するメモリ(データ出力)、AR、PC、DR、AC、IRから一つ選択し、その信号をバスに転送する
 - 共通バス入力：共通バスから入力するメモリ(データ入力)、AR、PC、DR、IRはバス信号を常に受け取ることができる
 - AC入力：ACは共通バスからの直接の入力ではなく、ALUの出力信号が入力に接続される



計算機ハードウェアアーキテクチャ

(入出力レジスタ・タイミング生成器含む)

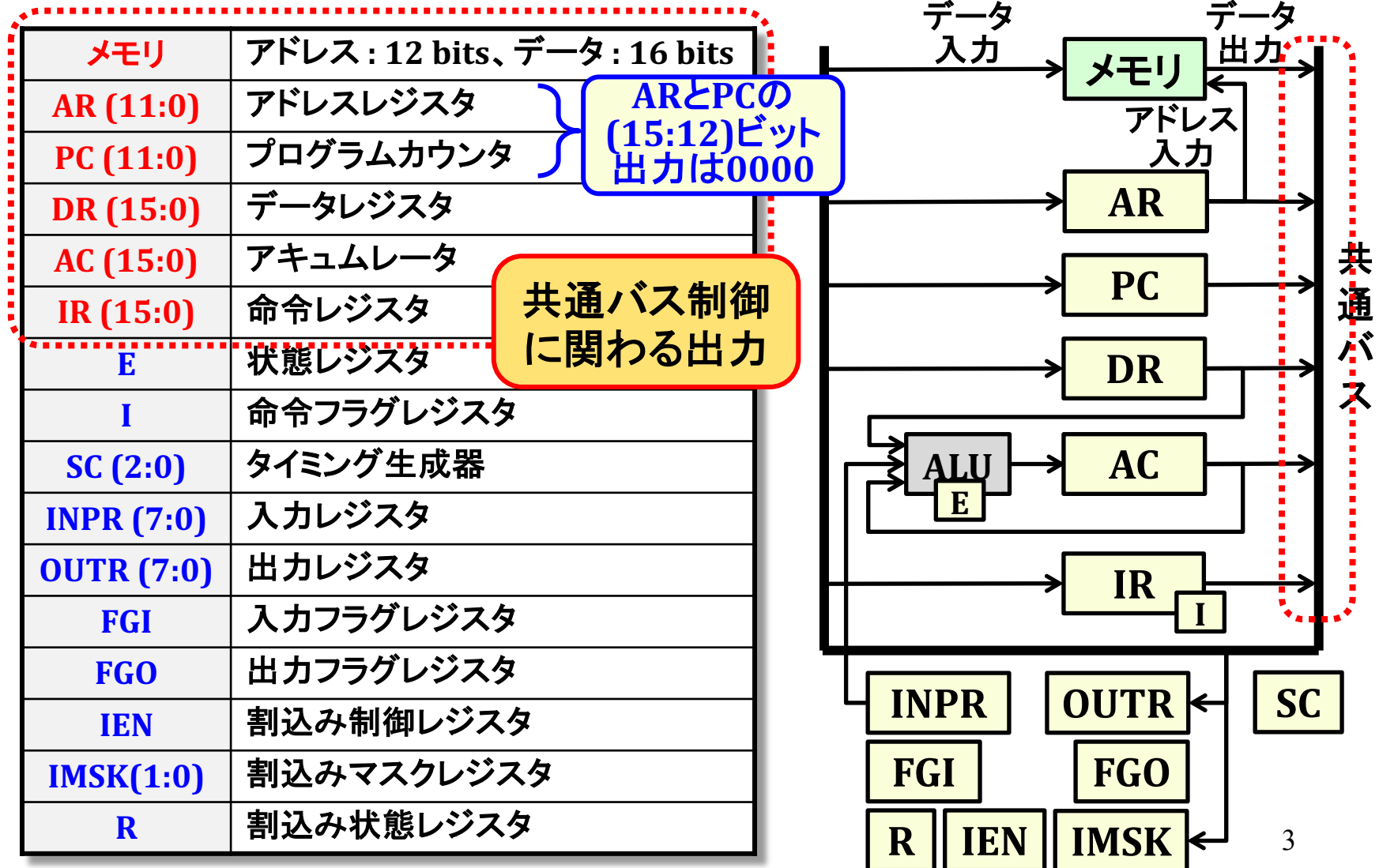

命令実行サイクル中のデータ転送動作

データ転送動作のみを抜粋

割込みサイクル

$R \cdot T(1): M[AR] \leftarrow PC$

メモリ参照命令実行サイクル

間接アドレス	$\overline{D}(7) \cdot I \cdot T(3): AR \leftarrow M[AR]$
AND	$D(0) \cdot T(4): DR \leftarrow M[AR]$
ADD	$D(1) \cdot T(4): DR \leftarrow M[AR]$
LDA	$D(2) \cdot T(4): DR \leftarrow M[AR]$
STA	$D(3) \cdot T(4): M[AR] \leftarrow AC$
BUN	$D(4) \cdot T(4): PC \leftarrow AR$
BSA	$D(5) \cdot T(4): M[AR] \leftarrow PC$
	$D(5) \cdot T(5): PC \leftarrow AR$
ISZ	$D(6) \cdot T(4): DR \leftarrow M[AR]$
	$D(6) \cdot T(6): M[AR] \leftarrow DR$

命令フェッチサイクル

$\overline{R} \cdot T(0): AR \leftarrow PC$

$\overline{R} \cdot T(1): IR \leftarrow M[AR]$



$\overline{R} \cdot T(2): AR \leftarrow IR(11:0)$

入出力命令実行サイクル


	$p = D(7) \cdot I \cdot T(3)$
OUT	$p \cdot OP2(10): OUTR \leftarrow AC(7:0)$
IMK	$p \cdot OP2(5): IMSK \leftarrow AC(1:0)$

データ転送の実現方法


入力 出力	メモリ	AR	PC	DR	AC	IR	OUTR	IMSK
メモリ		○		○		○		
AR			○					
PC	○	○						
DR	○							
AC	○						○	○
IR		○						

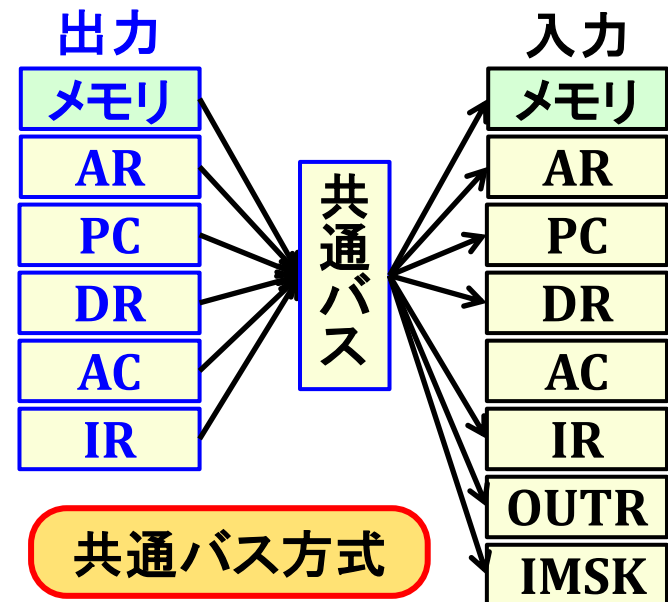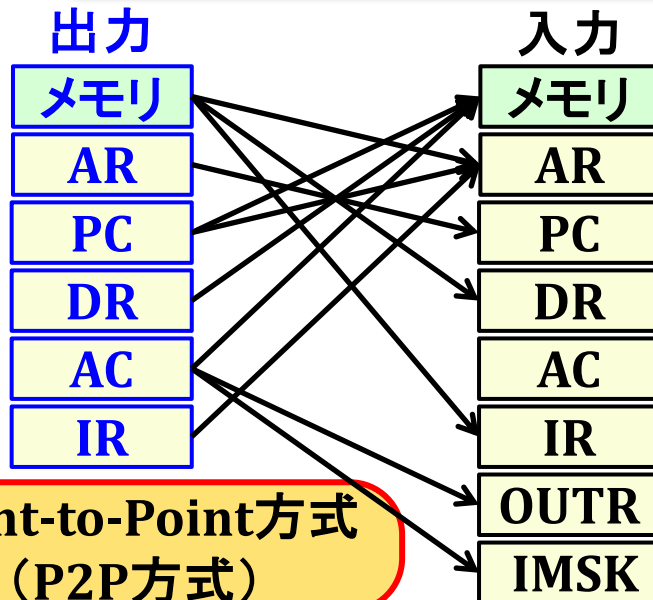

データ転送の実現方法

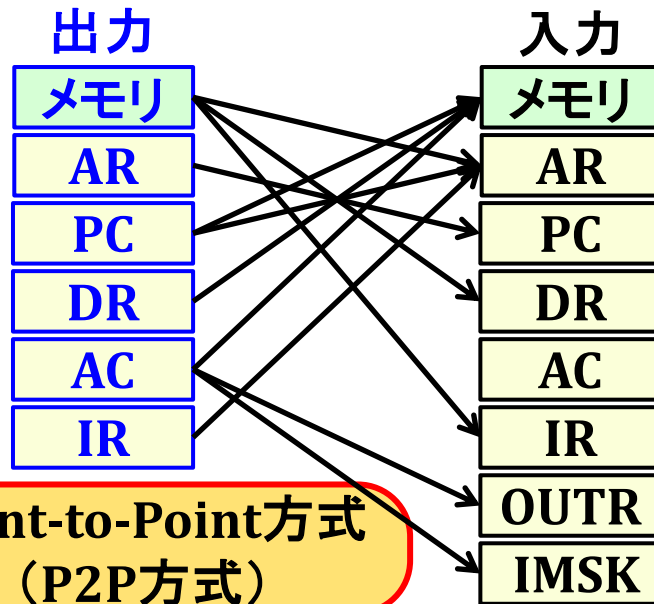

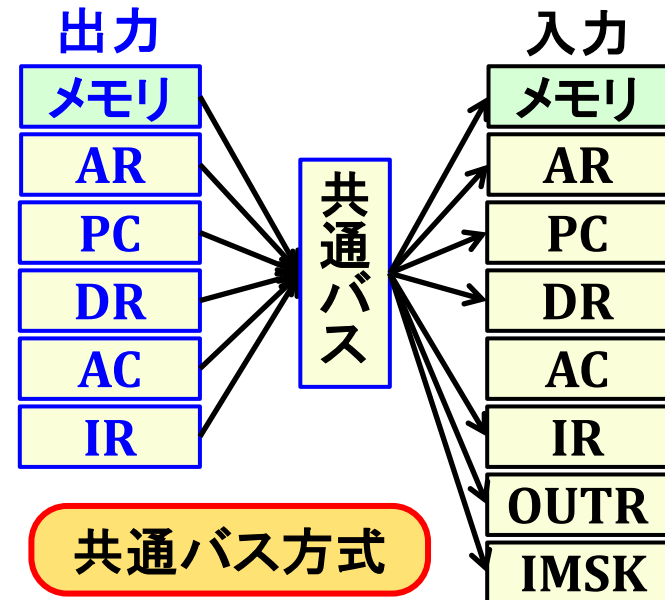- 設計が複雑：複雑なデータの流れ、個別のデータ転送の制御論理設計が必要
- 高速転送：複数の同時データ転送可能、論理遅延小



- 設計が単純：単純なデータの流れ、共通バス制御とレジスタロード制御の論理設計だけで済む
- 転送速度が制限：複数の同時データ転送不可、論理遅延大

両者の具体的比較は後述

共通バス出力選択回路(MUX-Tree構成)

共通バス出力選択動作

- 共通バスに出力するメモリ(データ出力), AR, PC, DR, AC, IRから一つ選択し、バス **BD(15:0)** に転送

バス出力ID


- 各バス出力に固有IDを割当ててる(割当て方法は任意)

バス制御信号: BS(2:0)


- 選択するバス出力IDを設定

N入力マルチプレクサ回路:

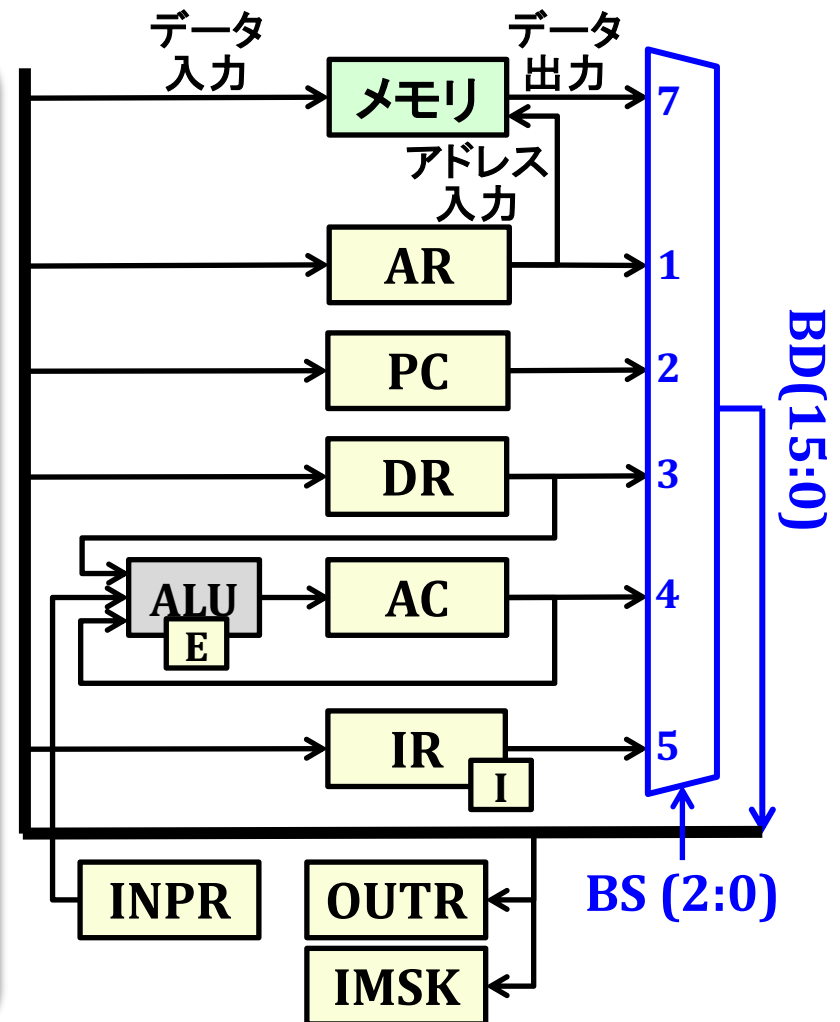
- 2入力マルチプレクサの木構造で構成(MUX-Tree) → バス制御信号 **BS(2:0)** の値に対応するバス出力を選択



MUX-Tree型N入力マルチプレクサ

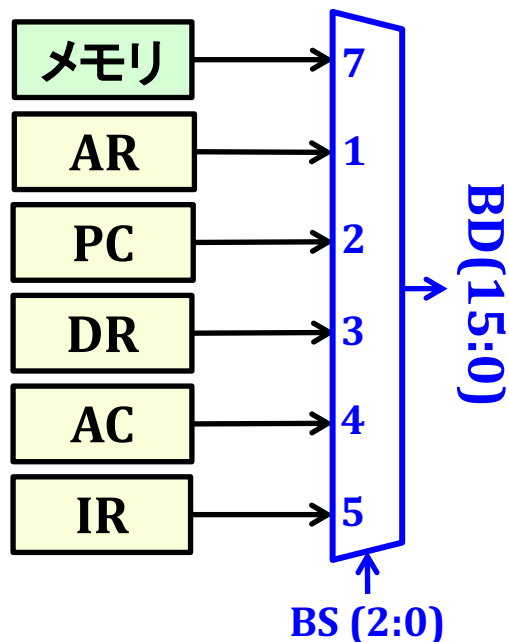


Kビット2入力マルチプレクサ

 


$$y = \begin{cases} x_0 & (s = 0) \\ x_1 & (s = 1) \end{cases}$$
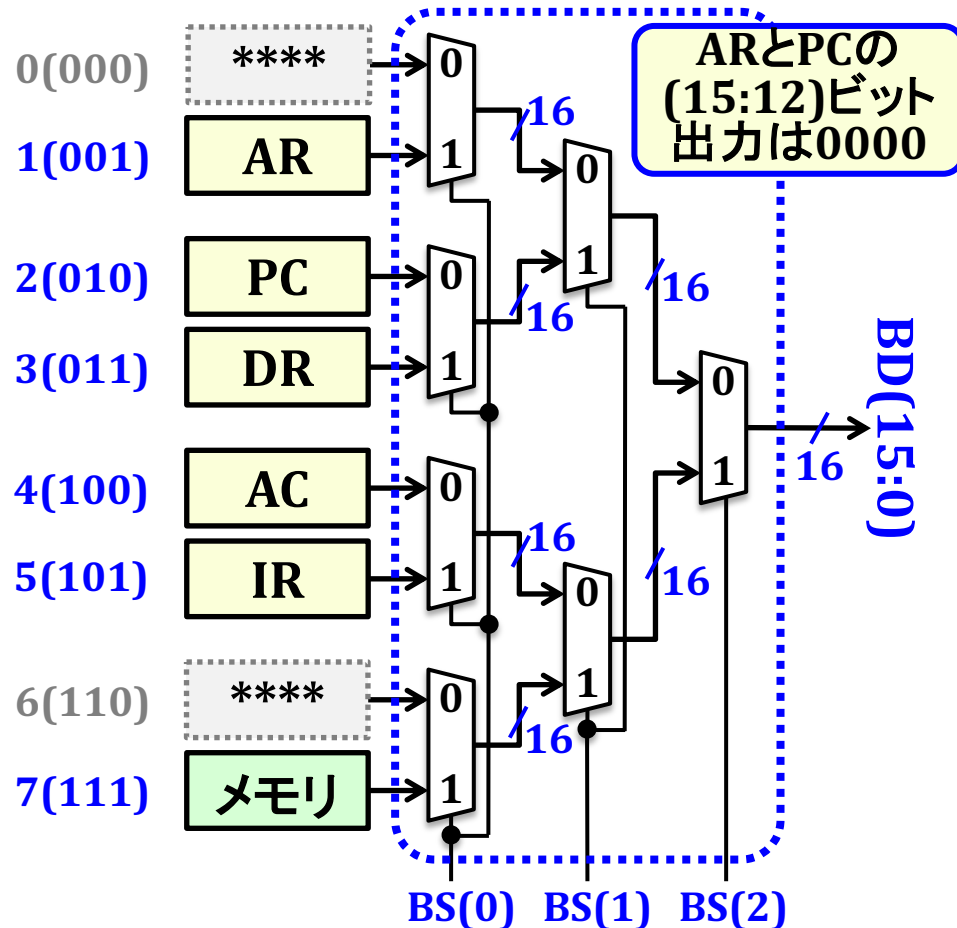
$$y(k) = \bar{s} \cdot x_0(k) + s \cdot x_1(k) \quad (k = 0, 1, \dots, K-1)$$



N入力マルチプレクサ：深さMの2分木構造によって 2^M 入力を選択


2²入力MUX-Tree回路構成

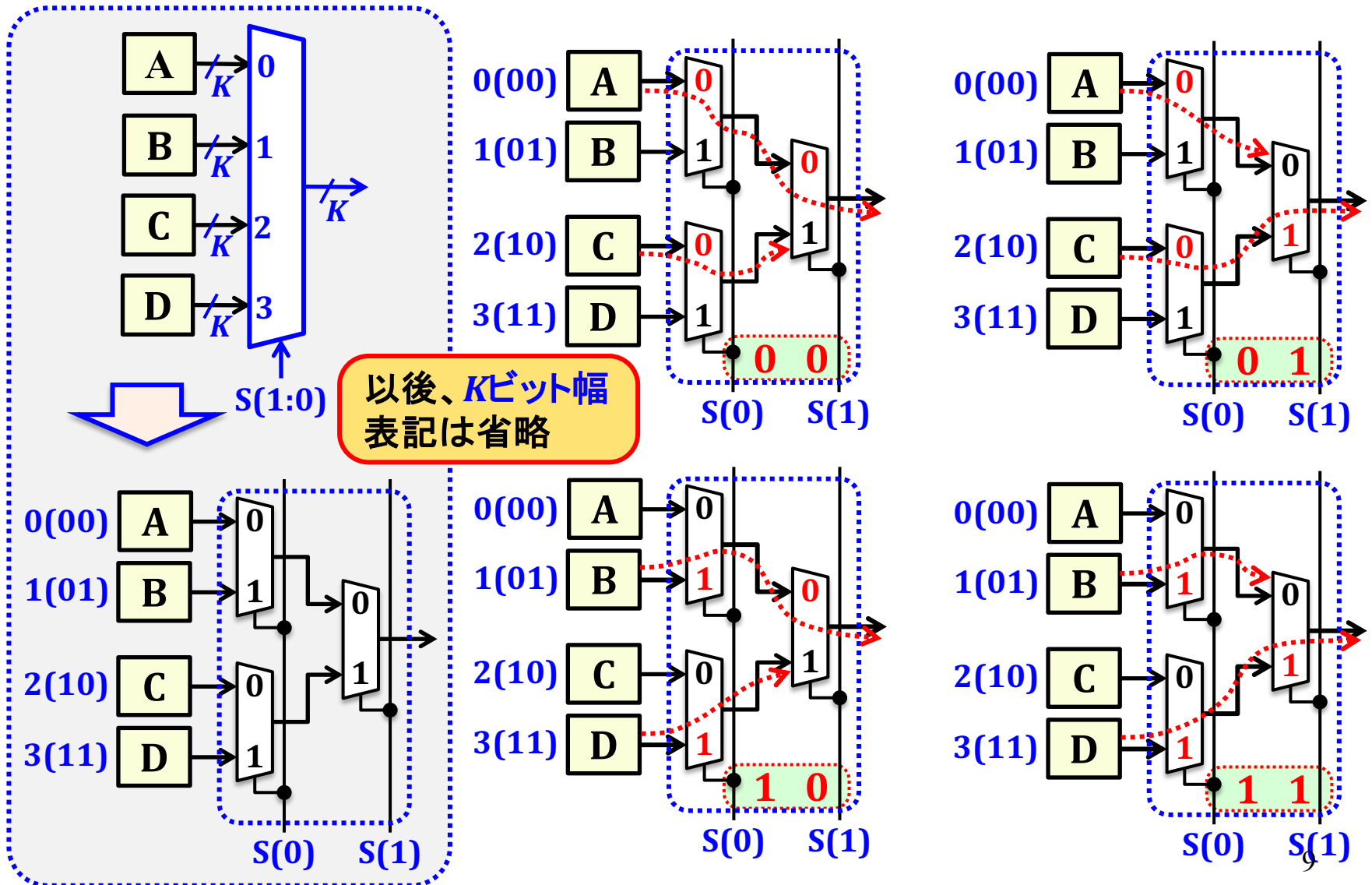

2³入力MUX-Tree回路構成

2^M入力MUX-Tree構成法：

2つの 2^{M-1} 入力Mux-Treeを2入力MUXで接続

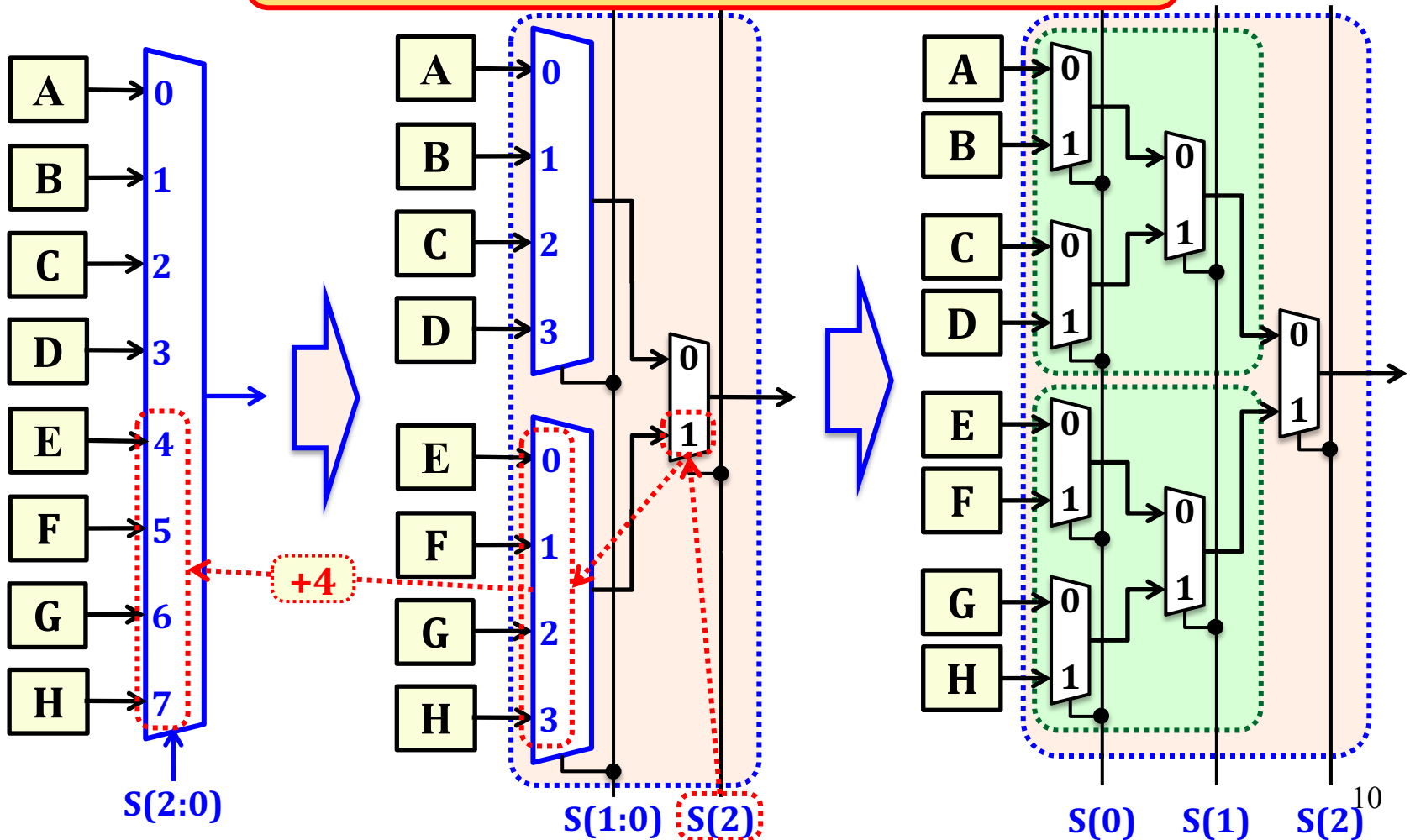


レジスタファイルの書込み制御

標準マイクロプロセッサでは多数の汎用レジスタ(レジスタファイル)を搭載


ロードするレジスタ番号を4ビット(**RID**)で指定

RID(3:0)

 

本講義の16ビットマイクロプロセッサにはレジスタファイルはない

レジスタファイルの**読出し**制御は次回講義で...

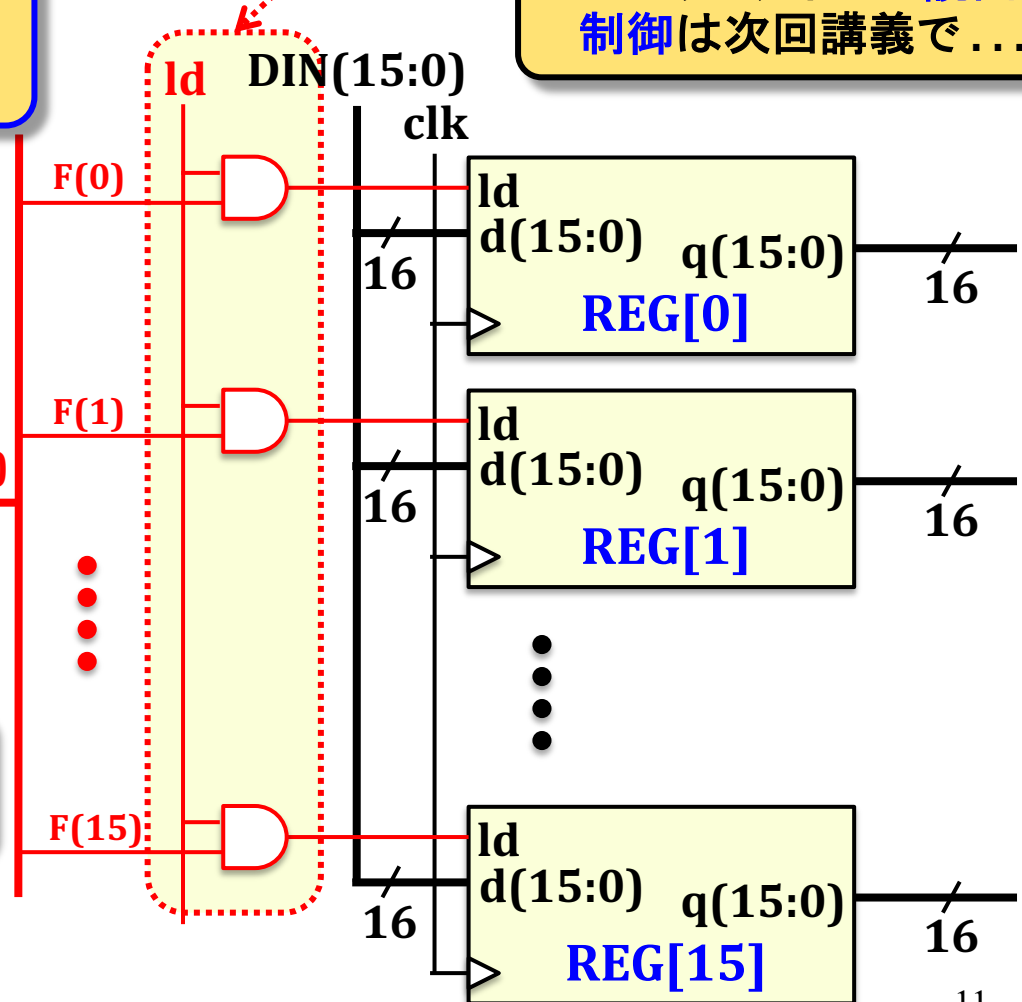


レジスタファイルの読出し制御


標準マイクロプロセッサでは多数の汎用レジスタ（レジスタファイル）を搭載

ロードするレジスタ番号を4ビット（**RID**）で指定

RID(3:0)

 

本講義の16ビットマイクロプロセッサにはレジスタファイルはない

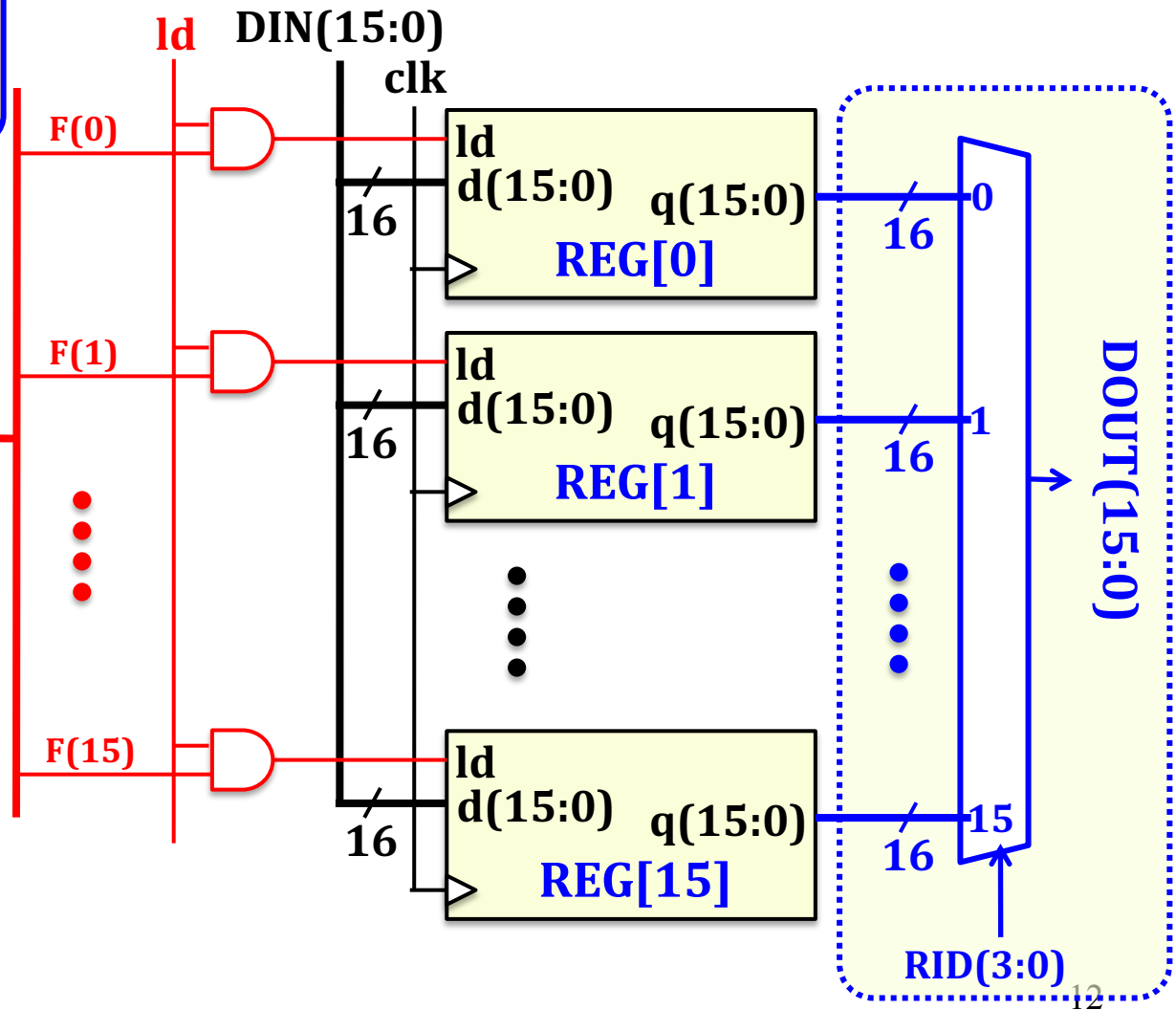

共通バス出力制御論理回路

共通バス出力選択動作


- 共通バスに出力するメモリ(データ出力), AR, PC, DR, AC, IRから一つ選択し、バス BD(15:0)に転送

バス制御信号 : BS(2:0)

- 選択するバス出力IDを設定

バス制御論理回路 :

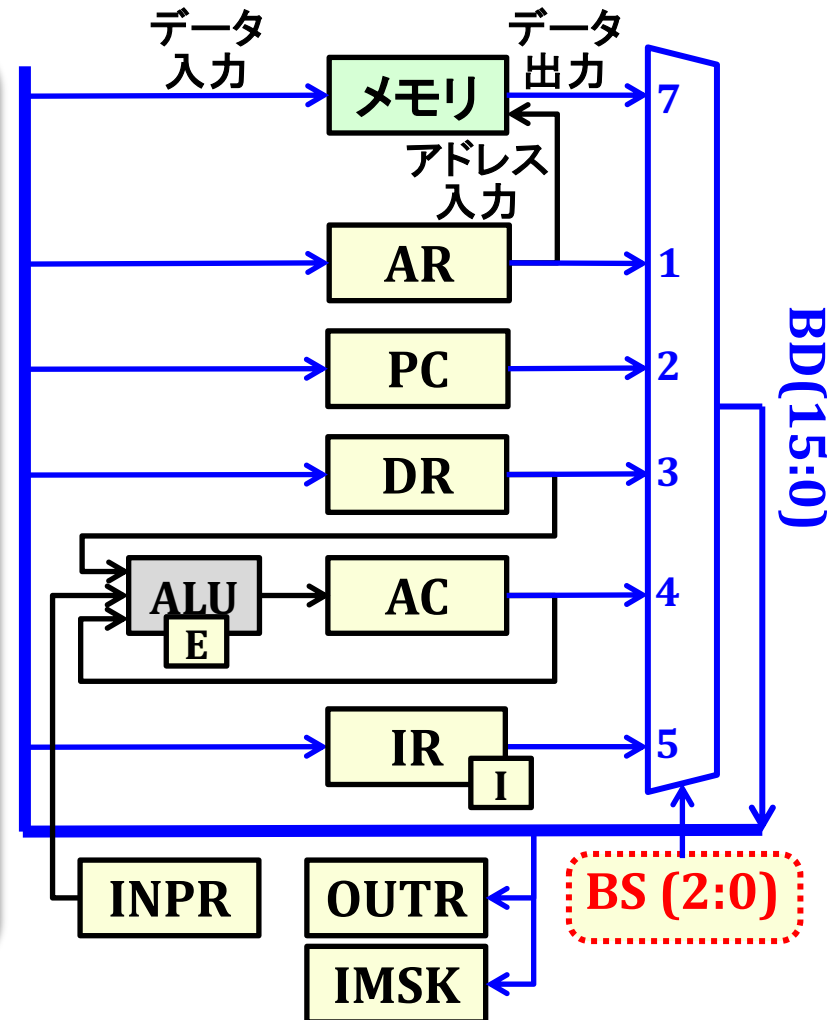- 命令実行サイクル動作記述から、**共通バスを介したデータ転送**を抽出し、該当するバス出力選択を実現する



共通バスデータ転送動作

共通バスデータ転送動作のみを抜粋

割込みサイクル

$R \cdot T(1): M[AR] \leftarrow PC$

メモリ参照命令実行サイクル

間接アドレス	$\overline{D}(7) \cdot I \cdot T(3): AR \leftarrow M[AR]$
AND	$D(0) \cdot T(4): DR \leftarrow M[AR]$
ADD	$D(1) \cdot T(4): DR \leftarrow M[AR]$
LDA	$D(2) \cdot T(4): DR \leftarrow M[AR]$
STA	$D(3) \cdot T(4): M[AR] \leftarrow AC$
BUN	$D(4) \cdot T(4): PC \leftarrow AR$
BSA	$D(5) \cdot T(4): M[AR] \leftarrow PC$
	$D(5) \cdot T(5): PC \leftarrow AR$
ISZ	$D(6) \cdot T(4): DR \leftarrow M[AR]$
	$D(6) \cdot T(6): M[AR] \leftarrow DR$

命令フェッチサイクル

$\overline{R} \cdot T(0): AR \leftarrow PC$

$\overline{R} \cdot T(1): IR \leftarrow M[AR]$

$\overline{R} \cdot T(2): AR \leftarrow IR(11:0)$

入出力命令実行サイクル

	$p = D(7) \cdot I \cdot T(3)$
OUT	$p \cdot OP2(10): OUTR \leftarrow AC(7:0)$
IMK	$p \cdot OP2(5): IMSK \leftarrow AC(1:0)$

共通バスを介したデータ転送の実行条件は全て排他的
 → 同時に複数の実行条件が1になることはない

バス入力転送動作 (レジスタ・メモリ制御論理設計)

メモリ書込み制御：

$$write_MEM = R \cdot T(1) + (D(3) + D(5)) \cdot T(4) + D(6) \cdot T(6)$$

割込みサイクル	$R \cdot T(1) :$	$M[AR] \leftarrow PC$
STA	$D(3) \cdot T(4) :$	$M[AR] \leftarrow AC$
BSA	$D(5) \cdot T(4) :$	$M[AR] \leftarrow PC$
ISZ	$D(6) \cdot T(6) :$	$M[AR] \leftarrow DR$

IR入力制御： $IR_LD = \overline{R} \cdot T(1)$

命令フェッチ	$\overline{R} \cdot T(1) :$	$IR \leftarrow M[AR]$
--------	-----------------------------	-----------------------

DR入力制御：

$$DR_LD = (D(0) + D(1) + D(2) + D(6)) \cdot T(4)$$

AND	$D(0) \cdot T(4) :$	$DR \leftarrow M[AR]$
ADD	$D(1) \cdot T(4) :$	$DR \leftarrow M[AR]$
LDA	$D(2) \cdot T(4) :$	$DR \leftarrow M[AR]$
ISZ	$D(6) \cdot T(4) :$	$DR \leftarrow M[AR]$

PC入力制御：

$$PC_LD = D(4) \cdot T(4) + D(5) \cdot T(5)$$

BUN	$D(4) \cdot T(4) :$	$PC \leftarrow AR$
BSA	$D(5) \cdot T(5) :$	$PC \leftarrow AR$

AR入力制御：

$$AR_LD = \overline{R} \cdot (T(0) + T(2)) + \overline{D(7)} \cdot I \cdot T(3)$$

命令 フェッチ	$\overline{R} \cdot T(0) :$	$AR \leftarrow PC$
	$\overline{R} \cdot T(2) :$	$AR \leftarrow IR(11:0)$
間接 アドレス	$\overline{D(7)} \cdot I \cdot T(3) :$	$AR \leftarrow M[AR]$

OUTR入力制御： $OUTR_LD = p \cdot OP2(10)$

OUT	$p \cdot OP2(10) :$	$OUTR \leftarrow AC(7:0)$
-----	---------------------	---------------------------

IMSK入力制御： $IMSK_LD = p \cdot OP2(5)$

IMK	$p \cdot OP2(5) :$	$IMSK \leftarrow AC(1:0)$
-----	--------------------	---------------------------

バス出力転送動作 (バス制御論理設計)

メモリ出力バス転送：

$$bus_MEM = \overline{R} \cdot T(1) + \overline{D(7)} \cdot I \cdot T(3) \\ + (D(0) + D(1) + D(2) + D(6)) \cdot T(4)$$

命令フェッチ	$\overline{R} \cdot T(1) :$	$IR \leftarrow M[AR]$
間接アドレス	$\overline{D(7)} \cdot I \cdot T(3) :$	$AR \leftarrow M[AR]$
AND	$D(0) \cdot T(4) :$	$DR \leftarrow M[AR]$
ADD	$D(1) \cdot T(4) :$	$DR \leftarrow M[AR]$
LDA	$D(2) \cdot T(4) :$	$DR \leftarrow M[AR]$
ISZ	$D(6) \cdot T(4) :$	$DR \leftarrow M[AR]$

IR出力バス転送： $bus_IR = \overline{R} \cdot T(2)$

命令フェッチ	$\overline{R} \cdot T(2) :$	$AR \leftarrow IR(11:0)$
--------	-----------------------------	--------------------------

DR出力バス転送： $bus_DR = D(6) \cdot T(6)$

ISZ	$D(6) \cdot T(6) :$	$M[AR] \leftarrow DR$
-----	---------------------	-----------------------

PC出力バス転送：

$$bus_PC = R \cdot T(1) + \overline{R} \cdot T(0) + D(5) \cdot T(4)$$

割込みサイクル	$R \cdot T(1) :$	$M[AR] \leftarrow PC$
命令フェッチ	$\overline{R} \cdot T(0) :$	$AR \leftarrow PC$
BSA	$D(5) \cdot T(4) :$	$M[AR] \leftarrow PC$

AR出力バス転送：

$$bus_AR = D(4) \cdot T(4) + D(5) \cdot T(5)$$

BUN	$D(4) \cdot T(4) :$	$PC \leftarrow AR$
BSA	$D(5) \cdot T(5) :$	$PC \leftarrow AR$


AC出力バス転送：

$$bus_AC = D(3) \cdot T(4) + p \cdot (OP2(10) + OP2(5))$$

STA	$D(3) \cdot T(4) :$	$M[AR] \leftarrow AC$
OUT	$p \cdot OP2(10) :$	$OUTR \leftarrow AC(7:0)$
IMK	$p \cdot OP2(5) :$	$IMSK \leftarrow AC(1:0)$

バス出力制御論理設計

バス出力	バス出力制御信号
AR	$bus_AR = D(4) \cdot T(4) + D(5) \cdot T(5)$
PC	$bus_PC = R \cdot T(1) + \bar{R} \cdot T(0) + D(5) \cdot T(4)$
DR	$bus_DR = D(6) \cdot T(6)$
AC	$bus_AC = D(3) \cdot T(4) + p \cdot (OP2(10) + OP2(5))$
IR	$bus_IR = \bar{R} \cdot T(2)$
メモリ	$bus_MEM = \bar{R} \cdot T(1) + \overline{D(7)} \cdot I \cdot T(3) + (D(0) + D(1) + D(2) + D(6)) \cdot T(4)$

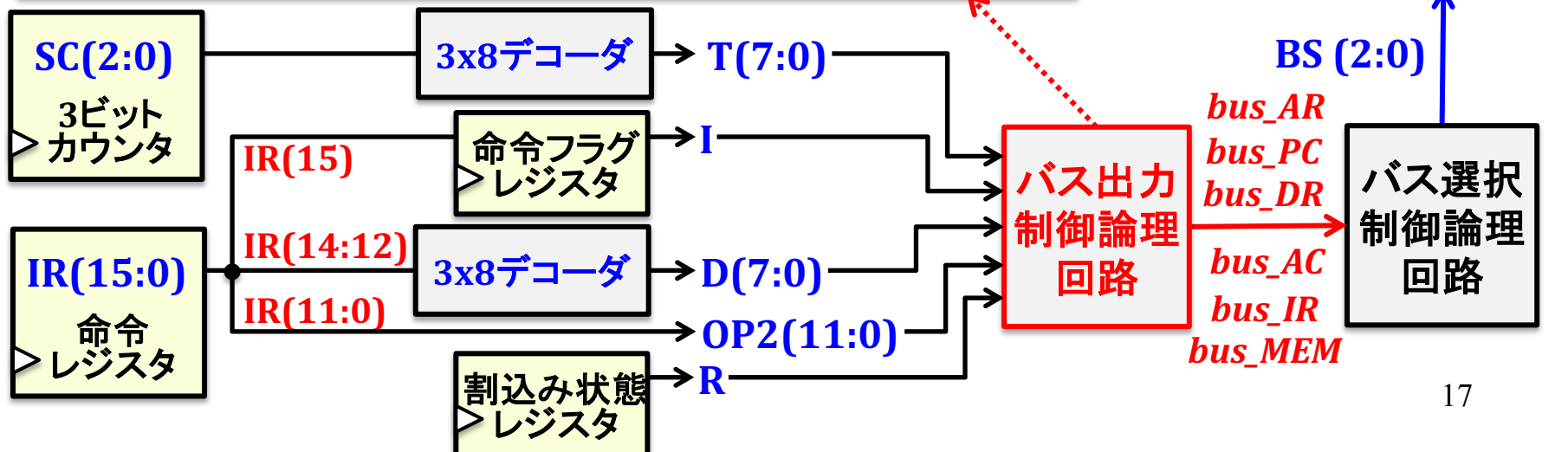

バス選択制御論理設計

ARとPCの
(15:12)ビット
出力は0000

BC(5:0)	バス出力 論理信号
BC(0) =	<i>bus_AR</i>
BC(1) =	<i>bus_PC</i>
BC(2) =	<i>bus_DR</i>
BC(3) =	<i>bus_AC</i>
BC(4) =	<i>bus_IR</i>
BC(5) =	<i>bus_MEM</i>

0(000)

00..0

1(001)

AR

2(010)

PC

3(011)

DR

4(100)

AC

5(101)

IR

6(110)

00..0

7(111)

メモリ

(方法1) 未接続出力に
任意の定数(例えば
「00..0」)を接続する

BD(15:0)

出力	BC(5:0)	BS(2:0)
AR	000001	001
PC	000010	010
DR	000100	011
AC	001000	100
IR	010000	101
メモリ	100000	111
なし	上記以外	***

T(7:0)

I

D(7:0)

OP2(11:0)

R

バス出力
制御論理
回路

bus_AR
bus_PC
bus_DR
bus_AC
bus_IR
bus_MEM

BS(0) BS(1) BS(2)
バス選択制御
論理回路

共通バスを介した
データ転送の実行
条件は全て排他的

バス選択制御論理設計

	BC(5:0)	BS(2:0)
$BC(0) = bus_AR$	000001	001
$BC(1) = bus_PC$	000010	010
$BC(2) = bus_DR$	000100	011
$BC(3) = bus_AC$	001000	100
$BC(4) = bus_IR$	010000	101
$BC(5) = bus_MEM$	100000	111
上記以外		***

$$BS(0) = bus_AR + bus_DR + bus_IR + bus_MEM$$

$BC(2:0) \backslash BC(5:3)$	000	001	011	010	110	111	101	100
000	*	1	*	0	*	*	*	1
001	0	*	*	*	*	*	*	*
011	*	*	*	*	*	*	*	*
010	1	*	*	*	*	*	*	*
110	*	*	*	*	*	*	*	*
111	*	*	*	*	*	*	*	*
101	*	*	*	*	*	*	*	*
100	1	*	*	*	*	*	*	*

$$BS(1) = bus_PC + bus_DR + bus_MEM$$


$BC(2:0) \backslash BC(5:3)$	000	001	011	010	110	111	101	100
000	*	0	*	1	*	*	*	1
001	0	*	*	*	*	*	*	*
011	*	*	*	*	*	*	*	*
010	0	*	*	*	*	*	*	*
110	*	*	*	*	*	*	*	*
111	*	*	*	*	*	*	*	*
101	*	*	*	*	*	*	*	*
100	1	*	*	*	*	*	*	*

$$BS(2) = bus_AC + bus_IR + bus_MEM$$

$BC(2:0) \backslash BC(5:3)$	000	001	011	010	110	111	101	100
000	*	0	*	0	*	*	*	0
001	1	*	*	*	*	*	*	*
011	*	*	*	*	*	*	*	*
010	1	*	*	*	*	*	*	*
110	*	*	*	*	*	*	*	*
111	*	*	*	*	*	*	*	*
101	*	*	*	*	*	*	*	*
100	1	*	*	*	*	*	*	*

バス選択制御論理設計

2入力MUXが
不要になる

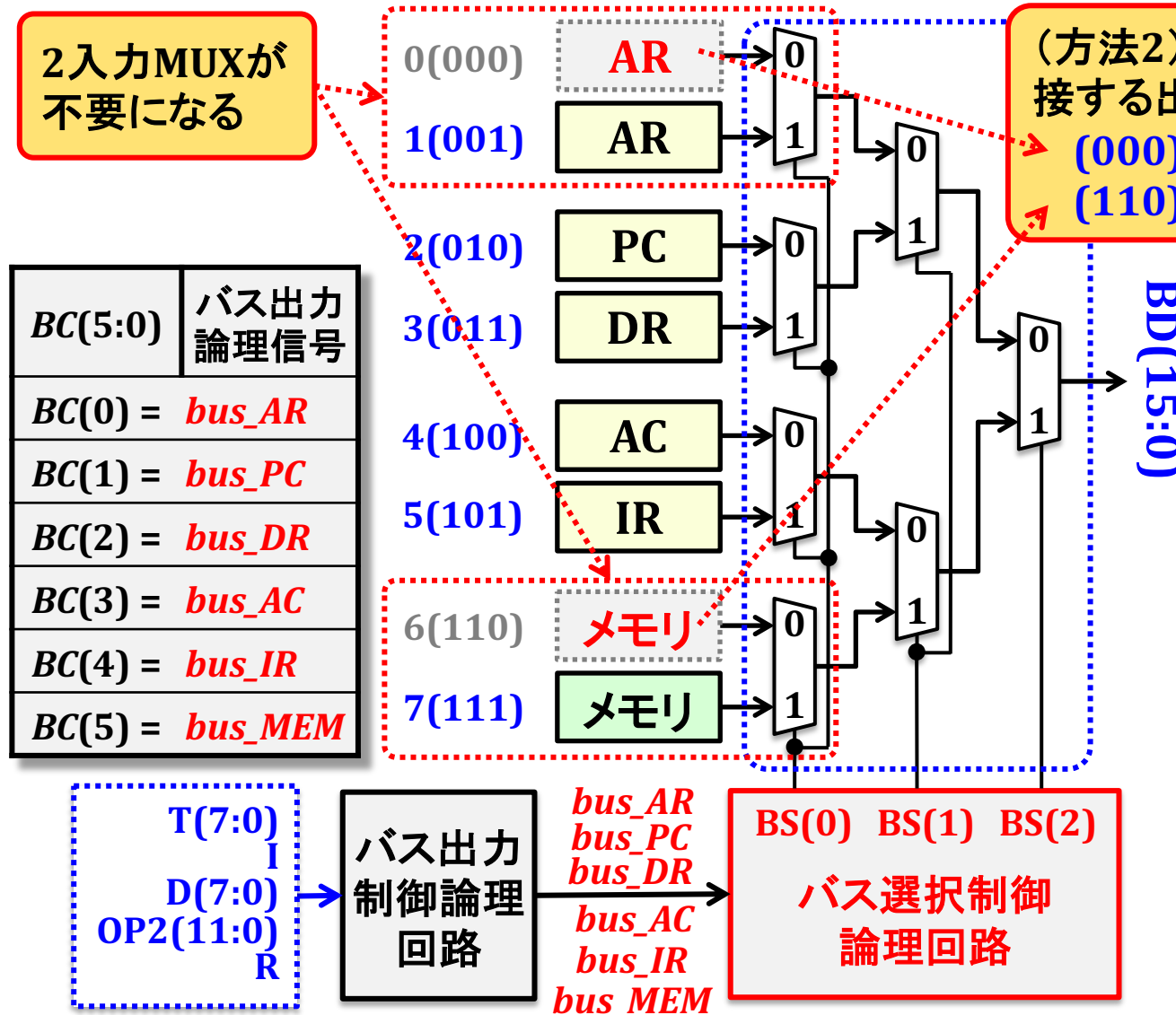


(方法2) 未接続出力IDに隣接する出力を接続する

→ (000) + (001) → (00*)
→ (110) + (111) → (11*)

出力	BC(5:0)	BS(2:0)
AR	000001	00*
PC	000010	010
DR	000100	011
AC	001000	100
IR	010000	101
メモリ	100000	11*
なし	上記以外	***

共通バスを介した
データ転送の実行
条件は全て排他的


バス選択制御論理設計

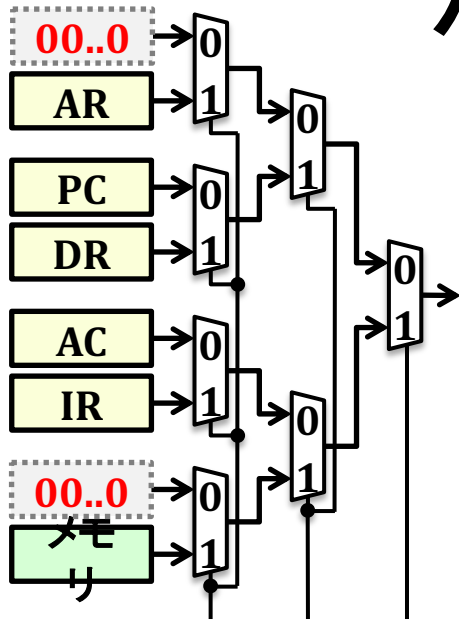

BC(5:0)	BS(2:0)
000001	001
000010	010
000100	011
001000	100
010000	101
100000	111
上記以外	***

$$BS(0) = bus_AR + bus_DR + bus_IR + bus_MEM$$

BC(2:0) \ BC(5:3)	000	001	011	010	110	111	101	100
000	*	1	*	0	*	*	*	1
001	0	*	*	*	*	*	*	*
011	*	*	*	*	*	*	*	*
010	1	*	*	*	*	*	*	*
110	*	*	*	*	*	*	*	*
111	*	*	*	*	*	*	*	*
101	*	*	*	*	*	*	*	*
100	1	*	*	*	*	*	*	*

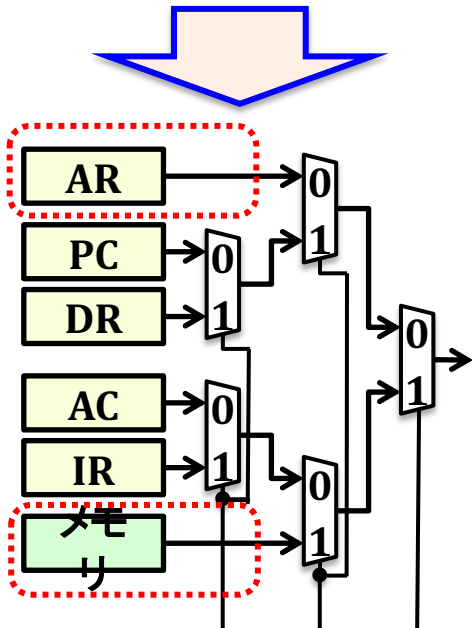



BC(5:0)	BS(2:0)
000001	00 *
000010	010
000100	011
001000	100
010000	101
100000	11 *
上記以外	***

$$BS(0) = bus_DR + bus_IR$$


BC(2:0) \ BC(5:3)	000	001	011	010	110	111	101	100
000	*	*	*	0	*	*	*	1
001	0	*	*	*	*	*	*	*
011	*	*	*	*	*	*	*	*
010	1	*	*	*	*	*	*	*
110	*	*	*	*	*	*	*	*
111	*	*	*	*	*	*	*	*
101	*	*	*	*	*	*	*	*
100	*	*	*	*	*	*	*	*

ANDマスク型N入力マルチプレクサ

N入力の選択信号が**NビットOne-Hot符号**の場合：

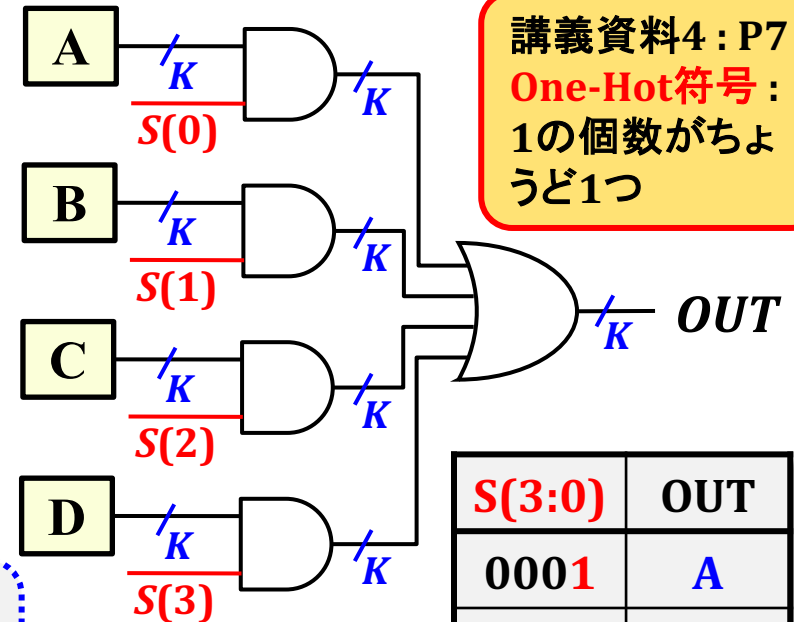 


講義資料4 : P7
One-Hot符号 :
1の個数がちょうど1つ

 

選択信号 $S(3:0)$
は同時に2つ以上が「1」になってはならない

$S(3:0)$	OUT
000 1	A
00 1 0	B
0 1 00	C
1 000	D
0000	00..0

バス制御論理設計 (ANDマスク型)

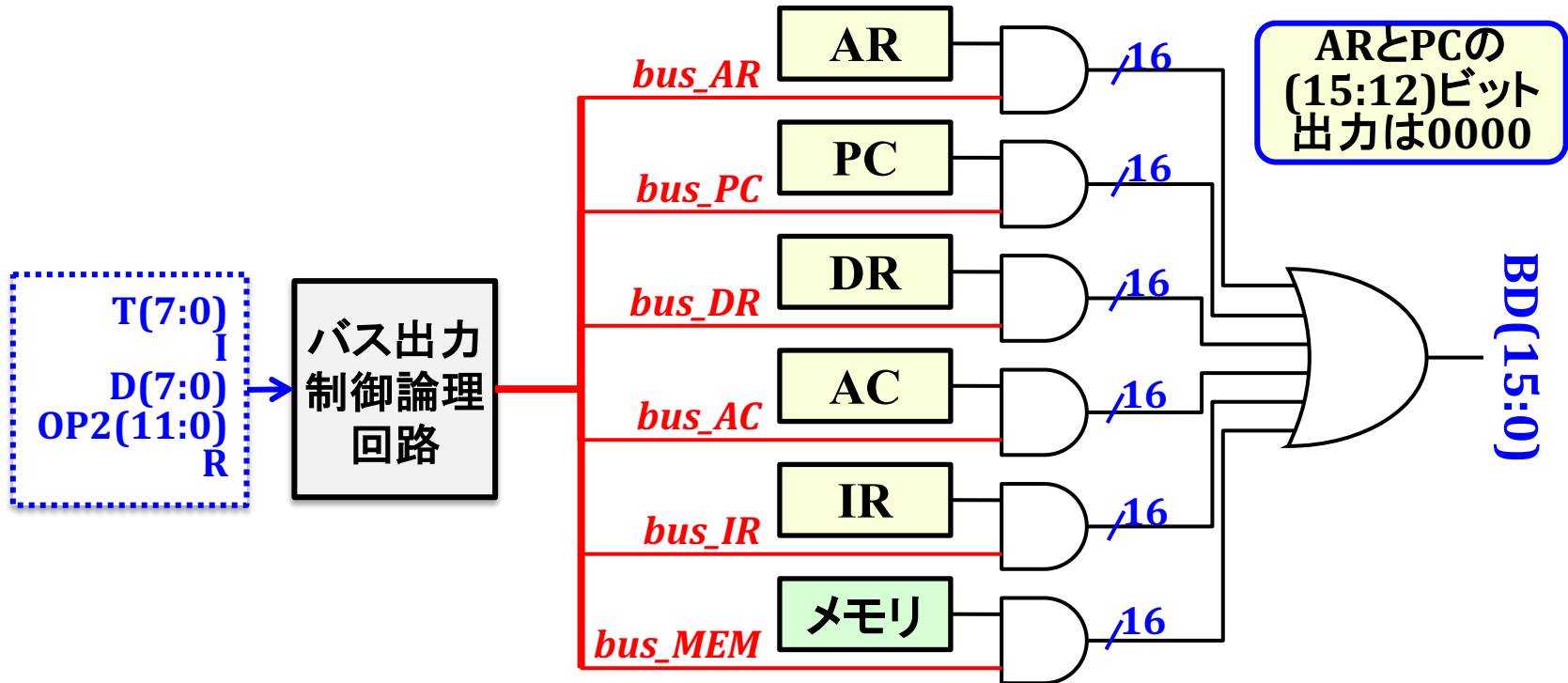

2段目のバス選択制御回路 ($BS(2:0)$ の生成) が不要
→ バス出力制御信号 (bus_XXX) が互いに排他的である性質を利用

共通バスデータ転送制御論理回路

入力制御信号

$$write_MEM = R \cdot T(1) + (D(3) + D(5)) \cdot T(4) + D(6) \cdot T(6)$$

$$IR_LD = \bar{R} \cdot T(1)$$

$$DR_LD = (D(0) + D(1) + D(2) + D(6)) \cdot T(4)$$

$$PC_LD = D(4) \cdot T(4) + D(5) \cdot T(5)$$

$$AR_LD = \bar{R} \cdot (T(0) + T(2)) + \overline{D(7)} \cdot I \cdot T(3)$$

$$OUTR_LD = p \cdot OP2(10)$$

$$IMSK_LD = p \cdot OP2(5)$$

バス出力制御信号

$$bus_AR = D(4) \cdot T(4) + D(5) \cdot T(5)$$

$$bus_PC = R \cdot T(1) + \bar{R} \cdot T(0) + D(5) \cdot T(4)$$

$$bus_DR = D(6) \cdot T(6)$$

$$bus_AC = D(3) \cdot T(4) + p \cdot (OP2(10) + OP2(5))$$

$$bus_IR = \bar{R} \cdot T(2)$$


$$bus_MEM = \bar{R} \cdot T(1) + \overline{D(7)} \cdot I \cdot T(3) + (D(0) + D(1) + D(2) + D(6)) \cdot T(4)$$

$$BS(0) = bus_DR + bus_IR (+bus_AR + bus_MEM)$$


$$BS(1) = bus_PC + bus_DR + bus_MEM$$

$$BS(2) = bus_AC + bus_IR + bus_MEM$$

ANDマスク型
では不要

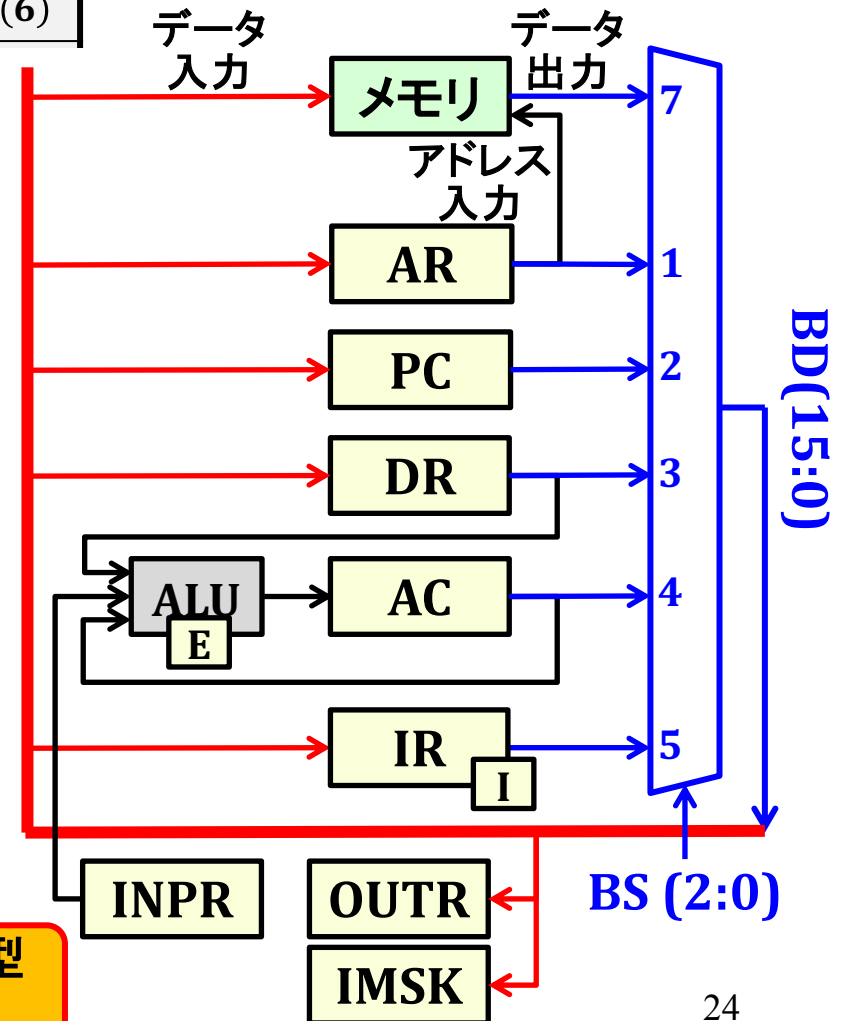


データ転送回路の論理遅延

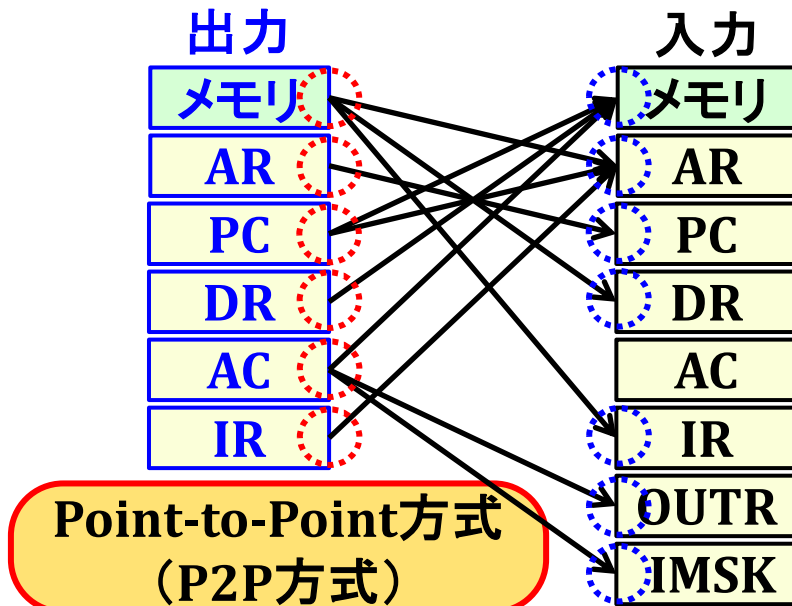

P2P方式：論理遅延小

- 個別の入力接続数：小
- 個別の出力接続数：小




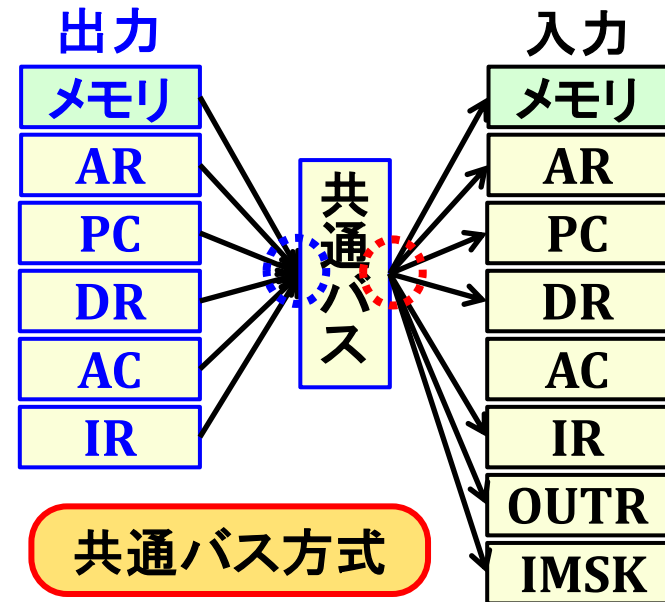


共通バス方式：論理遅延大

- 共通バスの入力接続数：大
- 共通バスの出力接続数：大

- 入力接続数 (Fan-in) → 入力選択回路 (MUX) の深さ (論理遅延) に影響
- 出力接続数 (Fan-out) → 出力負荷容量 (信号遷移遅延) に影響


入力接続数 (Fan-in) と論理遅延

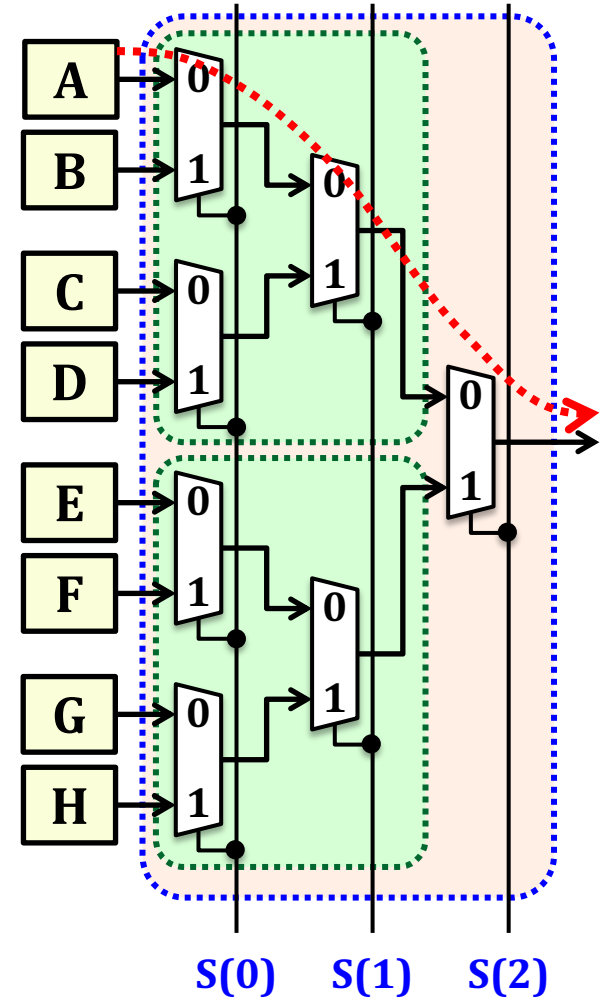   

- MUX-Tree型 : 2^M 入力MUX-Treeの深さ M と共に増大
- AND-Mask型 : OR入力数の増大と共に論理遅延も増大

共通バス方式は、すべての出力信号を選択するため、P2P方式に比べMUX-Tree回路の論理遅延が増大する傾向にある

出力接続数 (Fan-out) と信号遷移遅延

 

Fan-out数: 論理ゲート出力に接続する他の論理ゲート入力数

出力負荷容量: Fan-out数の増大に伴い出力負荷容量も増大する

信号遷移遅延: 出力負荷容量の増大に伴い、出力線の充電時間(信号遷移時間)も増大する

→ **共通バス方式**は、すべての入力(レジスタ・メモリ)に接続するため**P2P方式**に比べ**信号遷移遅延も増大する傾向**にある

出力負荷容量が増加すると充電する電荷量が増える

データ転送方式のトレードオフ

ハードウェア設計における考慮点

- 回路規模、消費電力
 - 性能：計算速度、論理遅延
 - 設計の複雑度：回路設計手法に依存
- これらは複雑なトレードオフ関係にある

データ転送方式

- Point-to-Point (P2P) 方式**：設計が複雑、複数の同時転送可能、論理遅延小
 - 共通バス方式**：設計が単純、複数の同時転送不可、論理遅延大
- 性能向上のためにはP2P方式が有利
- 右図では、ALU入力がP2P方式である

