

計算機論理設計

9. 算術論理演算器設計

一色 剛

工学院情報通信系

isshiki@ict.e.titech.ac.jp



算術論理演算器

(ALU : Arithmetic Logic Unit)

■ ALUの機能

- 算術演算 : ADD, INC
- 論理演算 : AND, CMA, CME
- シフト演算 : CIL, CIR
- データ転送 : LDA, INP
- その他 : CLA, CLE

→ ALU回路設計とAC/Eレジスタ制御を同時に考える

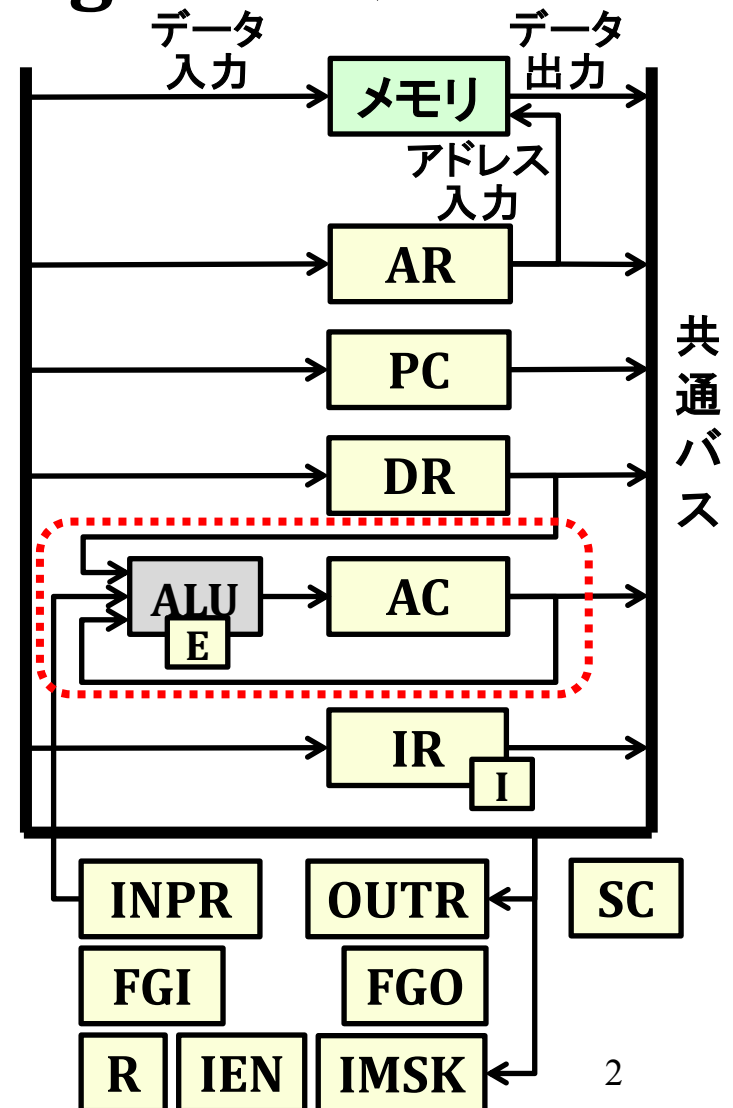 


AC/Eレジスタを変更する命令実行動作

$$r = D(7) \cdot \bar{I} \cdot T(3), p = D(7) \cdot I \cdot T(3)$$

命令	制御信号 (=実行条件)	レジスタ転送式
AND	$OP_AND = D(0) \cdot T(5) :$	$AC \leftarrow AC \& DR$
ADD	$OP_ADD = D(1) \cdot T(5) :$	$AC \leftarrow AC + DR, E \leftarrow C_{out}(16)$
LDA	$OP_LDA = D(2) \cdot T(5) :$	$AC \leftarrow DR$
CLA	$OP_CLA = r \cdot OP2(11) :$	$AC \leftarrow 0$
CLE	$OP_CLE = r \cdot OP2(10) :$	$E \leftarrow 0$
CMA	$OP_CMA = r \cdot OP2(9) :$	$AC \leftarrow \overline{AC}$
CME	$OP_CME = r \cdot OP2(8) :$	$E \leftarrow \bar{E}$
CIR	$OP_CIR = r \cdot OP2(7) :$	$AC(14:0) \leftarrow AC(15:1),$ $AC(15) \leftarrow E, E \leftarrow AC(0)$
CIL	$OP_CIL = r \cdot OP2(6) :$	$AC(15:1) \leftarrow AC(14:0),$ $AC(0) \leftarrow E, E \leftarrow AC(15)$
INC	$OP_INC = r \cdot OP2(5) :$	$AC \leftarrow AC + 1$
INP	$OP_INP = p \cdot OP2(11) :$	$AC(7:0) \leftarrow INPR$

演算制御論理設計

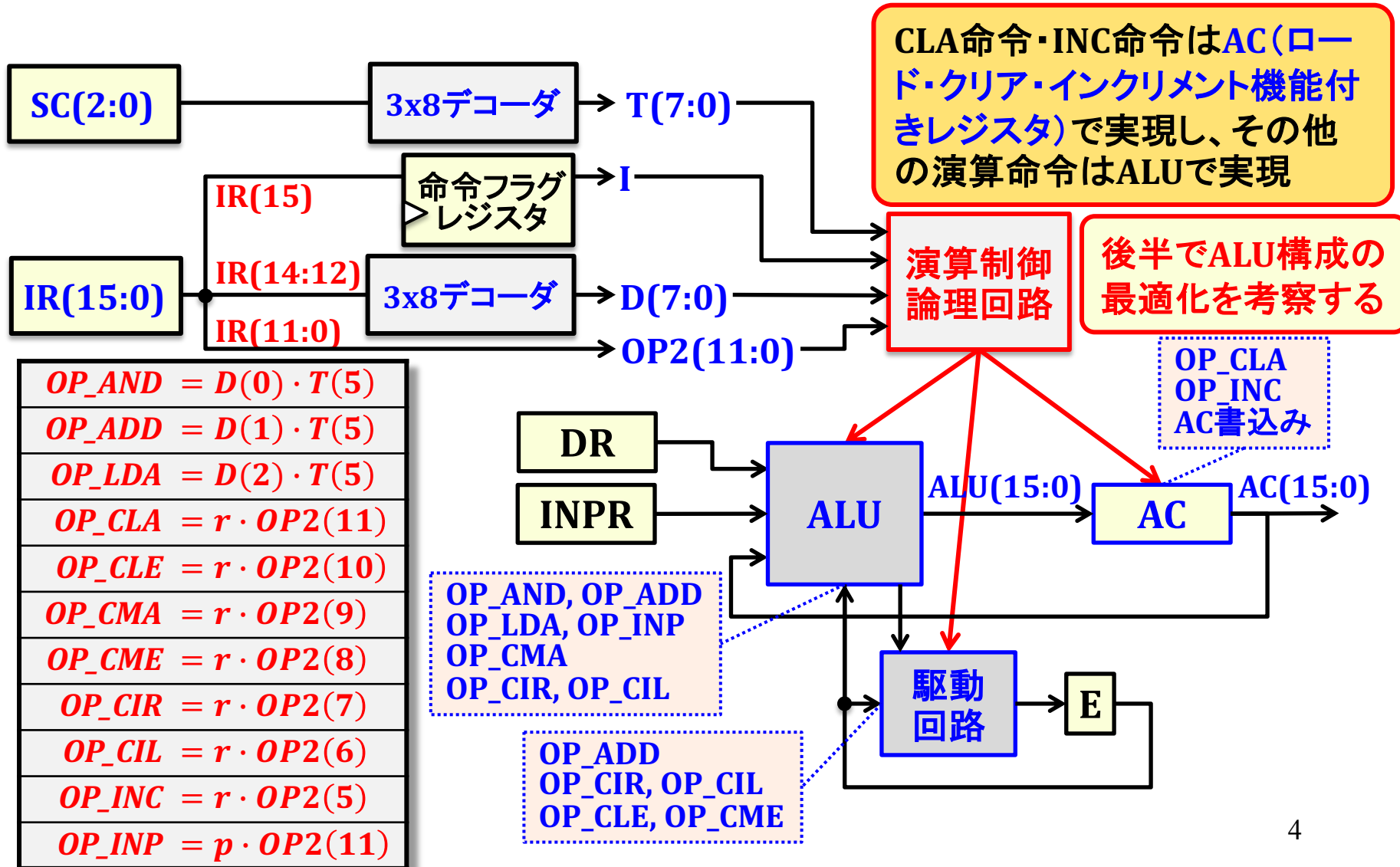

AC制御論理設計

$$AC_LD = OP_AND + OP_ADD + OP_LDA + OP_CMA + OP_CIR + OP_CIL + OP_INP$$

$$AC_CLR = OP_CLA$$

$$AC_INC = OP_INC$$

ロード・クリア・
インクリメント機
能付きレジスタ

AC_LD : CLA命令・INC命令
以外のAC変更動作はALU
出力から供給される

ACを変更する命令動作

$$OP_AND = D(0) \cdot T(5)$$

$$OP_ADD = D(1) \cdot T(5)$$

$$OP_LDA = D(2) \cdot T(5)$$

$$OP_CLA = r \cdot OP2(11)$$


$$OP_CMA = r \cdot OP2(9)$$

$$OP_CIR = r \cdot OP2(7)$$

$$OP_CIL = r \cdot OP2(6)$$

$$OP_INC = r \cdot OP2(5)$$

$$OP_INP = p \cdot OP2(11)$$

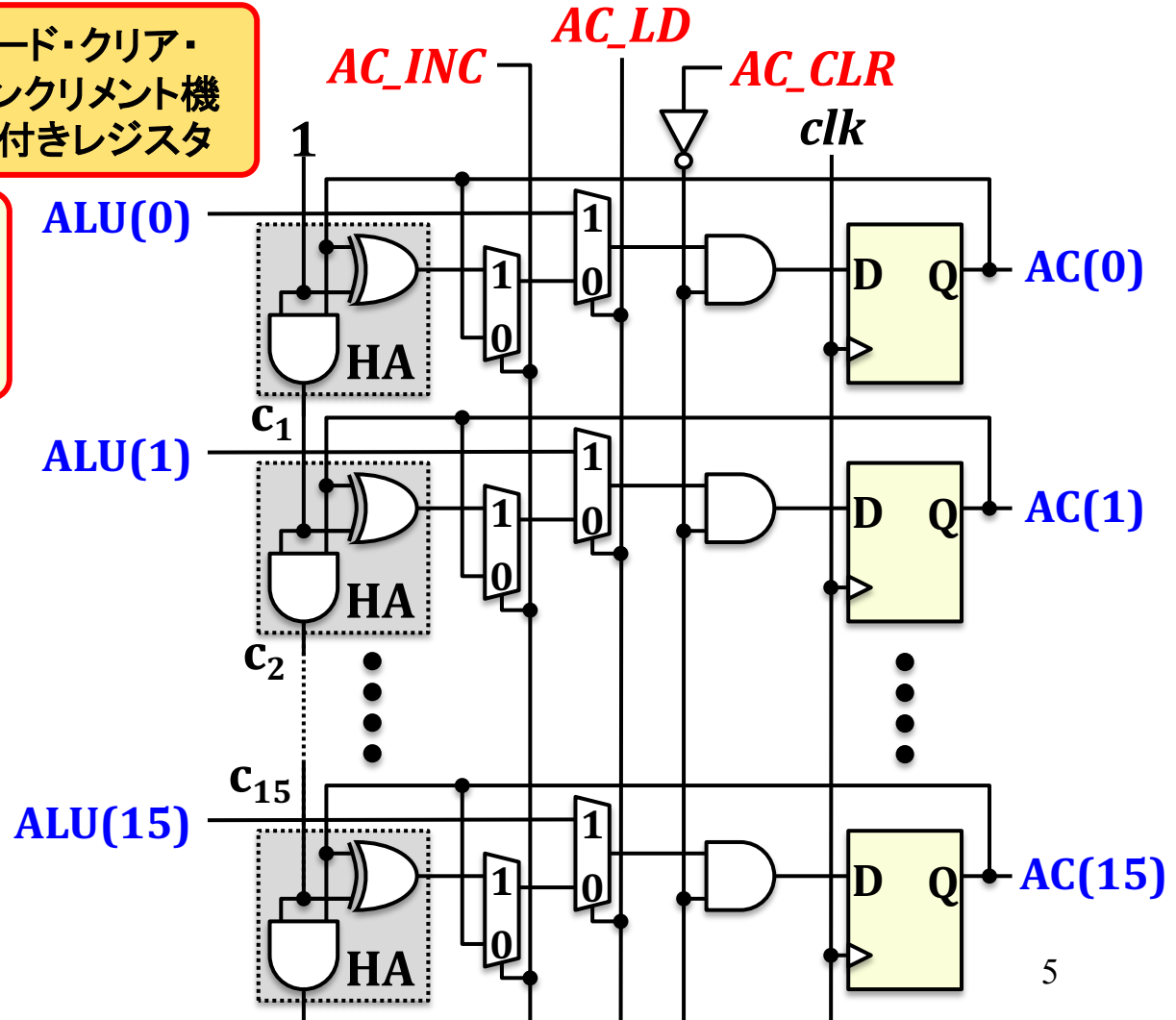

ALU機能と回路構成

ALUで実現する機能

OP_AND	AC & DR
OP_ADD	AC + DR
OP_LDA	DR
OP_CMA	\overline{AC}
OP_CIR	$A_CIR = \{E, AC(15:1)\}$
OP_CIL	$A_CIL = \{AC(14:0), E\}$
OP_INP	$A_INP = \{AC(15:8), INPR\}$


7つの出力を
MUXで選択

{ X, Y } : ビット連結

A_CIR E | 15 | 14 | AC | 3 | 2 | 1

A_CIL 14 | 13 | 12 | AC | 1 | 0 | E

A_INP 15 | AC | 8 | 7 | INPR | 0

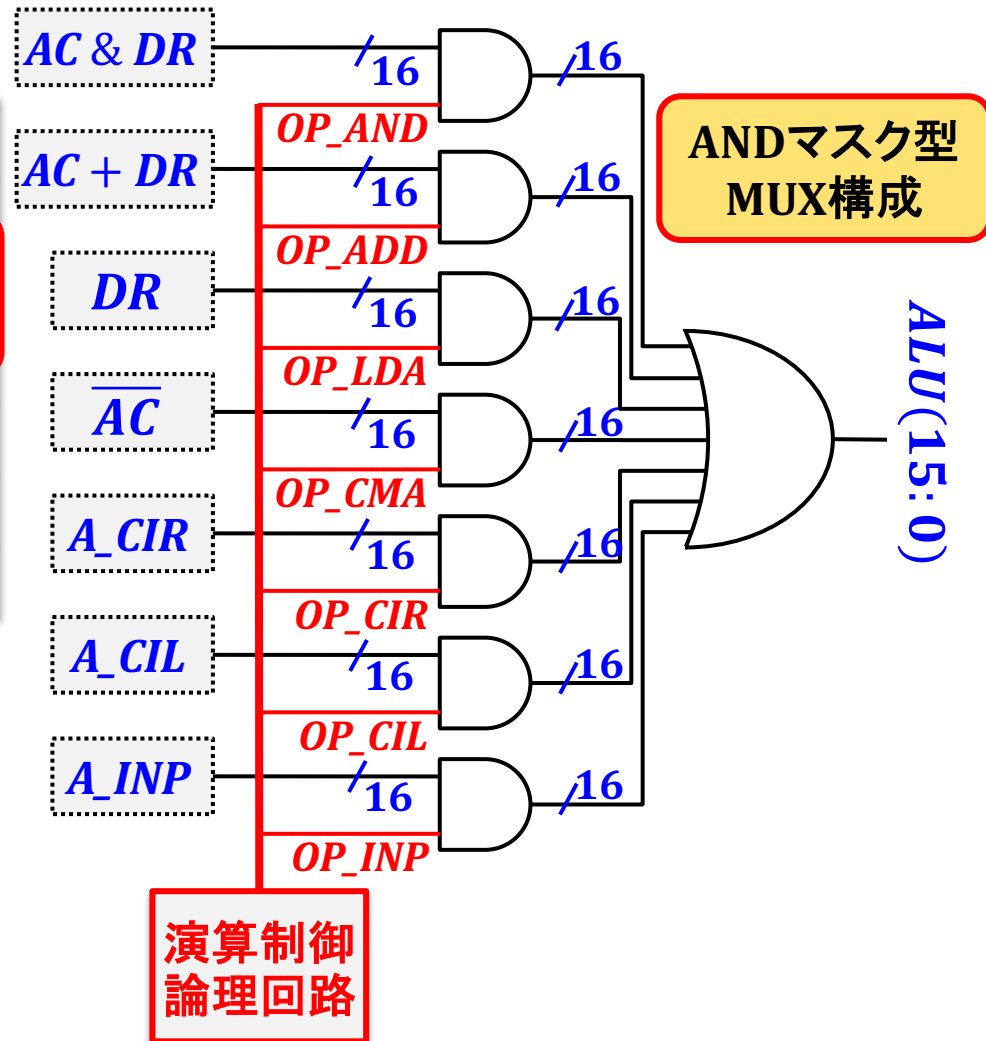

ALUビットスライス回路構成

ALUで実現する機能


OP_AND	$AC \& DR$
OP_ADD	$AC + DR$
OP_LDA	DR
OP_CMA	\overline{AC}
OP_CIR	$A_CIR = \{E, AC(15:1)\}$
OP_CIL	$A_CIL = \{AC(14:0), E\}$
OP_INP	$A_INP = \{AC(15:8), INPR\}$


FA : Full-Adder(全加算器)
講義資料1:P10 参照

$$A_CIR(k) = \begin{cases} E & (k = 15) \\ AC(k+1) & (k \neq 15) \end{cases}$$

$$A_CIL(k) = \begin{cases} AC(k-1) & (k \neq 0) \\ E & (k = 0) \end{cases}$$
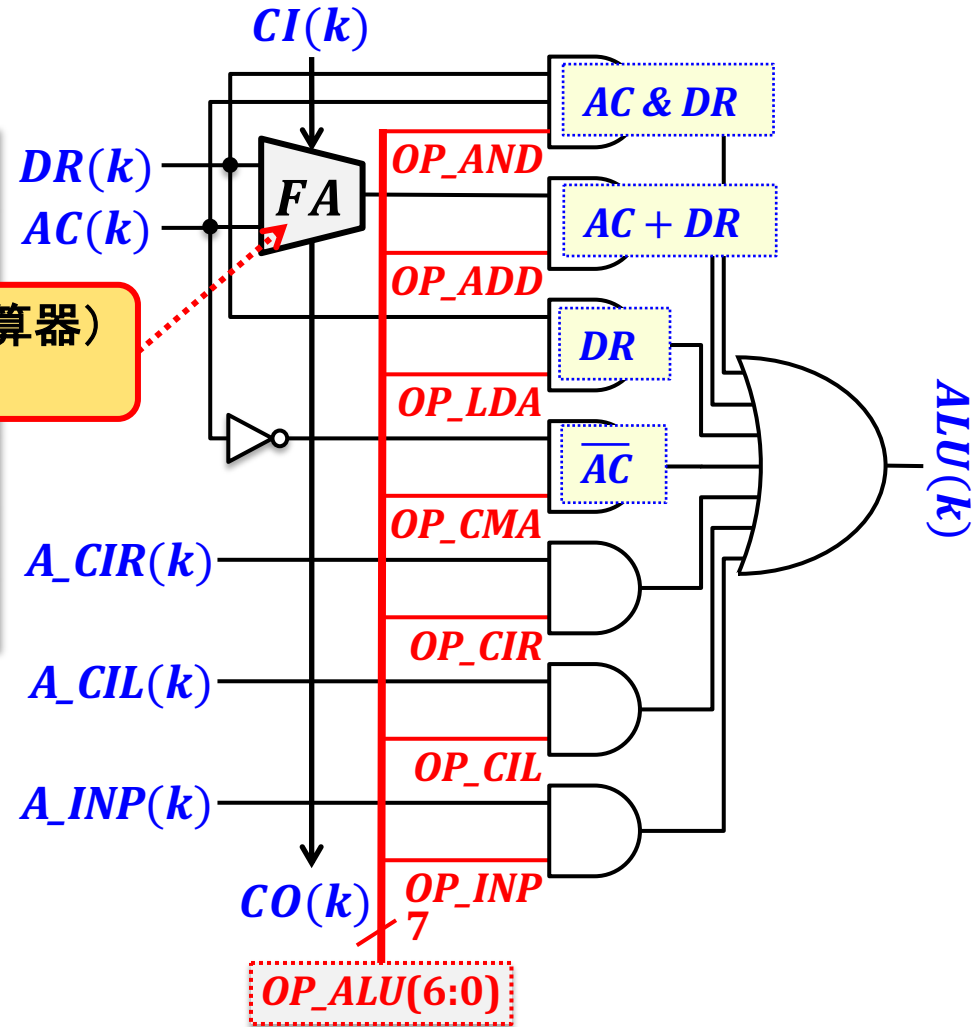
$$A_INP(k) = \begin{cases} INPR(k) & (k < 8) \\ AC(k) & (k \geq 8) \end{cases}$$



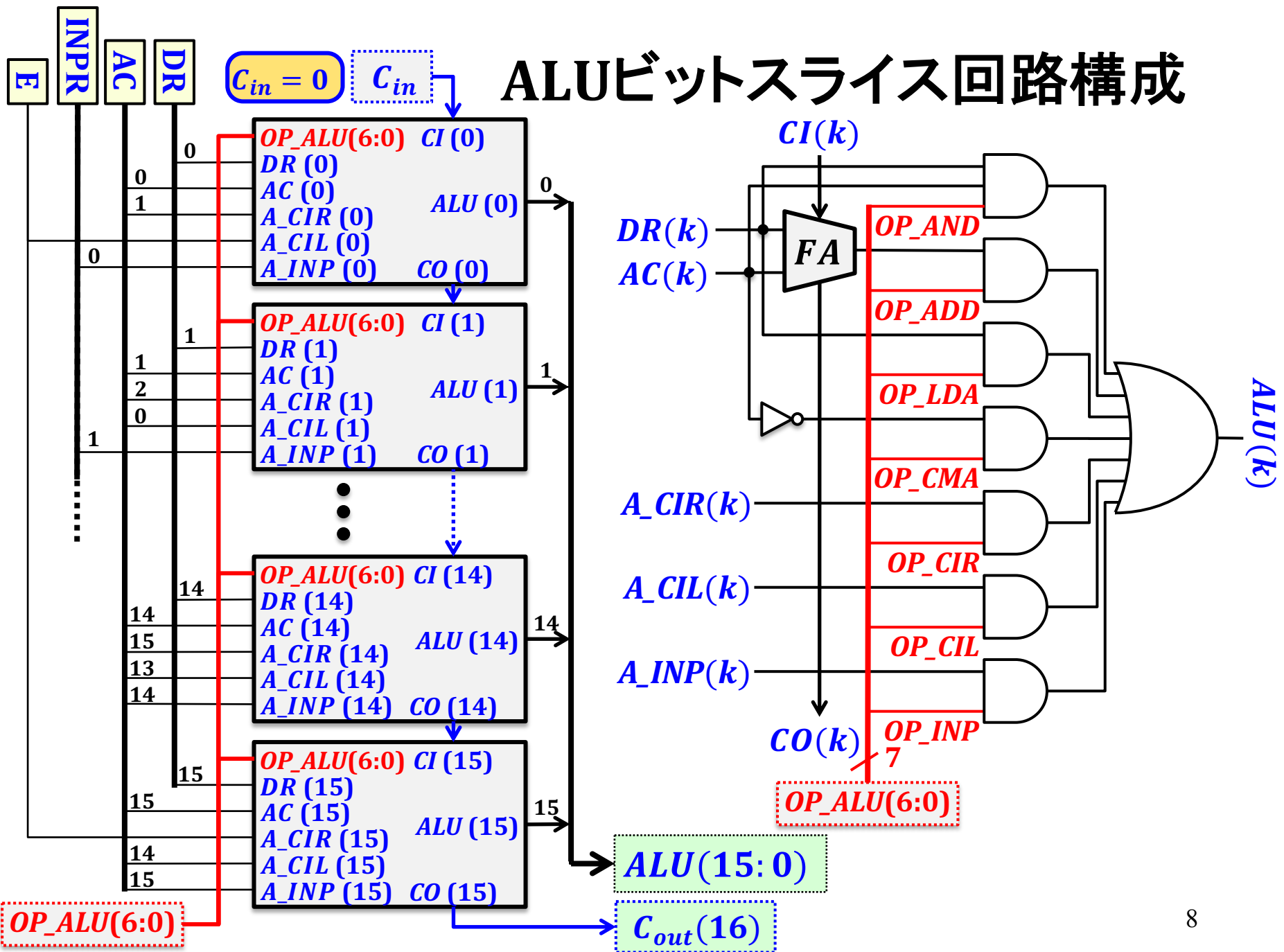

Eレジスタ駆動回路設計

$$r = D(7) \cdot \bar{I} \cdot T(3)$$

$$OP_ADD = D(1) \cdot T(5) : E \leftarrow C_{out}(16)$$

$$OP_CLE = r \cdot OP2(10) : E \leftarrow 0$$

$$OP_CME = r \cdot OP2(8) : E \leftarrow \bar{E}$$

$$OP_CIR = r \cdot OP2(7) : E \leftarrow AC(0)$$


$$OP_CIL = r \cdot OP2(6) : E \leftarrow AC(15)$$

$$E_LD = OP_ADD + OP_CME + OP_CIR + OP_CIL$$

$$E_CLR = OP_CLE$$

ロード・クリア制御回路の簡
単化を考える → 次ページ

講義資料7:
P13 参照

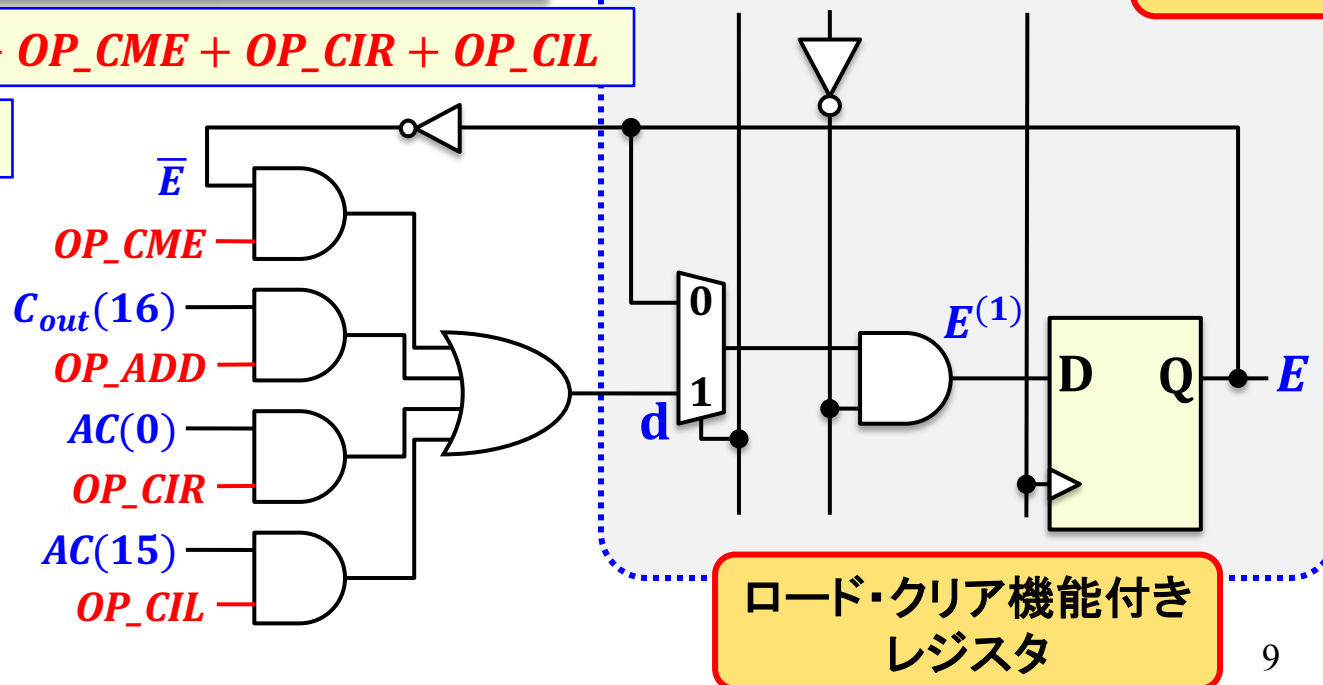

Eレジスタ駆動回路設計

$$OP_NE = \overline{OP_ADD + OP_CLE + OP_CME + OP_CIR + OP_CIL}$$

	<i>OP_NE</i>	<i>OP_ADD</i>	<i>OP_CME</i>	<i>OP_CIR</i>	<i>OP_CIL</i>
ADD	0	1	0	0	0
CLE	0	0	0	0	0
CME	0	0	1	0	0
CIR	0	0	0	1	0
CIL	0	0	0	0	1
E保持	1	0	0	0	0

$$r = D(7) \cdot \bar{I} \cdot T(3)$$

$$OP_ADD = D(1) \cdot T(5): E \leftarrow C_{out}(16)$$

$$OP_CLE = r \cdot OP2(10): E \leftarrow 0$$

$$OP_CME = r \cdot OP2(8): E \leftarrow \bar{E}$$


$$OP_CIR = r \cdot OP2(7): E \leftarrow AC(0)$$

$$OP_CIL = r \cdot OP2(6): E \leftarrow AC(15)$$

$$\text{上記以外 (OP_NE): } E \text{ 保持}$$

OP_NE: Eレジスタの保持(非更新)条件

OP_CLE: クリア動作は、5つの制御信号が不活性(全て0)の時に実現される

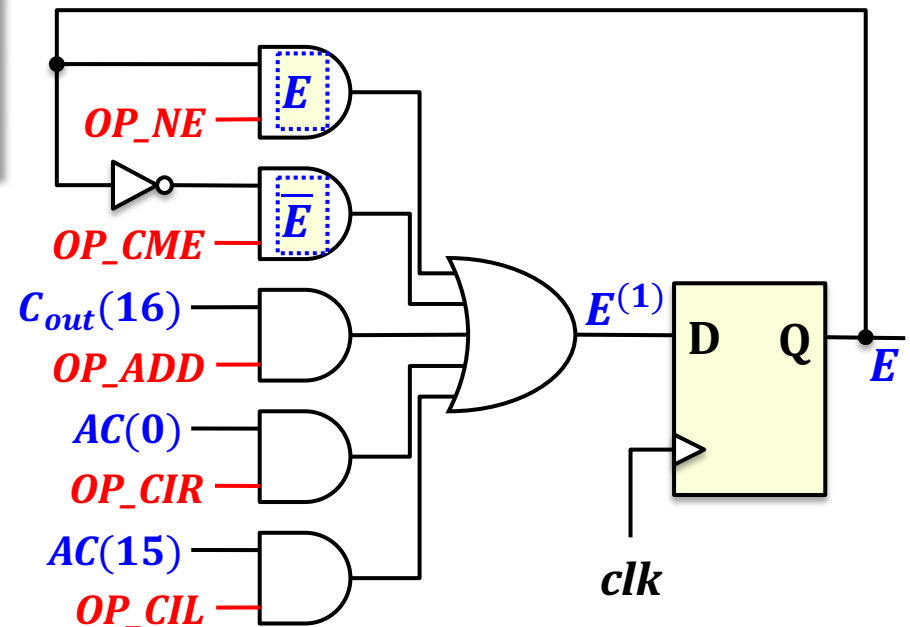

算術論理演算器設計の最適化


回路設計の「最適化」: 同一の機能を実現する回路構成は複数存在し、その中から「最適」な回路構成を導出する → 「最適性」の評価は一般に難しい問題であるため、様々なトレードオフを考慮しながら設計改良を繰り返す

設計改良ポイント:

- 加算器の高速化(キャリー伝搬遅延の低減)
- ACレジスタ機能(クリア・インクリメント)をALUで実現
- ALU内部MUXの選択入力数の低減(機能の共有化)

設計改良の目的:

- 回路遅延の低減(高速動作)
- 回路規模の低減(小面積)

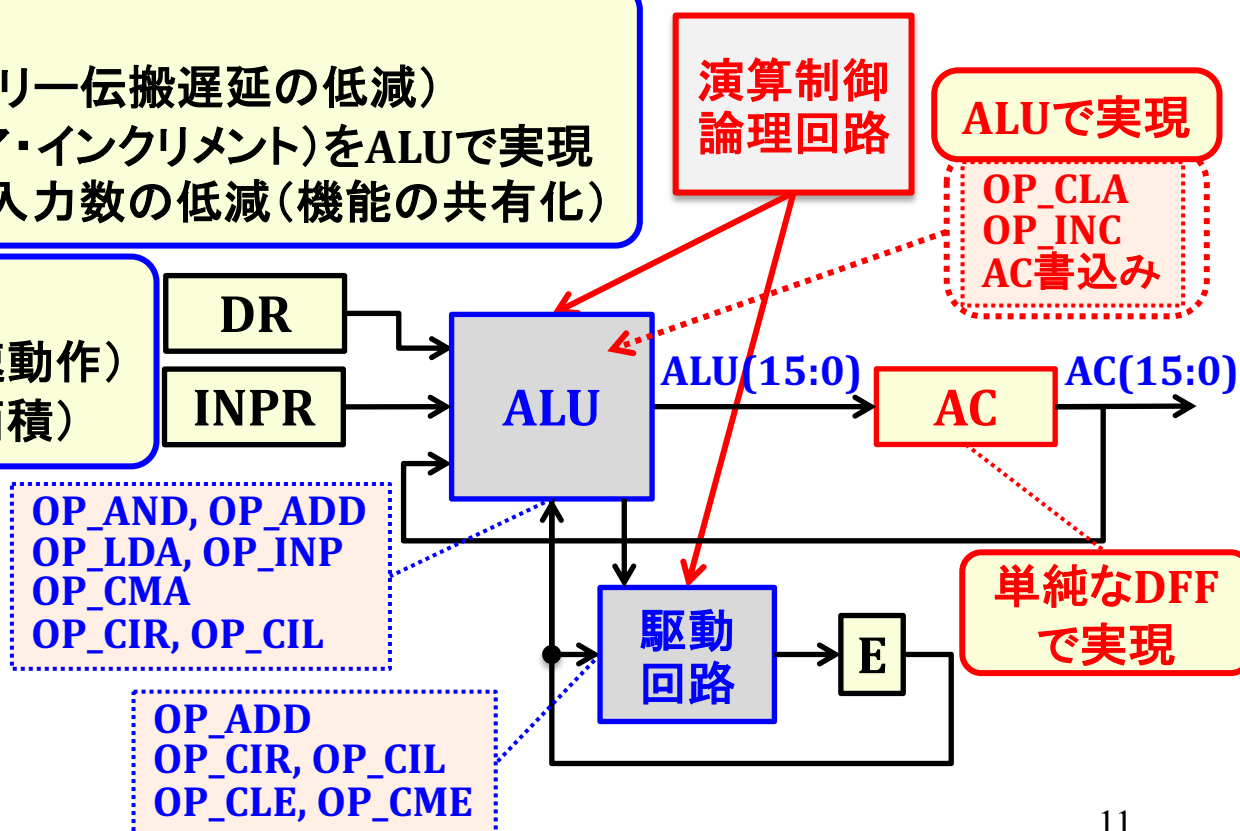

加算器構成 : Ripple-Carry Adder

a_k	b_k	c_k	c_{k+1}	s_k
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$s_k = a_k \oplus b_k \oplus c_k$$

$$c_{k+1} = a_k \cdot b_k + b_k \cdot c_k + c_k \cdot a_k$$


a_k, b_k : データ入力

c_k : キャリー入力


s_k : データ出力

c_{k+1} : キャリー出力

3ビット入力の「1」の個数を
2ビットで出力する論理関数

 

Ripple-Carry Adder : 全加算器 (FA : Full Adder) のキャリー伝搬経路を直列接続 → **ALU回路遅延はキャリー伝搬遅延が支配的**

 

講義資料1 :
P10 参照

全加算器のPropagate-Generate(PG)項

P(propagate)項 : キヤリー伝搬条件
G(generate)項 : キヤリー生成条件

$$s_k = (a_k \oplus b_k) \oplus c_k$$

$$= \left((a_k + b_k) \cdot \overline{(a_k \cdot b_k)} \right) \oplus c_k$$

$$c_{k+1} = a_k \cdot b_k + (a_k + b_k) \cdot c_k$$

$$= a_k \cdot b_k + (a_k \oplus b_k) \cdot c_k$$

$$p_k = a_k + b_k$$

$$g_k = a_k \cdot b_k$$

$$s_k = (p_k \cdot \overline{g_k}) \oplus c_k$$


$$c_{k+1} = g_k + p_k \cdot c_k$$

$$p_k = a_k \oplus b_k$$


$$g_k = a_k \cdot b_k$$

$$s_k = p_k \oplus c_k$$


$$c_{k+1} = g_k + p_k \cdot c_k$$

 


「PG項分解」だけでも、キャリー伝搬遅延は減少する

 


2種類のP項
(回路規模・論理遅延で
大差はない)

 

PG項によるキャリー伝搬経路

 
 
$$c_{k+4} = g_{k+3} + p_{k+3} \cdot (g_{k+2} + p_{k+2} \cdot (g_{k+1} + p_{k+1} \cdot (g_k + p_k \cdot c_k))) \quad c_{k+1} = g_k + p_k \cdot c_k$$




PG項の入替によりキャリー伝搬遅延をさらに低減する
 → 4-bit Carry Lookahead Generator


$$c_{k+4} = g_{k+3} + p_{k+3} \cdot (g_{k+2} + p_{k+2} \cdot (g_{k+1} + p_{k+1} \cdot g_k)) + (p_{k+3} \cdot p_{k+2} \cdot p_{k+1} \cdot p_k) \cdot c_k$$

4-Bit Carry Lookahead Generator


$g'_k = g_k$	$p'_k = p_k$	$c_{k+1} = g'_k + p'_k \cdot c_k$
$g'_{k+1} = g_{k+1} + p_{k+1} \cdot g'_k$	$p'_{k+1} = p_{k+1} \cdot p'_k$	$c_{k+2} = g'_{k+1} + p'_{k+1} \cdot c_k$
$g'_{k+2} = g_{k+2} + p_{k+2} \cdot g'_{k+1}$	$p'_{k+2} = p_{k+2} \cdot p'_{k+1}$	$c_{k+3} = g'_{k+2} + p'_{k+2} \cdot c_k$
$g'_{k+3} = g_{k+3} + p_{k+3} \cdot g'_{k+2}$	$p'_{k+3} = p_{k+3} \cdot p'_{k+2}$	$c_{k+4} = g'_{k+3} + p'_{k+3} \cdot c_k$

 


 
$$c_{k+4} = \boxed{g_{k+3} + p_{k+3} \cdot (g_{k+2} + p_{k+2} \cdot (g_{k+1} + p_{k+1} \cdot g_k))} + \boxed{(p_{k+3} \cdot p_{k+2} \cdot p_{k+1} \cdot p_k)} \cdot c_k$$



Carry Lookahead Adder構成

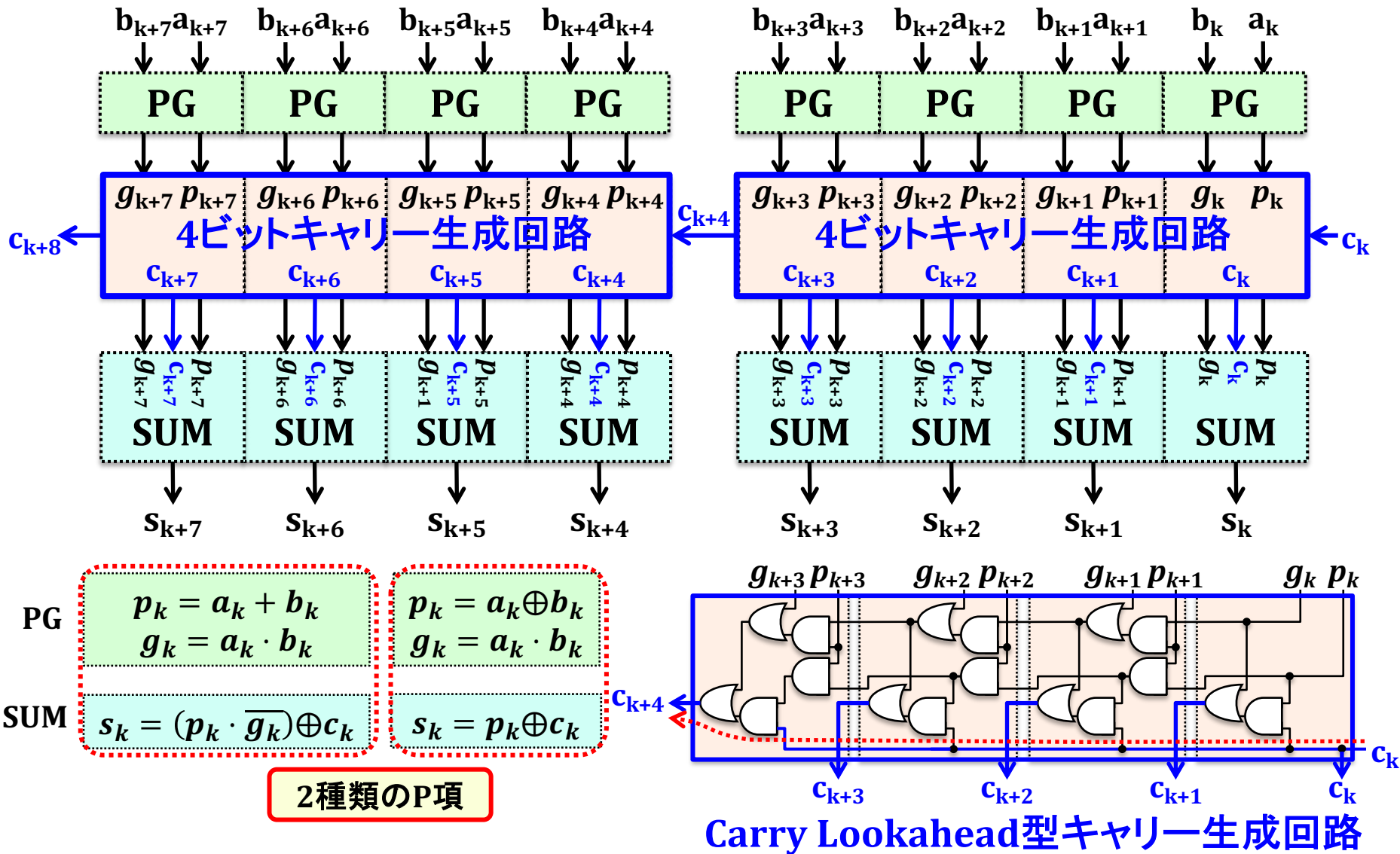


加算器構成比較

 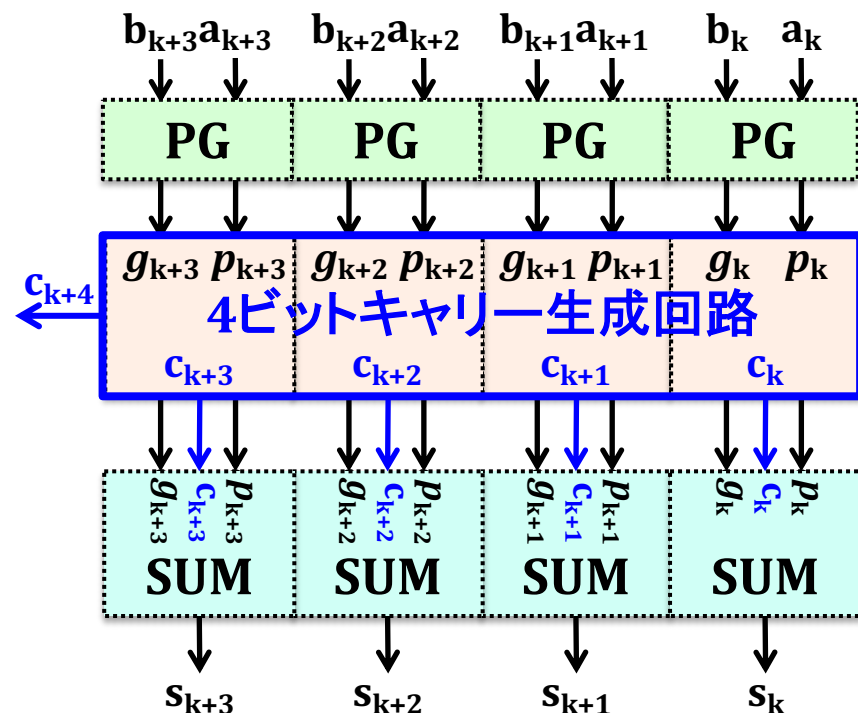

Ripple-carry型キャリー生成回路
(回路面積小、キャリー伝搬遅延大)

トレードオフ関係

 

Carry Lookahead型キャリー生成回路
(回路面積大、キャリー伝搬遅延小)

全加算器 (FA) のPG項分解 : Carry Lookahead型で必須、Ripple-Carry型でもキャリー伝搬遅延を低減のメリット



ALUビットスライス回路構成改良

ALU設計改良ポイント:

- 全加算器 (FA) を PG 項・SUM 項に分解
→ キャリー伝搬遅延の低減
- 加算器の機能共有化
- AC クリア・ロード機能を ALU で実現

加算器の機能共有化方法:

 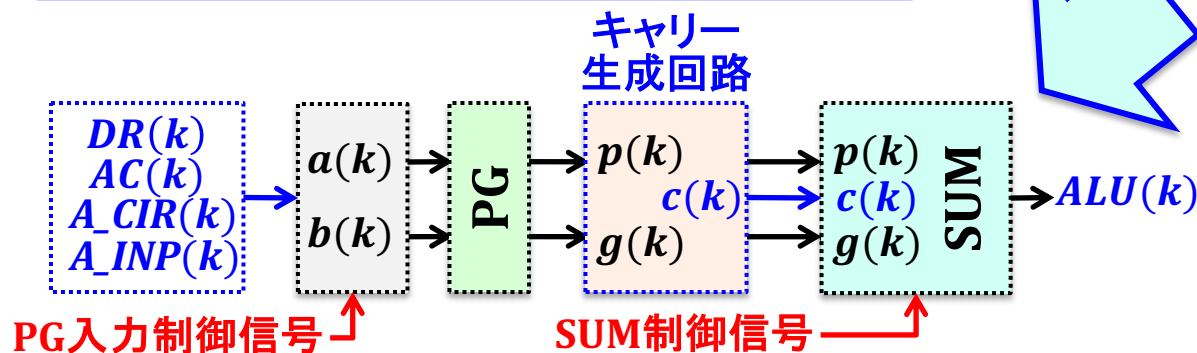- 全加算器の片方の入力を0にすることで、他方の入力を出力(転送)する機能を追加(LDA・CIR・INP・CLA・AC保持)
- 16ビット加算器でADD・CIL・INCを実現
- SUM回路でAND・CMA機能を追加




ALU改良前：

- 7出力のMUX選択
- AC保持・クリア・インクリメント機能なし

加算器の機能共有化

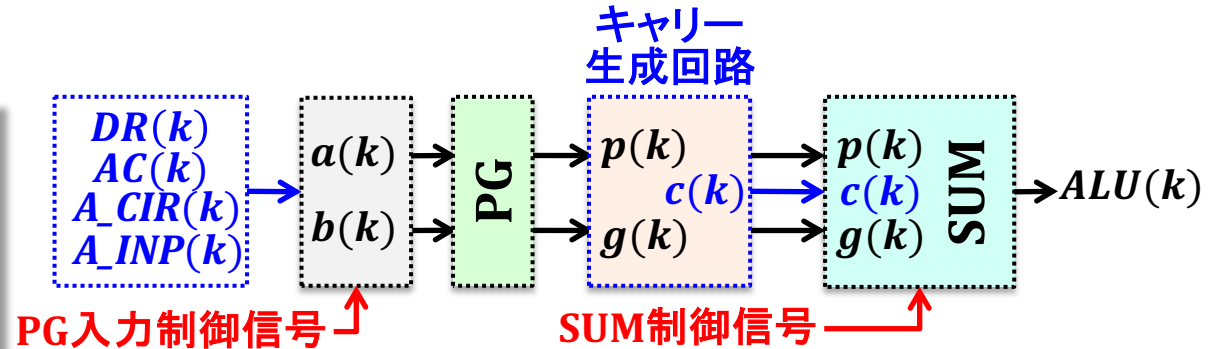$A_CIR = \{E, AC(15:1)\}$
$A_INP = \{AC(15:8), INPR\}$
$C_{in} = CI(0)$ (16ビット加算器の最下位ビットキャリー入力)



$$\begin{aligned} p(k) &= a(k) \oplus b(k) \\ g(k) &= a(k) \cdot b(k) \end{aligned}$$

$$s(k) = p(k) \oplus c(k)$$

$$ALU(k) = \begin{cases} s(k) & \text{(加算・転送)} \\ g(k) & \text{(AND)} \\ p(k) \oplus 1 & \text{(CMA)} \end{cases}$$

$$CIL: ALU = AC + AC + E$$

$$INC: ALU = AC + 0 + 1$$

$$CMA: ALU = \overline{AC} = AC \oplus 1$$

$b(k) = 0, C_{in} = 0 \Rightarrow c(k) = 0$ を利用

命令	$a(k)$	$b(k)$	C_{in}	出力: $ALU(k)$
LDA	$DR(k)$	0	0	$s(k)$ (a入力転送)
CIR	$A_CIR(k)$	0	0	$s(k)$ (a入力転送)
INP	$A_INP(k)$	0	0	$s(k)$ (a入力転送)
CLA	0	0	0	$s(k)$ (0転送)
AC保持	$AC(k)$	0	0	$s(k)$ (a入力転送)
ADD	$DR(k)$	$AC(k)$	0	$s(k)$ (加算)
CIL	$AC(k)$	$AC(k)$	E	$s(k)$ (加算)
INC	$AC(k)$	0	1	$s(k)$ (加算)
AND	$DR(k)$	$AC(k)$	*	$g(k)$ (AND)
CMA	$AC(k)$	0	*	$p(k) \oplus 1$ (CMA)

ALU入力制御信号


ACを変更する命令動作

$OP_AND = D(0) \cdot T(5)$
$OP_ADD = D(1) \cdot T(5)$
$OP_LDA = D(2) \cdot T(5)$
$OP_CLA = r \cdot OP2(11)$
$OP_CMA = r \cdot OP2(9)$
$OP_CIR = r \cdot OP2(7)$
$OP_CIL = r \cdot OP2(6)$
$OP_INC = r \cdot OP2(5)$
$OP_INP = p \cdot OP2(11)$

$A_IN(3:0)$	$a(k)$
0001	$DR(k)$
0010	$A_CIR(k)$
0100	$A_INP(k)$
1000	$AC(k)$
0000	00..00

B_IN	$b(k)$
1	$AC(k)$
0	00..00

$C_IN(1:0)$	C_{in}
01	E
10	1
00	0

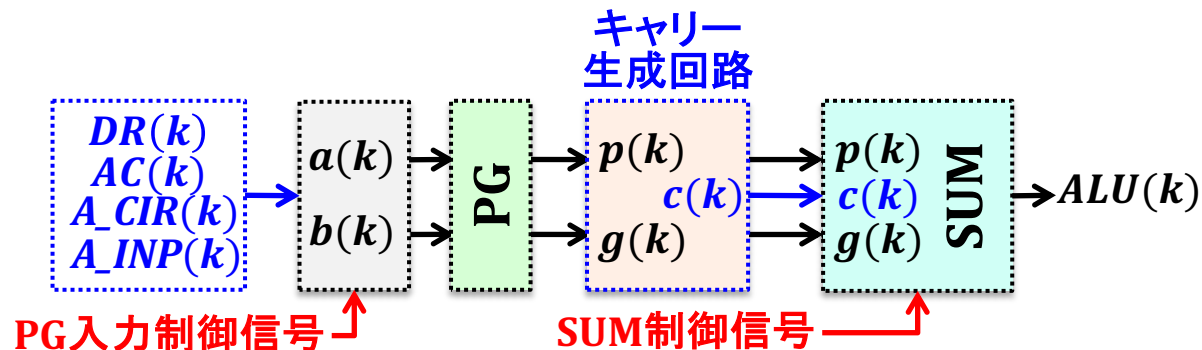

C_{in} : 16ビット加算器の最下位ビットキャリー入力

命令	$a(k)$	$b(k)$	C_{in}	出力: $ALU(k)$
LDA	$DR(k)$	0	0	$s(k)$ (a入力転送)
CIR	$A_CIR(k)$	0	0	$s(k)$ (a入力転送)
INP	$A_INP(k)$	0	0	$s(k)$ (a入力転送)
CLA	0	0	0	$s(k)$ (0転送)
AC保持	$AC(k)$	0	0	$s(k)$ (a入力転送)
ADD	$DR(k)$	$AC(k)$	0	$s(k)$ (加算)
CIL	$AC(k)$	$AC(k)$	E	$s(k)$ (加算)
INC	$AC(k)$	0	1	$s(k)$ (加算)
AND	$DR(k)$	$AC(k)$	*	$g(k)$ (AND)
CMA	$AC(k)$	0	*	$p(k) \oplus 1$ (CMA)

ALU入力制御論理設計

ACを変更する命令動作

$$OP_AND = D(0) \cdot T(5)$$

$$OP_ADD = D(1) \cdot T(5)$$

$$OP_LDA = D(2) \cdot T(5)$$

$$OP_CLA = r \cdot OP2(11)$$

$$OP_CMA = r \cdot OP2(9)$$

$$OP_CIR = r \cdot OP2(7)$$


$$OP_CIL = r \cdot OP2(6)$$

$$OP_INC = r \cdot OP2(5)$$

$$OP_INP = p \cdot OP2(11)$$

$A_IN(3:0)$	$a(k)$	制御信号論理式
0001	$DR(k)$	$A_IN(0) = OP_LDA + OP_ADD + OP_AND$
0010	$A_CIR(k)$	$A_IN(1) = OP_CIR$
0100	$A_INP(k)$	$A_IN(2) = OP_INP$
1000	$AC(k)$	$A_IN(3) =$ $OP_LDA + OP_ADD + OP_AND + OP_CIR + OP_INP + OP_CLA$
0000	00..00	$A_IN(0) + A_IN(1) + A_IN(2) + A_IN(3) = OP_CLA$

命令	$a(k)$	$b(k)$	C_{in}	出力: $ALU(k)$
LDA	$DR(k)$	0	0	$s(k)$ (a入力転送)
CIR	$A_CIR(k)$	0	0	$s(k)$ (a入力転送)
INP	$A_INP(k)$	0	0	$s(k)$ (a入力転送)
CLA	0	0	0	$s(k)$ (0転送)
AC保持	$AC(k)$	0	0	$s(k)$ (a入力転送)
ADD	$DR(k)$	$AC(k)$	0	$s(k)$ (加算)
CIL	$AC(k)$	$AC(k)$	E	$s(k)$ (加算)
INC	$AC(k)$	0	1	$s(k)$ (加算)
AND	$DR(k)$	$AC(k)$	*	$g(k)$ (AND)
CMA	$AC(k)$	0	*	$p(k) \oplus 1$ (CMA)

 

ALU入力制御論理設計

ACを変更する命令動作

$$OP_AND = D(0) \cdot T(5)$$

$$OP_ADD = D(1) \cdot T(5)$$

$$OP_LDA = D(2) \cdot T(5)$$

$$OP_CLA = r \cdot OP2(11)$$

$$OP_CMA = r \cdot OP2(9)$$

$$OP_CIR = r \cdot OP2(7)$$



$$OP_CIL = r \cdot OP2(6)$$

$$OP_INC = r \cdot OP2(5)$$

$$OP_INP = p \cdot OP2(11)$$

B_IN	$b(k)$	制御信号論理式
1	$AC(k)$	$B_IN = OP_ADD + OP_CIL + OP_AND$
0	00..00	$\overline{OP_ADD + OP_CIL + OP_AND}$
$C_IN(1:0)$	C_{in}	制御信号論理式
01	E	$C_IN(0) = OP_CIL$
10	1	$C_IN(1) = OP_INC$
00	0	$\overline{OP_CIL + OP_INC}$

C_{in} : 16ビット加算器の
最下位ビットキャリー入力

  

命令	$a(k)$	$b(k)$	C_{in}	出力: $ALU(k)$
LDA	$DR(k)$	0	0	$s(k)$ (a入力転送)
CIR	$A_CIR(k)$	0	0	$s(k)$ (a入力転送)
INP	$A_INP(k)$	0	0	$s(k)$ (a入力転送)
CLA	0	0	0	$s(k)$ (0転送)
AC保持	$AC(k)$	0	0	$s(k)$ (a入力転送)
ADD	$DR(k)$	$AC(k)$	0	$s(k)$ (加算)
CIL	$AC(k)$	$AC(k)$	E	$s(k)$ (加算)
INC	$AC(k)$	0	1	$s(k)$ (加算)
AND	$DR(k)$	$AC(k)$	*	$g(k)$ (AND)
CMA	$AC(k)$	0	*	$p(k) \oplus 1$ (CMA)

ALU出力制御論理設計

ACを変更する命令動作

$$OP_AND = D(0) \cdot T(5)$$

$$OP_ADD = D(1) \cdot T(5)$$

$$OP_LDA = D(2) \cdot T(5)$$

$$OP_CLA = r \cdot OP2(11)$$

$$OP_CMA = r \cdot OP2(9)$$

$$OP_CIR = r \cdot OP2(7)$$

$$OP_CIL = r \cdot OP2(6)$$

$$OP_INC = r \cdot OP2(5)$$

$$OP_INP = p \cdot OP2(11)$$

$S_OUT(1:0)$	$ALU(k)$	制御信号論理式
01	$p(k) \oplus 1$	$S_OUT(0) = OP_CMA$
10	$g(k)$	$S_OUT(1) = OP_AND$
00	$p(k) \oplus c(k)$	(加算・転送)

$$p(k) = a(k) \oplus b(k)$$

$$g(k) = a(k) \cdot b(k)$$

$$ALU(k) = \begin{cases} s(k) & \text{(加算・転送)} \\ g(k) & \text{(AND)} \\ p(k) \oplus 1 & \text{(CMA)} \end{cases}$$

$$s(k) = p(k) \oplus c(k)$$

$$CMA: ALU = \overline{AC} = AC \oplus 1$$

命令	$a(k)$	$b(k)$	C_{in}	出力: $ALU(k)$
LDA	$DR(k)$	0	0	$s(k)$ (a入力転送)
CIR	$A_CIR(k)$	0	0	$s(k)$ (a入力転送)
INP	$A_INP(k)$	0	0	$s(k)$ (a入力転送)
CLA	0	0	0	$s(k)$ (0転送)
AC保持	$AC(k)$	0	0	$s(k)$ (a入力転送)
ADD	$DR(k)$	$AC(k)$	0	$s(k)$ (加算)
CIL	$AC(k)$	$AC(k)$	E	$s(k)$ (加算)
INC	$AC(k)$	0	1	$s(k)$ (加算)
AND	$DR(k)$	$AC(k)$	*	$g(k)$ (AND)
CMA	$AC(k)$	0	*	$p(k) \oplus 1$ (CMA)

講義資料9:
訂正(次ページ)

ALU出力制御論理設計

ACを変更する命令動作

$$OP_AND = D(0) \cdot T(5)$$

$$OP_ADD = D(1) \cdot T(5)$$

$$OP_LDA = D(2) \cdot T(5)$$

$$OP_CLA = r \cdot OP2(11)$$

$$OP_CMA = r \cdot OP2(9)$$

$$OP_CIR = r \cdot OP2(7)$$

$$OP_CIL = r \cdot OP2(6)$$

$$OP_INC = r \cdot OP2(5)$$

$$OP_INP = p \cdot OP2(11)$$

$S_OUT(1:0)$	$ALU(k)$	制御信号論理式
01	$p(k) \oplus 1$	$S_OUT(0) = OP_CMA$
10	$g(k)$	$S_OUT(1) = OP_AND$
00	$p(k) \oplus c(k)$	(加算・転送)

$$p(k) = a(k) \oplus b(k)$$


$$g(k) = a(k) \cdot b(k)$$

$$ALU(k) = \begin{cases} s(k) & \text{(加算・転送)} \\ g(k) & \text{(AND)} \\ p(k) \oplus 1 & \text{(CMA)} \end{cases}$$

$$s(k) = p(k) \oplus c(k)$$

$$CMA: ALU = \overline{AC} = AC \oplus 1$$

命令	$a(k)$	$b(k)$	C_{in}	出力: $ALU(k)$
LDA	$DR(k)$	0	0	$s(k)$ (a入力転送)
CIR	$A_CIR(k)$	0	0	$s(k)$ (a入力転送)
INP	$A_INP(k)$	0	0	$s(k)$ (a入力転送)
CLA	0	0	0	$s(k)$ (0転送)
保持	$AC(k)$	0	0	$s(k)$ (a入力転送)
DD	$DR(k)$	$AC(k)$	0	$s(k)$ (加算)
CIL	$AC(k)$	$AC(k)$	E	$s(k)$ (加算)
INC	$AC(k)$	0	1	$s(k)$ (加算)
AND	$DR(k)$	$AC(k)$	*	$g(k)$ (AND)
CMA	$AC(k)$	0	*	$p(k) \oplus 1$ (CMA)

 


講義資料9:
訂正


ALUビットスライス回路構成改良

ALU改良後：

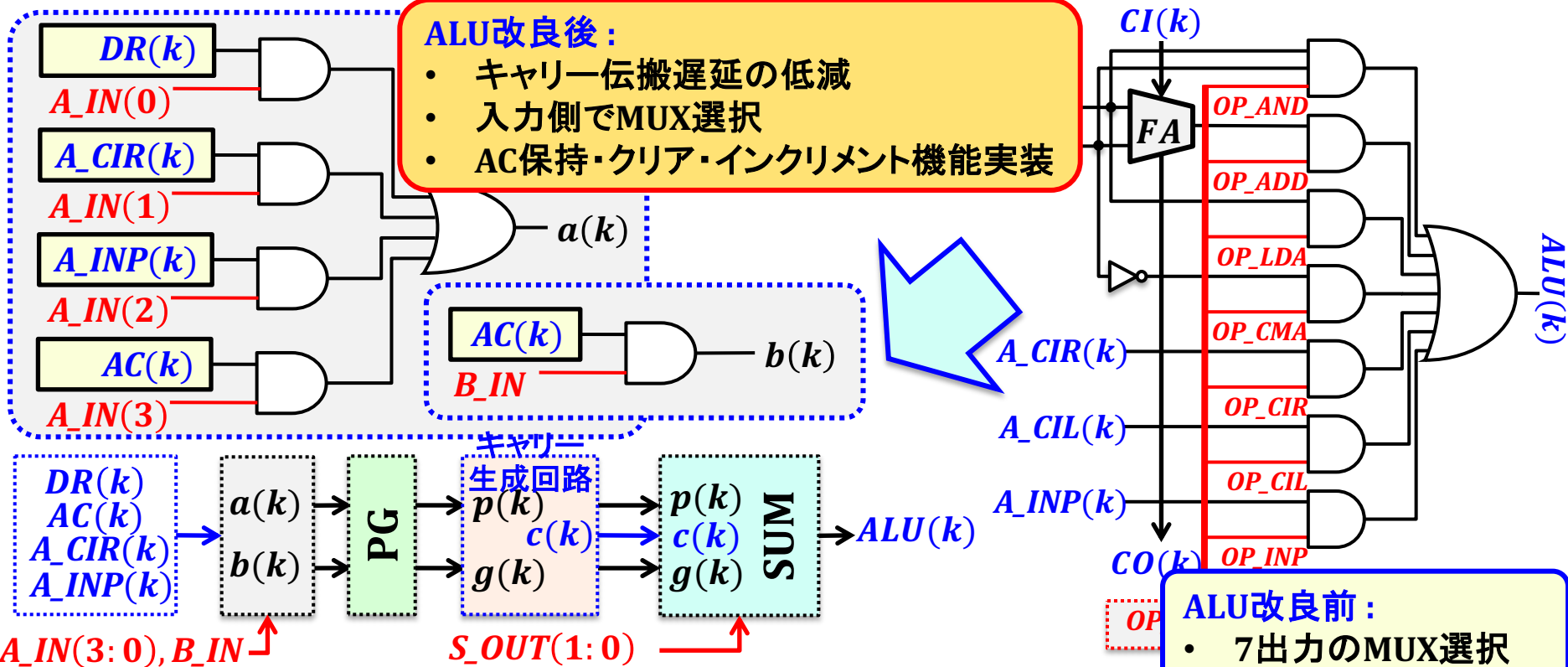- ・ キャリー伝搬遅延の低減
- ・ 入力側でMUX選択
- ・ AC保持・クリア・インクリメント機能実装



$CI(k)$

 


ALU改良前：

- ・ 7出力のMUX選択
- ・ AC保持・クリア・インクリメント機能なし

ALU改良後：

- ・ 出力側で機能共有化

C_{in} : 16ビット加算器の最下位ビットキャリー入力

 

訂正

ALU改良後：

- ・ CIL・INCを加算器で実装

