 


Course number: CSC.T341



コンピュータ論理設計 Computer Logic Design

3. ハードウェア記述言語: 順序回路

Hardware Description Language: Sequential Circuit

吉瀬 謙二 情報工学系

Kenji Kise, Department of Computer Science

kise_at_c.titech.ac.jp www.arch.cs.titech.ac.jp/lecture/CLD/

W621 講義室

月 10:45-12:15, 木 9:00-12:15

Inside code041.v




- シミュレーションのためのクロックの記述例を示す。
- forever文**は、続くブロックの処理を無限に繰り返す。この例では、**reg型**の信号r_clkを開始時に0に初期化し、#50の後にr_clkの値の反転を繰り返す。
- Vivado Waveformウィンドウで波形を確認する。クロック周波数10MHz(クロック周期100ns)のクロックが生成されていることがわかる。Waveformウィンドウの操作は次スライドを参照。

code041.v

```
module m_top ();
    reg r_clk=0;
    initial forever #50 r_clk = ~r_clk;

    always@(*) #1 $write("%3d %d\n", $time, r_clk);
    initial #800 $finish;
endmodule
```

Waveform window of Vivado

 

Simulation output

```
51 1
101 0
151 1
201 0
251 1
301 0
351 1
401 0
451 1
501 0
551 1
601 0
651 1
701 0
751 1
```



Inside code042.v

- 同期リセット付き2ビットカウンタの記述例を示す。
- クロック信号 `w_clk` の立ち上がりの時に、リセット信号 `r_rst` が1の時にはカウンタの値はゼロで初期化され、そうでなければ1インクリメントされる。
- 2ビットカウンタなので、最大値3の次は0となる点に注意。


code042.v

```
module m_top ();
    reg r_clk=0;
    initial forever #50 r_clk = ~r_clk;
    reg r_RST=1;
    initial #230 r_RST=0;
    wire [1:0] w_CNT;
    m_main m_main0 (r_clk, r_RST, w_CNT);
endmodule

module m_main (w_clk, w_RST, w_CNT);
    input wire w_clk, w_RST;
    output wire [1:0] w_CNT;

    reg [1:0] r_CNT;
    always@(posedge w_clk) begin
        if (w_RST) r_CNT <= 0;
        else r_CNT <= r_CNT + 1;
    end
    assign w_CNT = r_CNT;
endmodule
```

Waveform window

 

Inside main03.xdc

- main.xdcをmain03.xdcの内容となるように入力する.
- The Nexys4 DDR board includes a single 100 MHz crystal oscillator connected to pin E3.
- 入力ピン `clk` が, 10.00ns (100MHz)のクロックであることを指定する.
 - すなわち, 「100MHzで動作する回路を合成する」という制約を追加する.

```
main03.xdc set_property -dict { PACKAGE_PIN M18 IOSTANDARD LVC MOS33 } [get_ports { w_RST }];  
set_property -dict { PACKAGE_PIN E3 IOSTANDARD LVC MOS33 } [get_ports { w_CLK }];  
create_clock -add -name sys_clk -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports {w_CLK}];  
  
set_property -dict { PACKAGE_PIN H17 IOSTANDARD LVC MOS33 } [get_ports { w_LED[0] }];  
set_property -dict { PACKAGE_PIN K15 IOSTANDARD LVC MOS33 } [get_ports { w_LED[1] }];  
set_property -dict { PACKAGE_PIN J13 IOSTANDARD LVC MOS33 } [get_ports { w_LED[2] }];  
set_property -dict { PACKAGE_PIN N14 IOSTANDARD LVC MOS33 } [get_ports { w_LED[3] }];  
set_property -dict { PACKAGE_PIN R18 IOSTANDARD LVC MOS33 } [get_ports { w_LED[4] }];  
set_property -dict { PACKAGE_PIN V17 IOSTANDARD LVC MOS33 } [get_ports { w_LED[5] }];  
set_property -dict { PACKAGE_PIN U17 IOSTANDARD LVC MOS33 } [get_ports { w_LED[6] }];  
set_property -dict { PACKAGE_PIN U16 IOSTANDARD LVC MOS33 } [get_ports { w_LED[7] }];  
set_property -dict { PACKAGE_PIN V16 IOSTANDARD LVC MOS33 } [get_ports { w_LED[8] }];  
set_property -dict { PACKAGE_PIN T15 IOSTANDARD LVC MOS33 } [get_ports { w_LED[9] }];  
set_property -dict { PACKAGE_PIN U14 IOSTANDARD LVC MOS33 } [get_ports { w_LED[10] }];  
set_property -dict { PACKAGE_PIN T16 IOSTANDARD LVC MOS33 } [get_ports { w_LED[11] }];  
set_property -dict { PACKAGE_PIN V15 IOSTANDARD LVC MOS33 } [get_ports { w_LED[12] }];  
set_property -dict { PACKAGE_PIN V14 IOSTANDARD LVC MOS33 } [get_ports { w_LED[13] }];  
set_property -dict { PACKAGE_PIN V12 IOSTANDARD LVC MOS33 } [get_ports { w_LED[14] }];  
set_property -dict { PACKAGE_PIN V11 IOSTANDARD LVC MOS33 } [get_ports { w_LED[15] }];
```




Inside code043.v (ここまでが演習(2)のコード)

- 32ビットカウンタを用いて16個のLEDを点滅させる回路の例を示す.
- main.xdcをmain03.xdcの内容となるように入力する.
- main.vをcode043.vとなるように入力する.
- FPGAのコンフィギュレーションができたら, 担当のTAを呼んで確認してもらう(Check Point 2).
 - BTNUによってカウンタの値が0に初期化され, LEDが消えることを確認する.

code043.v

```
module m_main (w_clk, w_RST, w_led);
    input wire w_clk;
    input wire w_RST;
    output wire [15:0] w_led;

     reg [31:0] r_cnt;
    always@(posedge w_clk) begin
        if (w_RST) r_cnt <= 0;
        else r_cnt <= r_cnt + 1;
    end
    assign w_led = r_cnt[31:16];
endmodule
```



Check Point 2

Inside code051.v (ここからが演習(3)のコード)




- Seven-segment LED を点灯させる回路の例を示す.
- main.xdcをmain04.xdcの内容となるように編集する.
- main.vをcode051.vとなるように入力, 合成し, **FPGAをコンフィギュレーション**.
 - AN0をゼロとすることで, 右端のseven-segment LEDを選択する.
 - AからGに対応するセグメントをゼロにすることで点灯させる. ビット列を反転している点に注意.
 - FPGAボード右端のseven-segment LEDが 4 を表示することを確認する.

code051.v

```
module m_main (w_clk, r_sg, r_an);
  input wire w_clk;
  output reg [6:0] r_sg; // cathode segments
  output reg [7:0] r_an; // common anode

  initial r_an <= 8'b11111110; // select AN0
  initial r_sg <= ~7'b0110011; // '4'
endmodule
```

code018.vを参照.

   

Inside code052.v





- Seven-segment LED を点灯させる回路の例を示す.
- main.vをcode052.vとなるように入力, 合成し, FPGAをコンフィギュレーション.
 - AN1をゼロとすることで, 右から2番目のseven-segment LEDを選択する.
 - AからGに対応するセグメントをゼロにすることで点灯させる. ビット列を反転している点に注意
 - FPGAボードの右から2番目のseven-segment LEDが 3 を表示することを確認する.

code052.v

```
module m_main (w_clk, r_sg, r_an);
  input wire w_clk;
  output reg [6:0] r_sg; // cathode segments
  output reg [7:0] r_an; // common anode

  initial r_an <= 8'b11111101; // select AN1
  initial r_sg <= ~7'b1111001; // '3'
endmodule
```

code018.vを参照.

  

Inside code053.v



- Seven-segment LED を点灯させる回路の例を示す.
 - 右から2番目のseven-segment LEDに 3 を, 右端に 4 を表示するにはどうすればよいか?
- 一定の間隔で(2サイクル毎に), 右端と右から2番目とを切り替える.
 - main.vをcode053.vとなるように入力して, シミュレーションする.

code053.v

```
module m_top ();
    reg r_clk=0; initial forever #50 r_clk = ~r_clk;
    wire [6:0] w_sg;
    wire [7:0] w_an;
    m_main m_main0 (r_clk, w_sg, w_an);
    always@(*) $write("%3d %b %b\n", $time, w_an, w_sg);
endmodule

module m_main (w_clk, r_sg, r_an);
    input wire w_clk;
    output reg [6:0] r_sg; // cathode segments
    output reg [7:0] r_an; // common anode

    reg [31:0] r_cnt=0;
    reg         r_digit=0;
    always@(posedge w_clk) begin
        r_cnt <= (r_cnt>=(2-1)) ? 0 : r_cnt + 1;
        if(r_cnt==0) begin
            r_digit <= r_digit+ 1;
            if      (r_digit==0) begin r_an <= 8'b11111110; r_sg <= ~7'b0110011; end
            else if (r_digit==1) begin r_an <= 8'b11111101; r_sg <= ~7'b1111001; end
        end
    end
endmodule
```

```
50 11111110 1001100
250 11111101 0000110
450 11111110 1001100
650 11111101 0000110
850 11111110 1001100
```



Inside code054.v



- Seven-segment LED を点灯させる回路の例を示す.
- main.vをcode054.vとなるように修正, 合成し, FPGAをコンフィギュレーション.
 - 右から2番目のseven-segment LEDに 3 を, 右端に 4 を表示するにはどうすればよいか?
- 一定の間隔で(200,000サイクル, 2msec 毎に), 右端と右から2番目とを切り替える.

code054.v

```
module m_main (w_clk, r_sg, r_an);
    input wire w_clk;
    output reg [6:0] r_sg; // cathode segments
    output reg [7:0] r_an; // common anode

    reg [31:0] r_cnt=0;
    reg         r_digit=0;
    always@(posedge w_clk) begin
        r_cnt <= (r_cnt>=(200000-1)) ? 0 : r_cnt + 1;
        if(r_cnt==0) begin
            r_digit <= r_digit+ 1;
            if      (r_digit==0) begin r_an <= 8'b11111110; r_sg <= ~7'b0110011; end
            else if (r_digit==1) begin r_an <= 8'b111111101; r_sg <= ~7'b11111001; end
            end
        end
    end
endmodule
```



Inside code055.v



- 1秒間隔で2つの seven-segment LED に点灯させる数字を交換する回路の例を示す。
 - 1秒間隔で、34, 43, 34, 43 と表示を変更する回路。
- main.vをcode055.vとなるように入力、合成し、FPGAをコンフィギュレーション。
- 一定の間隔(100,000,000サイクル毎)で、表示するセグメントのパターンを変更する。

code055.v

```
module m_main (w_clk, r_sg, r_an);
    input wire w_clk;
    output reg [6:0] r_sg; // cathode segments
    output reg [7:0] r_an; // common anode

    reg [31:0] r_tcnt=0;
    always@(posedge w_clk) r_tcnt <= (r_tcnt>=(100000000-1)) ? 0 : r_tcnt + 1;
    reg r_num=0;
    always@(posedge w_clk) if(r_tcnt==0) r_num <= r_num + 1;

    reg [31:0] r_cnt=0;
    reg r_digit=0;
    always@(posedge w_clk) begin
        r_cnt <= (r_cnt>=(200000-1)) ? 0 : r_cnt + 1;
        if(r_cnt==0) begin
            r_digit <= r_digit+ 1;
            if (r_digit==0) begin r_an <= 8'b11111110; r_sg <= (r_num==0) ? ~7'b0110011 : ~7'b1111001; end
            else if (r_digit==1) begin r_an <= 8'b111111101; r_sg <= (r_num==0) ? ~7'b1111001 : ~7'b0110011; end
        end
    end
endmodule
```

Inside code061.v



- シフトレジスタの例を示す。クロック等に同期して1ビットずつシフトしていくレジスタをシフトレジスタと呼ぶ。
- main.v をcode061.vの内容となるように入力し、シミュレーションをおこなう。
- w_data として指定された 8'b11001111 を毎サイクル1ビット右にシフトし、最下位ビットを出力。

code061.v

```
module m_top ();
    reg r_clk=0; initial forever #20 r_clk = ~r_clk;
    reg r_we=0;  initial begin #210 r_we = 1; #20 r_we = 0; end
    wire w_dout;
    always@(posedge r_clk) begin #1
        $write("%3d %d %b %d\n", $time, r_we, m_main0.r_shiftreg, w_dout);
    end
    initial #1000 $finish();
    m_main m_main0 (r_clk, 8'b11001111, r_we, w_dout);
endmodule

module m_main (w_clk, w_data, w_we, w_dout);
    input wire w_clk;
    input wire [7:0] w_data;
    input wire w_we;
    output wire w_dout;

    reg [7:0] r_shiftreg = 0;
    always@ (posedge w_clk) begin
        if (w_we) r_shiftreg <= w_data;
        else      r_shiftreg <= {1'b0, r_shiftreg[7:1]};
    end
    assign w_dout = r_shiftreg[0];
endmodule
```

Simulation output

```
21 0 00000000 0
61 0 00000000 0
101 0 00000000 0
141 0 00000000 0
181 0 00000000 0
221 1 11001111 1
261 0 01100111 1
301 0 00110011 1
341 0 00011001 1
381 0 00001100 0
421 0 00000110 0
461 0 00000011 1
501 0 00000001 1
541 0 00000000 0
581 0 00000000 0
621 0 00000000 0
661 0 00000000 0
701 0 00000000 0
741 0 00000000 0
781 0 00000000 0
821 0 00000000 0
861 0 00000000 0
901 0 00000000 0
941 0 00000000 0
981 0 00000000 0
```





Inside code061.v



- この回路は Parallel Input / Serial Output (PISO) のシフトレジスタとも呼ばれる。
- シフトレジスタの最上位ビットには $1'b0$ が格納されていくので、8ビットのデータ $8'b11001111$ が出力された後は0が出力され続ける。

Waveform window

  


出力データを赤色で強調



UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)



- 調歩同期方式によるシリアル信号をパラレル信号に変換したり、その逆方向の変換をおこなう集積回路をUARTと呼ぶ。8ビット(1バイト)単位でデータを送信・受信する。
- UARTを用いることで、FPGAとコンピュータの間でのお手軽なデータ通信が可能。
- 例えば、'a'という文字を送信する場合、'a'は 8'h61, 8'b01100001 (次スライドのASCII Tableを参照)なので、下図のタイミングで送信線TXDを制御する。
 - データが送信されるまで送信線TXDを1とする。
 - まず、青色で示した0(これをスタートビットと呼ぶ)を送信することで、データ送信の開始を明示。
 - 次に、黄色で示した様に送信したいデータ 8'b01100001 の最下位ビットから順番に送信する。
 - 最後に、赤色で示した1(これをストップビットと呼ぶ)を送信する。
- 1ビットを送受信するための時間間隔は送信側と受信側で同じレートを用いる。これをボーレート(baud)と呼ぶ。
 - 9,600, 14,400 baud 等が一般に用いられる。この演習では主に 1,000,000 baud を用いる。

 

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) Table



Dec	Hex	Oct	Char	Dec	Hex	Oct	Char	Dec	Hex	Oct	Char	Dec	Hex	Oct	Char
0	0	0		32	20	40	[space]	64	40	100	@	96	60	140	`
1	1	1	!	33	21	41	!	65	41	101	A	97	61	141	a
2	2	2	"	34	22	42	"	66	42	102	B	98	62	142	b
3	3	3	#	35	23	43	#	67	43	103	C	99	63	143	c
4	4	4	\$	36	24	44	\$	68	44	104	D	100	64	144	d
5	5	5	%	37	25	45	%	69	45	105	E	101	65	145	e
6	6	6	&	38	26	46	&	70	46	106	F	102	66	146	f
7	7	7	'	39	27	47	'	71	47	107	G	103	67	147	g
8	8	10	(40	28	50	(72	48	110	H	104	68	150	h
9	9	11)	41	29	51)	73	49	111	I	105	69	151	i
10	A	12	*	42	2A	52	*	74	4A	112	J	106	6A	152	j
11	B	13	+	43	2B	53	+	75	4B	113	K	107	6B	153	k
12	C	14	,	44	2C	54	,	76	4C	114	L	108	6C	154	l
13	D	15	-	45	2D	55	-	77	4D	115	M	109	6D	155	m
14	E	16	.	46	2E	56	.	78	4E	116	N	110	6E	156	n
15	F	17	/	47	2F	57	/	79	4F	117	O	111	6F	157	o
16	10	20	0	48	30	60	0	80	50	120	P	112	70	160	p
17	11	21	1	49	31	61	1	81	51	121	Q	113	71	161	q
18	12	22	2	50	32	62	2	82	52	122	R	114	72	162	r
19	13	23	3	51	33	63	3	83	53	123	S	115	73	163	s
20	14	24	4	52	34	64	4	84	54	124	T	116	74	164	t
21	15	25	5	53	35	65	5	85	55	125	U	117	75	165	u
22	16	26	6	54	36	66	6	86	56	126	V	118	76	166	v
23	17	27	7	55	37	67	7	87	57	127	W	119	77	167	w
24	18	30	8	56	38	70	8	88	58	130	X	120	78	170	x
25	19	31	9	57	39	71	9	89	59	131	Y	121	79	171	y
26	1A	32	:	58	3A	72	:	90	5A	132	Z	122	7A	172	z
27	1B	33	;	59	3B	73	;	91	5B	133	[123	7B	173	{
28	1C	34	<	60	3C	74	<	92	5C	134	\	124	7C	174	
29	1D	35	=	61	3D	75	=	93	5D	135]	125	7D	175	}
30	1E	36	>	62	3E	76	>	94	5E	136	^	126	7E	176	~
31	1F	37	?	63	3F	77	?	95	5F	137	_	127	7F	177	



Inside main05.xdc




- main.xdcをmain05.xdcの内容となるように入力する.
- ピン w_txd は, UARTのFPGAからのデータ送信のために用いる.
 - コンピュータからはUARTのデータ受信 (RXD) となる.

main05.xdc

```
set_property -dict { PACKAGE_PIN E3  IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { w_clk }];
create_clock -add -name sys_clk -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports {w_clk}];

 set_property -dict { PACKAGE_PIN D4  IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { w_txd }];
```



Inside code062.v



- シリアル通信によるFPGAからの送信回路の例を示す。
- シリアル通信のボーレートを 25Mbaudとする(速すぎてあまり実用的ではない)。
 - すなわち、クロックが100MHzなので、4サイクルで1ビットを送信する。
- main.vをcode062.vの内容となるように入力し、3000nsecまでシミュレーションする。

code062.v

```
module m_top ();
    reg r_clk=0; initial forever #50 r_clk = ~r_clk;
    reg r_we=0;
    wire w_txd;
    initial begin #130 r_we = 1; #100 r_we = 0; end
    m_UartTx m_UartTx0(r_clk, 8'h61, r_we, w_txd);
    always@(posedge r_clk) $write("%d %b %b %b\n", $time, r_we, w_txd, m_UartTx0.r_data);
endmodule

module m_UartTx (w_clk, w_data, w_we, r_txd);
    input wire      w_clk, w_we;
    input wire [7:0] w_data;;
    output reg       r_txd;
    initial r_txd = 1;
    reg [8:0] r_data =~0;
    reg [7:0] r_wait = 0;
    always@(posedge w_clk) begin
        if (w_we) begin
            r_data <= {w_data, 1'b0}; // add start bit
            r_wait <= 0;
        end else if (r_wait >= (4-1)) begin
            r_txd <= r_data[0];
            r_data <= {1'b1, r_data[8:1]};
            r_wait <= 0;
        end else begin
            r_wait <= r_wait + 1;
        end
    end
endmodule
```

50 0 1 111111111
150 1 1 111111111
250 0 1 011000010
350 0 1 011000010
450 0 1 011000010
550 0 1 011000010
650 0 0 101100001
750 0 0 101100001
850 0 0 101100001
950 0 0 101100001
1050 0 1 110110000
1150 0 1 110110000
1250 0 1 110110000
1350 0 1 110110000
1450 0 0 111011000
1550 0 0 111011000
1650 0 0 111011000
1750 0 0 111011000
1850 0 0 111101100
1950 0 0 111101100
2050 0 0 111101100
2150 0 0 111101100
2250 0 0 111110110
2350 0 0 111110110
2450 0 0 111110110
2550 0 0 111110110
2650 0 0 111111011
2750 0 0 111111011
2850 0 0 111111011
2950 0 0 111111011




Inside code063.v



- シリアル通信によるFPGAからの送信回路の例を示す。
- シリアル通信のボーレートを 1,000,000 baud (1Mbaud) とする。
 - すなわち、クロックが100MHzなので、100サイクルで1ビットを送信する。
- main.vをcode063.vの内容となるように入力し、合成、コンフィギュレーションする。
 - FPGAボードのRXと書かれたLEDが一定間隔で点滅する。

code063.v

```
module m_main(w_clk, w_txd);
    input wire w_clk;
    output wire w_txd;
    reg r_we;
    reg [31:0] r_cnt = 1;
    always@(posedge w_clk) r_cnt <= (r_cnt>50000000) ? 0 : r_cnt + 1;
    always@(posedge w_clk) r_we <= (r_cnt==0);
    m_UartTx m_UartTx0(w_clk, 8'h61, r_we, w_txd);
endmodule
```

 

code063.v



```
module m_UartTx (w_clk, w_data, w_we, r_txd);
    input wire w_clk, w_we;
    input wire [7:0] w_data;;
    output reg r_txd;
    initial r_txd = 1;
    reg [8:0] r_data =~0;
    reg [7:0] r_wait = 0;
    always@(posedge w_clk) begin
        if (w_we) begin
            r_data <= {w_data, 1'b0}; // add start bit
            r_wait <= 0;
        end else if (r_wait >= (100-1)) begin
            r_txd <= r_data[0];
            r_data <= {1'b1, r_data[8:1]};
            r_wait <= 0;
        end else begin
            r_wait <= r_wait + 1;
        end
    end
endmodule
```



Inside code063.v



  - main.vをcode063.vの内容となるように入力し、合成、コンフィギュレーションする。
- Tera Term を起動する。
 - シリアルポートを選択。複数のポートが選択できる場合には最も大きい番号を選択。
 - 設定、シリアルポートを選択し、ボーレートに 1000000 を入力
 - Tera Term に一定の間隔で a の文字が表示される。



Inside main06.xdc




- main.xdcをmain06.xdcの内容となるように入力する.
- ピン w_rxd は, FPGAのデータ受信. コンピュータからはデータ送信 (TXD) となる.

main06.xdc

```
set_property -dict { PACKAGE_PIN E3 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { w_clk }];
create_clock -add -name sys_clk -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports {w_clk}];

set_property -dict { PACKAGE_PIN C4 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { w_rxd }];

set_property -dict { PACKAGE_PIN H17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { w_led[0] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN K15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { w_led[1] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN J13 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { w_led[2] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN N14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { w_led[3] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN R18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { w_led[4] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN V17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { w_led[5] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN U17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { w_led[6] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN U16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { w_led[7] }];
```

 

Inside code064.v

- シリアル通信を用いたFPGA側の受信回路の例を示す。
- シリアル通信のボーレートを25M baudとする。クロックが100MHzなので 4サイクルで1ビットを受信。
- main.vをcode064.vの内容となるように入力し, 5000nsec をシミュレーションする。
 - code063.v の m_UartTx も必要。

code064.v

```
module m_top ();
    reg r_clk=0; initial forever #50 r_clk = ~r_clk;
    reg r_we=0;
    wire w_txd;
    initial begin #130 r_we = 1; #100 r_we = 0; end
    m_UartTx m_UartTx0(r_clk, 8'h61, r_we, w_txd);
    wire [7:0] w_data;
    wire w_en;
    m_UartRx m_UartRx0(r_clk, w_txd, w_data, w_en);

    always@(posedge r_clk) begin
        $write("%4d %b %b", $time, r_we, w_txd);
        $write(" %b -> ", m_UartTx0.r_data);
        $write("%b %b\n", w_data, w_en);
    end
endmodule
```


code064.v

```
module m_UartRx(w_clk, w_rxd, r_data, r_en);
    input wire w_clk, w_rxd;
    output reg [7:0] r_data;
    output reg r_en;
    initial begin r_data = 0; r_en = 0; end
    reg [5:0] r_detect = 0;
    always @(posedge w_clk) r_detect <= (w_rxd) ? 0 : r_detect + 1;
    reg r_recv = 0;
    reg [6:0] r_wait = 0;
    reg [3:0] r_cnt = 0;
    always@ (posedge w_clk) begin
        if (r_recv==0) begin
            if(r_detect>1) begin r_recv <= 1; r_data<= 0; end
            r_cnt <= 8;
            r_wait <= 0;
            r_en <= 0;
        end else begin
            if (r_wait >= (4-1)) begin
                r_cnt <= r_cnt - 1;
                r_data <= (r_cnt==0) ? r_data : {w_rxd, r_data[7:1]};
                r_wait <= 0;
                if (r_cnt == 0) begin r_en <= 1; r_recv <= 0; end
            end else begin
                r_wait <= r_wait + 1;
            end
        end
    end
endmodule
```



Inside code064.v

Waveform window

 

```
50 0 1 1111111111 -> 00000000 0
150 1 1 1111111111 -> 00000000 0
250 0 1 011000010 -> 00000000 0
350 0 1 011000010 -> 00000000 0
450 0 1 011000010 -> 00000000 0
550 0 1 011000010 -> 00000000 0
650 0 0 101100001 -> 00000000 0
750 0 0 101100001 -> 00000000 0
850 0 0 101100001 -> 00000000 0
950 0 0 101100001 -> 00000000 0
1050 0 1 110110000 -> 00000000 0
1150 0 1 110110000 -> 00000000 0
1250 0 1 110110000 -> 00000000 0
1350 0 1 110110000 -> 10000000 0
1450 0 0 111011000 -> 10000000 0
1550 0 0 111011000 -> 10000000 0
1650 0 0 111011000 -> 10000000 0
1750 0 0 111011000 -> 01000000 0
1850 0 0 111101100 -> 01000000 0
1950 0 0 111101100 -> 01000000 0
2050 0 0 111101100 -> 01000000 0
2150 0 0 111101100 -> 00100000 0
2250 0 0 111110110 -> 00100000 0
2350 0 0 111110110 -> 00100000 0
2450 0 0 111110110 -> 00100000 0
```

```
2550 0 0 111110110 -> 00010000 0
2650 0 0 111111011 -> 00010000 0
2750 0 0 111111011 -> 00010000 0
2850 0 0 111111011 -> 00010000 0
2950 0 0 111111011 -> 00001000 0
3050 0 1 111111101 -> 00001000 0
3150 0 1 111111101 -> 00001000 0
3250 0 1 111111101 -> 00001000 0
3350 0 1 111111101 -> 10000100 0
3450 0 1 111111110 -> 10000100 0
3550 0 1 111111110 -> 10000100 0
3650 0 1 111111110 -> 10000100 0
3750 0 1 111111110 -> 11000010 0
3850 0 0 111111111 -> 11000010 0
3950 0 0 111111111 -> 11000010 0
4050 0 0 111111111 -> 11000010 0
4150 0 0 111111111 -> 01100001 0
4250 0 1 111111111 -> 01100001 0
4350 0 1 111111111 -> 01100001 0
4450 0 1 111111111 -> 01100001 0
4550 0 1 111111111 -> 01100001 1
4650 0 1 111111111 -> 01100001 0
4750 0 1 111111111 -> 01100001 0
4850 0 1 111111111 -> 01100001 0
4950 0 1 111111111 -> 01100001 0
```

Inside code065.v

- シリアル通信を用いたFPGA側の受信回路の例を示す。
- シリアル通信のボーレートを 1,000,000 baud (1Mbaud) とする。
 - すなわち、クロックが100MHzなので、100サイクルで1ビットを受信する。
- main.vをcode065.vの内容となるように入力し、合成、コンフィギュレーションする。
- Tera Term からの入力で、LEDの点滅を確認。



code065.v

code065.v

```
module m_main(w_clk, w_rxd, w_led);
    input wire w_clk;
    input wire w_rxd;
    output wire [7:0] w_led;

    wire w_en;
    m_UartRx m_UartRx0 (w_clk, w_rxd, w_led, w_en);
endmodule
```



```
module m_UartRx(w_clk, w_rxd, r_data, r_en);
    input wire w_clk, w_rxd;
    output reg [7:0] r_data;
    output reg r_en;
    initial begin r_data = 0; r_en = 0; end
    reg [5:0] r_detect = 0;
    always @(posedge w_clk) r_detect <= (w_rxd) ? 0 : r_detect + 1;
    reg r_recv = 0;
    reg [6:0] r_wait = 0;
    reg [3:0] r_cnt = 0;
    always@ (posedge w_clk) begin
        if (r_recv==0) begin
            if(r_detect>10) begin r_recv <= 1; r_data<= 0; end
            r_cnt <= 8;
            r_wait <= 0;
            r_en <= 0;
        end else begin
            if (r_wait >= (100-1)) begin
                r_cnt <= r_cnt - 1;
                r_data <= (r_cnt==0) ? r_data : {w_rxd, r_data[7:1]};
                r_wait <= 0;
                if (r_cnt == 0) begin r_en <= 1; r_recv <= 0; end
            end else begin
                r_wait <= r_wait + 1;
            end
        end
    end
endmodule
```

References

- Computer Logic Design support page
 - <http://www.arch.cs.titech.ac.jp/lecture/CLD/>
- 情報工学系計算機室
 - <http://www.csc.titech.ac.jp/>
- Xilinx Vivado Design Suite
 - <https://japan.xilinx.com/products/design-tools/vivado.html>
- Digilent Nexys 4 DDR Atrix-7 FPGA
 - <https://reference.digilentinc.com/reference/programmable-logic/nexys-4-ddr/start>
 - <https://store.digilentinc.com/nexys-4-ddr-artix-7-fpga-trainer-board-recommended-for-ece-curriculum/>
- Verilog HDL
 - <https://ja.wikipedia.org/wiki/Verilog>
- Frix (Feasible and Reconfigurable IBM PC Compatible SoC)
 - <http://www.arch.cs.titech.ac.jp/a/Frix/>