 


Course number: CSC.T341



コンピュータ論理設計 Computer Logic Design

13. パイプライン処理と制御ハザード Pipelining and Control Hazard

吉瀬 謙二 情報工学系

Kenji Kise, Department of Computer Science


kise_at_c.titech.ac.jp www.arch.cs.titech.ac.jp/lecture/CLD/

W621 講義室


月 10:45-12:15, 木 9:00-12:15

Pipelined Processor



- Non pipelining (Multi-cycle)

 

- Pipelining

 

Pipelined Processor

  


Hazards make pipelining hard

- 命令を適切なサイクルで実行できないような状況が存在する. これをハザード (hazard)と呼ぶ.
 - 構造ハザード (structural hazard)
 - オーバラップ実行する命令の組み合わせをハードウェアがサポートしていない場合. 資源不足により生じる.
 - データ・ハザード (data hazard)
 - データの受け渡しの制約によって生じるハザード
 - 制御ハザード (control hazard)
 - 分岐命令, ジャンプ命令によって生じるハザード
- まずは, データ・ハザードと制御ハザードが無いものとしてパイプラインプロセッサを構築する. その後, これらに対応するための修正を加える.



Inside module **m_proc10** (pipelined processor)

 - add, addi, lw, sw, halt 命令に対応したデータハザードを考慮しないパイプライン処理のプロセッサ
- 最も遅延の長い(長い時間を要する)ステージがプロセッサの動作周波数を決める.



Inside module **m_proc10** (pipelined about 150MHz)

code130.v

```
module m_proc10 (w_clk, w_rst, r_rout, r_halt);
  input wire w_clk, w_rst;
  output reg [31:0] r_rout;
  output reg r_halt;

  reg [31:0] IdEx_rrs=0, IdEx_rrt=0, IdEx_rrt2=0; // pipe regs
  reg [31:0] ExMe_rslt=0, ExMe_rrt=0; //
  reg [31:0] MeWb_rslt=0; //
  reg [5:0] IdEx_op=0, ExMe_op=0, MeWb_op=0; //
  reg [31:0] IfId_pc=0, IdEx_pc=0, ExMe_pc=0, MeWb_pc=0; //
  reg [4:0] IfId_rd2=0, IdEx_rd2=0, ExMe_rd2=0, MeWb_rd2=0; //
  reg IfId_w=0, IdEx_w=0, ExMe_w=0, MeWb_w=0; //
  reg IfId_we=0, IdEx_we=0, ExMe_we=0; //
  wire [31:0] IfId_ir, MeWb_ldd; // note

  /***** IF stage *****/
  reg [31:0] r_pc = 0;
  wire [31:0] w_npc = r_pc + 4;
  always @(posedge w_clk) begin
    r_pc <= #3 (w_rst | r_halt) ? 0 : w_npc;
  end
  m_memory m_imem (w_clk, r_pc[13:2], 0, 0, IfId_ir);
  always @(posedge w_clk) begin
    IfId_pc <= #3 r_pc;
  end
  /***** ID stage *****/
  wire [5:0] w_op = IfId_ir[31:26];
  wire [4:0] w_rs = IfId_ir[25:21];
  wire [4:0] w_rt = IfId_ir[20:16];
  wire [4:0] w_rd = IfId_ir[15:11];
  wire [4:0] w_rd2 = (w_op!=0) ? w_rt : w_rd;
  wire [15:0] w_imm = IfId_ir[15:0];
  wire [31:0] w_rrs, w_rrt, w_rslt2;

  m_regfile m_regs (w_clk, w_rs, w_rt, MeWb_rd2, MeWb_w, w_rslt2, w_rrs,
    w_rrt);
  wire [31:0] w_imm32 = {{16{w_imm[15]}}}, w_imm;
  wire [31:0] w_rrt2 = (w_op>6'h5) ? w_imm32 : w_rrt;
```

```
always @(posedge w_clk) begin
  IdEx_pc <= #3 IfId_pc;
  IdEx_op <= #3 w_op;
  IdEx_rd2 <= #3 w_rd2;
  IdEx_w <= #3 (w_op==0 || (w_op>6'h5 && w_op<6'h28));
  IdEx_we <= #3 (w_op>6'h27);
  IdEx_rrs <= #3 w_rrs;
  IdEx_rrt <= #3 w_rrt;
  IdEx_rrt2 <= #3 w_rrt2;
end
/***** EX stage *****/
wire [31:0] #10 w_rslt = IdEx_rrs + IdEx_rrt2; // ALU
always @(posedge w_clk) begin
  ExMe_pc <= #3 IdEx_pc;
  ExMe_op <= #3 IdEx_op;
  ExMe_rd2 <= #3 IdEx_rd2;
  ExMe_w <= #3 IdEx_w;
  ExMe_we <= #3 IdEx_we;
  ExMe_rslt <= #3 w_rslt;
  ExMe_rrt <= #3 IdEx_rrt;
end
/***** MEM stage *****/
m_memory m_dmam (w_clk, ExMe_rslt[13:2], ExMe_we, ExMe_rrt, MeWb_ldd);
always @(posedge w_clk) begin
  MeWb_pc <= #3 ExMe_pc;
  MeWb_rslt <= #3 ExMe_rslt;
  MeWb_op <= #3 ExMe_op;
  MeWb_rd2 <= #3 ExMe_rd2;
  MeWb_w <= #3 ExMe_w;
end
/***** WB stage *****/
assign w_rslt2 = (MeWb_op>6'h19 && MeWb_op<6'h28) ? MeWb_ldd : MeWb_rslt;

/*****
initial r_halt = 0;
always @(posedge w_clk) if (MeWb_op==`HALT) r_halt <= 1;
initial r_rout = 0;
reg [31:0] r_tmp=0;
always @(posedge w_clk) r_tmp <= (w_rst) ? 0 : (w_rs==30) ? w_rrs : r_tmp;
always @(posedge w_clk) r_rout <= r_tmp;
endmodule
```



Inside module **m_proc10** (pipelined about 150MHz)

code130.v

```
module m_top ();
  reg r_clk=0; initial forever #50 r_clk = ~r_clk;
  reg r_rst=0;

  wire w_halt;
  wire [31:0] w_rout;
  m_proc10 p (r_clk, r_rst, w_rout, w_halt);
  always@(posedge r_clk) if (w_halt) $finish;

  reg [31:0] r_cnt = 0;
  always@(posedge r_clk) r_cnt <= r_cnt + 1;
  always@(posedge r_clk) begin #90
    $write("%8d : %x %x[%x] %x %x %x | %d %x %n",
          r_cnt, p.r_pc, p.IfId_pc, p.w_op, p.IdEx_pc, p.ExMe_pc, p.MeWb_pc,
          p.MeWb_rd2, p.w_rslt2);
  end
endmodule
```

```
1 : 00000004 00000000[00] 00000000 00000000 00000000 | 0 00000000
2 : 00000008 00000004[08] 00000000 00000000 00000000 | 0 00000000
3 : 0000000c 00000008[08] 00000004 00000000 00000000 | 0 00000000
4 : 00000010 0000000c[08] 00000008 00000004 00000000 | 0 00000000
5 : 00000014 00000010[08] 0000000c 00000008 00000004 | 1 00000020
6 : 00000018 00000014[08] 00000010 0000000c 00000008 | 10 00000001
7 : 0000001c 00000018[08] 00000014 00000010 0000000c | 11 00000002
8 : 00000020 0000001c[08] 00000018 00000014 00000010 | 12 00000003
9 : 00000024 00000020[08] 0000001c 00000018 00000014 | 13 00000004
10 : 00000028 00000024[08] 00000020 0000001c 00000018 | 10 00000011
11 : 0000002c 00000028[00] 00000024 00000020 0000001c | 11 00000012
12 : 00000030 0000002c[00] 00000028 00000024 00000020 | 12 00000013
13 : 00000034 00000030[00] 0000002c 00000028 00000024 | 13 00000014
14 : 00000038 00000034[00] 00000030 0000002c 00000028 | 10 00000031
15 : 0000003c 00000038[11] 00000034 00000030 0000002c | 11 00000032
16 : 00000040 0000003c[00] 00000038 00000034 00000030 | 12 00000033
17 : 00000044 00000040[00] 0000003c 00000038 00000034 | 13 00000034
18 : 00000048 00000044[00] 00000040 0000003c 00000038 | 0 00000000
19 : 0000004c 00000048[00] 00000044 00000040 0000003c | 0 00000000
```

```
module m_memory (w_clk, w_addr, w_we, w_din, r_dout);
  input wire w_clk, w_we;
  input wire [11:0] w_addr;
  input wire [31:0] w_din;
  output reg [31:0] r_dout;
  reg [31:0] cm_ram [0:4095]; // 4K word (4096 x 32bit) memory
  always @(posedge w_clk) begin
    r_dout <= cm_ram[w_addr];
    if (w_we) cm_ram[w_addr] <= w_din;
  end
  initial r_dout = 0;

  initial begin
    cm_ram[0] = `{`NOP}; // nop
    cm_ram[1] = `{`ADDI, 5'd0, 5'd1, 16'h20}; // addi $1, $0, 0x20
    cm_ram[2] = `{`ADDI, 5'd0, 5'd10, 16'd1}; // addi $10, $0, 1
    cm_ram[3] = `{`ADDI, 5'd0, 5'd11, 16'd2}; // addi $11, $0, 2
    cm_ram[4] = `{`ADDI, 5'd0, 5'd12, 16'd3}; // addi $12, $0, 3
    cm_ram[5] = `{`ADDI, 5'd0, 5'd13, 16'd4}; // addi $13, $0, 4
    cm_ram[6] = `{`ADDI, 5'd10, 5'd10, 16'h10}; // addi $10, $10, 0x10
    cm_ram[7] = `{`ADDI, 5'd11, 5'd11, 16'h10}; // addi $11, $11, 0x10
    cm_ram[8] = `{`ADDI, 5'd12, 5'd12, 16'h10}; // addi $12, $12, 0x10
    cm_ram[9] = `{`ADDI, 5'd13, 5'd13, 16'h10}; // addi $13, $13, 0x10
    cm_ram[10] = `{`ADD, 5'd10, 5'd1, 5'd10, 11'h20}; // add $10, $10, $1
    cm_ram[11] = `{`ADD, 5'd11, 5'd1, 5'd11, 11'h20}; // add $11, $11, $1
    cm_ram[12] = `{`ADD, 5'd12, 5'd1, 5'd12, 11'h20}; // add $12, $12, $1
    cm_ram[13] = `{`ADD, 5'd13, 5'd1, 5'd13, 11'h20}; // add $13, $13, $1
    cm_ram[14] = `{`HALT, 26'h0}; // halt
    cm_ram[15] = `{`NOP}; // nop
    cm_ram[16] = `{`NOP}; // nop
    cm_ram[17] = `{`NOP}; // nop
    cm_ram[18] = `{`NOP}; // nop
    cm_ram[19] = `{`NOP}; // nop
  end
endmodule
```

Hazards make pipelining hard

- 命令を適切なサイクルで実行できないような状況が存在する. これをハザード (hazard)と呼ぶ.
 - 構造ハザード (structural hazard)
 - オーバラップ実行する命令の組み合わせをハードウェアがサポートしていない場合. 資源不足により生じる.
 - データ・ハザード(data hazard)
 - データの受け渡しの制約によって生じるハザード
 - 制御ハザード(control hazard)
 - 分岐命令, ジャンプ命令によって生じるハザード
- まずは, データ・ハザードと制御ハザードが無いものとしてパイプラインプロセッサを構築する. その後, これらに対応するための修正を加える.




プロセッサが命令を処理するための5つのステップの修正



- **IF (Instruction Fetch)**
メモリから命令をフェッチする.
- **ID (Instruction Decode)**
命令をデコード(解読)しながら, レジスタの値を読み出す.
分岐命令である可能性を考慮し, 読み出されたレジスタの間に一致比較を行う.
命令のオフセットフィールドを符号拡張し, インクリメントされたPCに符号拡張されたオフセットを足し合わせて分岐先のアドレスを計算する. 条件が成立した場合には分岐先アドレスをPCにセットして, このステージで分岐命令を完了させる.
- **EX (Execution)**
命令操作の実行またはアドレスの生成を行う.
- **MEM (Memory Access)**
必要であれば, データ・メモリ中のオペランドにアクセスする.
- **WB (Write Back)**
必要であれば, 結果をレジスタに書き込む.



プロセッサのデータパス(パイプライン処理)

 

静的に採用できる制御ハザードの対処

• 戦略1

- 分岐方向が判明するまで分岐命令の後続命令を止める.
- IDステージで分岐命令が完了することに注意.
- 分岐命令の出現毎に1サイクルのストールが発生する.

分岐命令	IF	ID	EX	MEM	WB		
分岐先命令			IF	ID	EX	MEM	WB
分岐先命令 + 1				IF	ID	EX	MEM
分岐先命令 + 2					IF	ID	EX



戦略2: predicted-not-taken方式 (Exercise)

- すべての分岐命令を not taken (不成立)として処理を進める.
 - 分岐結果が不成立であれば, ペナルティは生じない.
 - 分岐結果が成立であれば, 1サイクルのペナルティ

Untaken 分岐命令	IF	ID	EX	MEM	WB			
命令 $i+1$		IF	ID	EX	MEM	WB		
命令 $i+2$			IF	ID	EX	MEM	WB	
命令 $i+3$				IF	ID	EX	MEM	WB
命令 $i+4$					IF	ID	EX	MEM WB
Taken 分岐命令	IF	ID	EX	MEM	WB			
命令 $i+1$		IF	idle	idle	idle	idle		
分岐先			IF	ID	EX	MEM	WB	
分岐先 + 1				IF	ID	EX	MEM	WB
分岐先 + 2					IF	ID	EX	MEM WB

戦略3: predicted-taken方式

- すべての分岐命令を taken (成立) として処理を進める.
- IDステージが終了して, 分岐と判定するとすぐに分岐成立として処理を継続.
- 今考えている構成では, この方式の利点はない.



戦略4：遅延分岐 (delayed branch), MIPSが採用

- 分岐命令の後続の幾つかの命令を実行した後に、分岐する。1サイクルの遅延を持つ命令実行順は次の通り。
 - 分岐命令を実行
 - 分岐命令の次アドレスの命令を実行
 - 分岐成立では、飛び先アドレスの命令を実行
(不成立では、分岐命令の次の次のアドレスの命令を実行)
- 分岐命令の後続の幾つかの命令を実行した後に分岐。分岐命令によるストールは生じない。


Untaken 分岐命令	IF	ID	EX	MEM	WB			
分岐遅延命令 ($i + 1$)		IF	ID	EX	MEM	WB		
命令 $i + 2$			IF	ID	EX	MEM	WB	
命令 $i + 3$				IF	ID	EX	MEM	WB
命令 $i + 4$					IF	ID	EX	MEM WB
Taken 分岐命令	IF	ID	EX	MEM	WB			
分岐遅延命令 ($i + 1$)		IF	ID	EX	MEM	WB		
分岐先			IF	ID	EX	MEM	WB	
分岐先 + 1				IF	ID	EX	MEM	WB
分岐先 + 2					IF	ID	EX	MEM WB

遅延分岐スロットのスケジューリング



Inside module **m_proc11** (pipelined processor)

 - add, addi, lw, sw, **bne**, halt 命令に対応したデータハザードを考慮しないパイプライン版
- 最も遅延の長い(長い時間を要する)ステージがプロセッサの動作周波数を決める.



Inside module **m_proc11** (pipelined about 100MHz)

code140.v

```
module m_proc11 (w_clk, w_rst, r_rout, r_halt);
  input wire w_clk, w_rst;
  output reg [31:0] r_rout;
  output reg r_halt;

  reg [31:0] IfId_pc4=0; // pipe regs
  reg [31:0] IdEx_rrs=0, IdEx_rrt=0, IdEx_rrt2=0; //
  reg [31:0] ExMe_rslt=0, ExMe_rrt=0; //
  reg [31:0] MeWb_rslt=0; //
  reg [5:0] IdEx_op=0, ExMe_op=0, MeWb_op=0; //
  reg [31:0] IfId_pc=0, IdEx_pc=0, ExMe_pc=0, MeWb_pc=0; //
  reg [4:0] IfId_rd2=0, IdEx_rd2=0, ExMe_rd2=0, MeWb_rd2=0; //
  reg IfId_w=0, IdEx_w=0, ExMe_w=0, MeWb_w=0; //
  reg IfId_we=0, IdEx_we=0, ExMe_we=0; //
  wire [31:0] IfId_ir, MeWb_ldd; // note
  /***** IF stage *****/
  wire w_taken;
  wire [31:0] w_tpc;
  reg [31:0] r_pc = 0;
  wire [31:0] w_pc4 = r_pc + 4;
  m_memory m_imem (w_clk, r_pc[13:2], 0, 0, IfId_ir);
  always @(posedge w_clk) begin
    r_pc <= #3 (w_rst | r_halt) ? 0 : (w_taken) ? w_tpc : w_pc4;
    IfId_pc <= #3 r_pc;
    IfId_pc4 <= #3 w_pc4;
  end
  /***** ID stage *****/
  wire [31:0] w_rrs, w_rrt, w_rslt2;
  wire [5:0] w_op = IfId_ir[31:26];
  wire [4:0] w_rs = IfId_ir[25:21];
  wire [4:0] w_rt = IfId_ir[20:16];
  wire [4:0] w_rd = IfId_ir[15:11];
  wire [4:0] w_rd2 = (w_op!=0) ? w_rt : w_rd;
  wire [15:0] w_imm = IfId_ir[15:0];
  wire [31:0] w_imm32 = {{16{w_imm[15]}}}, w_imm;
  wire [31:0] w_rrt2 = (w_op>6'h5) ? w_imm32 : w_rrt;
  assign w_tpc = IfId_pc4 + {w_imm32[29:0], 2'h0};
  assign w_taken = (w_op==`BNE && w_rrs!=w_rrt);
  m_regfile m_regs (w_clk, w_rs, w_rt, MeWb_rd2, MeWb_w, w_rslt2, w_rrs, w_rrt);
```

```
always @(posedge w_clk) begin
  IdEx_pc <= #3 IfId_pc;
  IdEx_op <= #3 w_op;
  IdEx_rd2 <= #3 w_rd2;
  IdEx_w <= #3 (w_op==0 || (w_op>6'h5 && w_op<6'h28));
  IdEx_we <= #3 (w_op>6'h27);
  IdEx_rrs <= #3 w_rrs;
  IdEx_rrt <= #3 w_rrt;
  IdEx_rrt2 <= #3 w_rrt2;
end
/***** EX stage *****/
wire [31:0] #10 w_rslt = IdEx_rrs + IdEx_rrt2; // ALU
always @(posedge w_clk) begin
  ExMe_pc <= #3 IdEx_pc;
  ExMe_op <= #3 IdEx_op;
  ExMe_rd2 <= #3 IdEx_rd2;
  ExMe_w <= #3 IdEx_w;
  ExMe_we <= #3 IdEx_we;
  ExMe_rslt <= #3 w_rslt;
  ExMe_rrt <= #3 IdEx_rrt;
end
/***** MEM stage *****/
m_memory m_dmem (w_clk, ExMe_rslt[13:2], ExMe_we, ExMe_rrt, MeWb_ldd);
always @(posedge w_clk) begin
  MeWb_pc <= #3 ExMe_pc;
  MeWb_rslt <= #3 ExMe_rslt;
  MeWb_op <= #3 ExMe_op;
  MeWb_rd2 <= #3 ExMe_rd2;
  MeWb_w <= #3 ExMe_w;
end
/***** WB stage *****/
assign w_rslt2 = (MeWb_op>6'h19 && MeWb_op<6'h28) ? MeWb_ldd : MeWb_rslt;
initial r_halt = 0;
always @(posedge w_clk) if (MeWb_op==`HALT) r_halt <= 1;
initial r_rout = 0;
reg [31:0] r_tmp=0;
always @(posedge w_clk) r_tmp <= (w_rst) ? 0 : (w_rs==30) ? w_rrs : r_tmp;
always @(posedge w_clk) r_rout <= r_tmp;
endmodule
```

